


A.A. 2021-2022

Elementi di Elettronica (INF)


Prof. Paolo Crippa

Diodo


Il Silicio

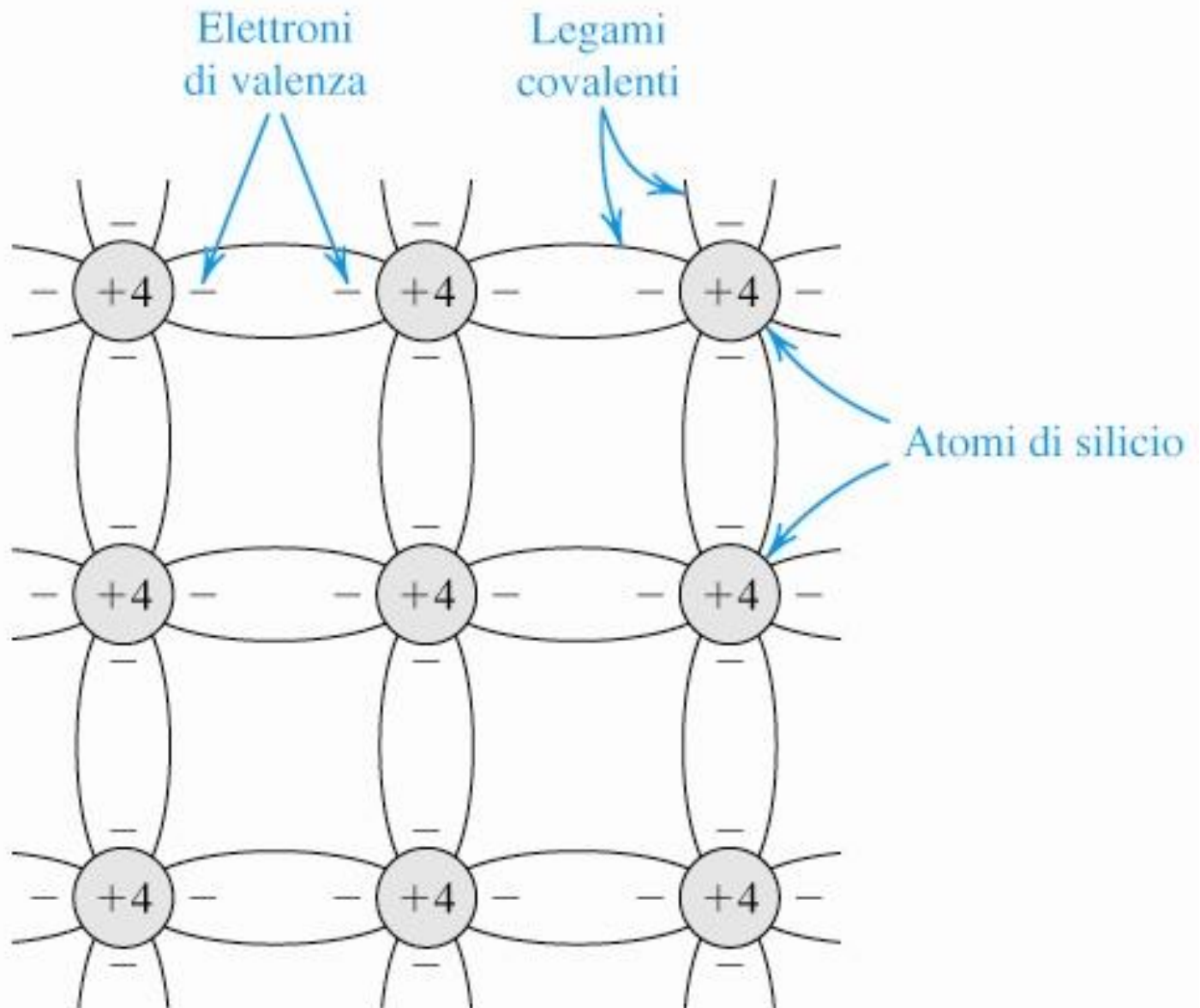


Il Silicio

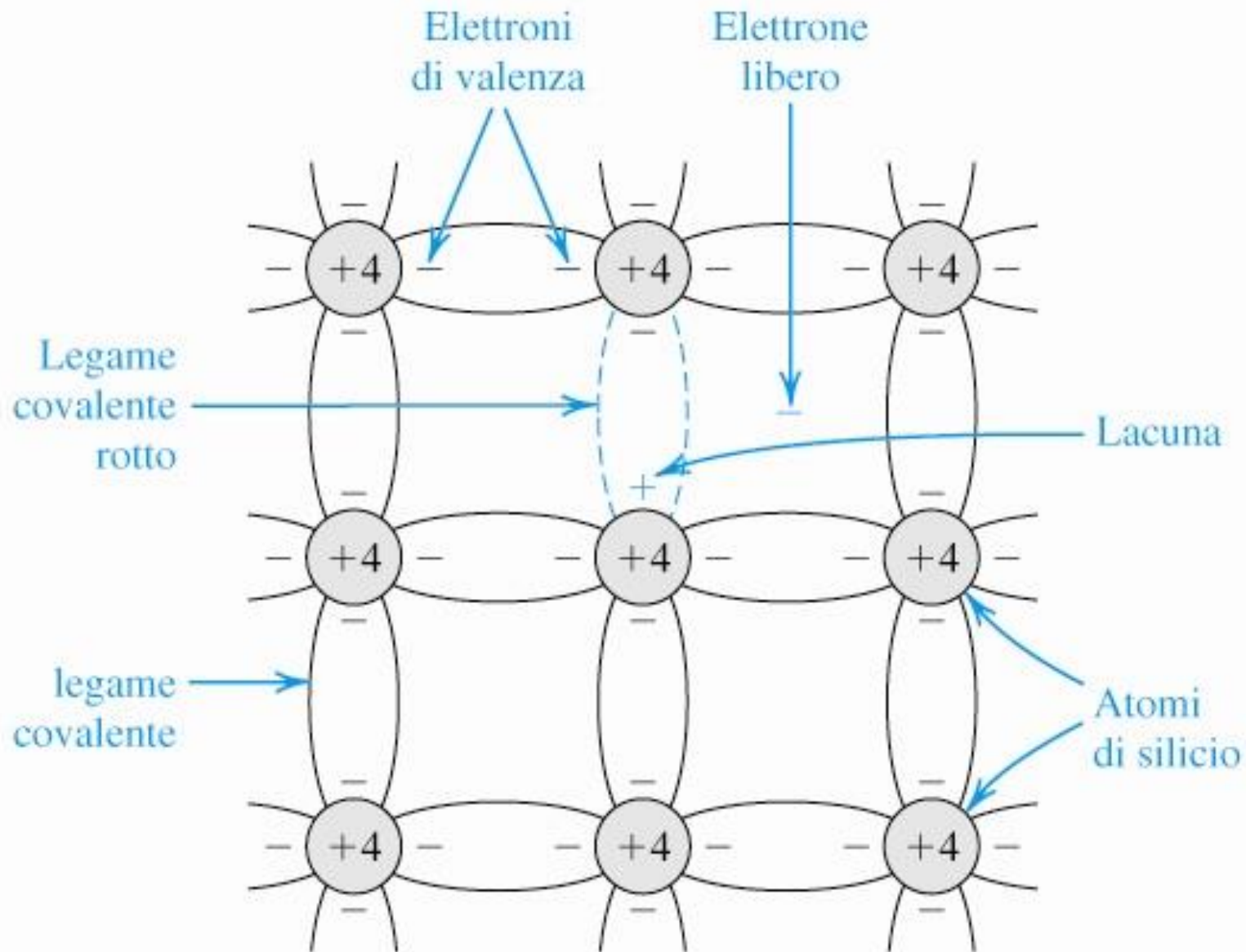


Il Silicio

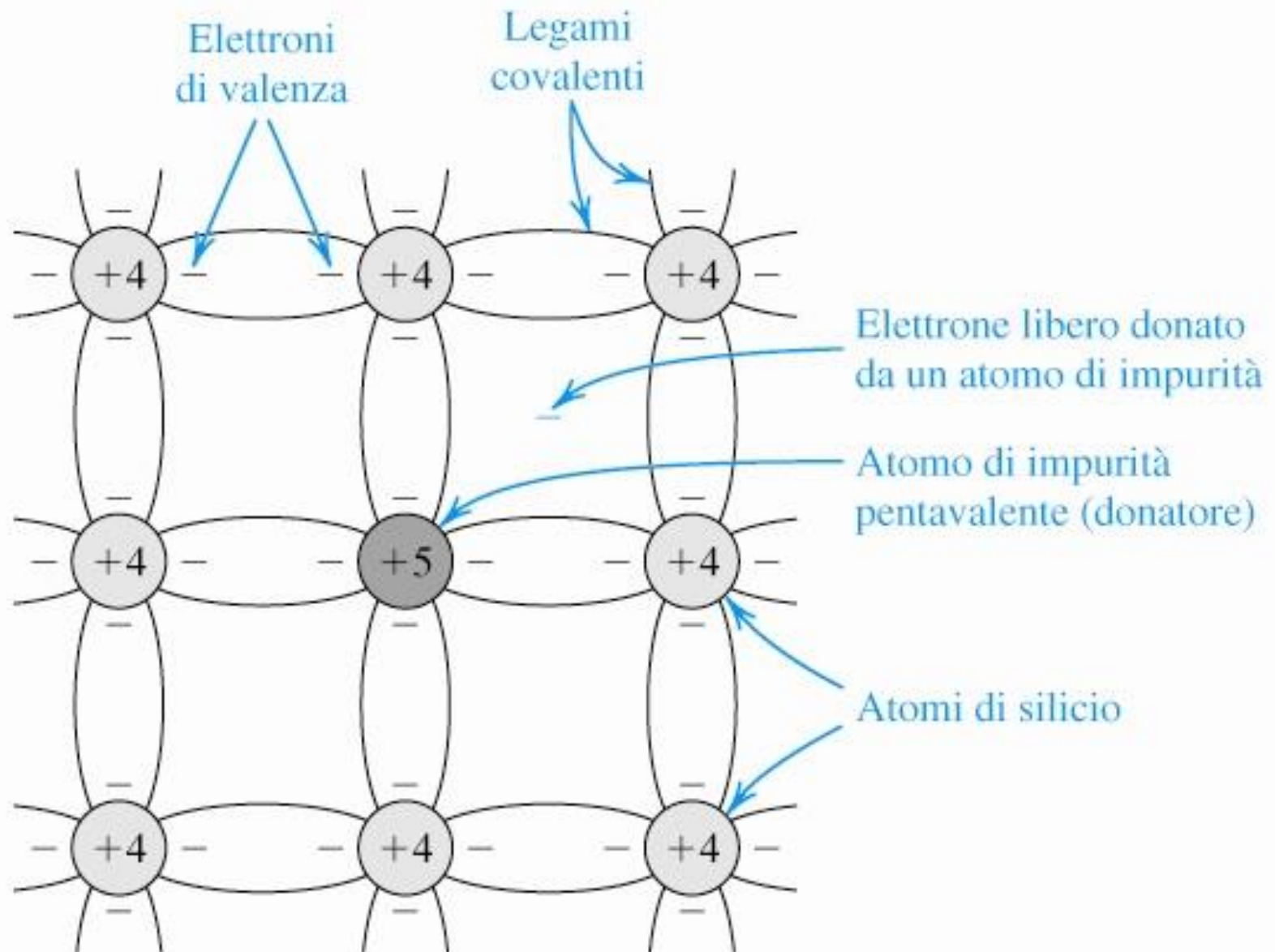


Il Silicio

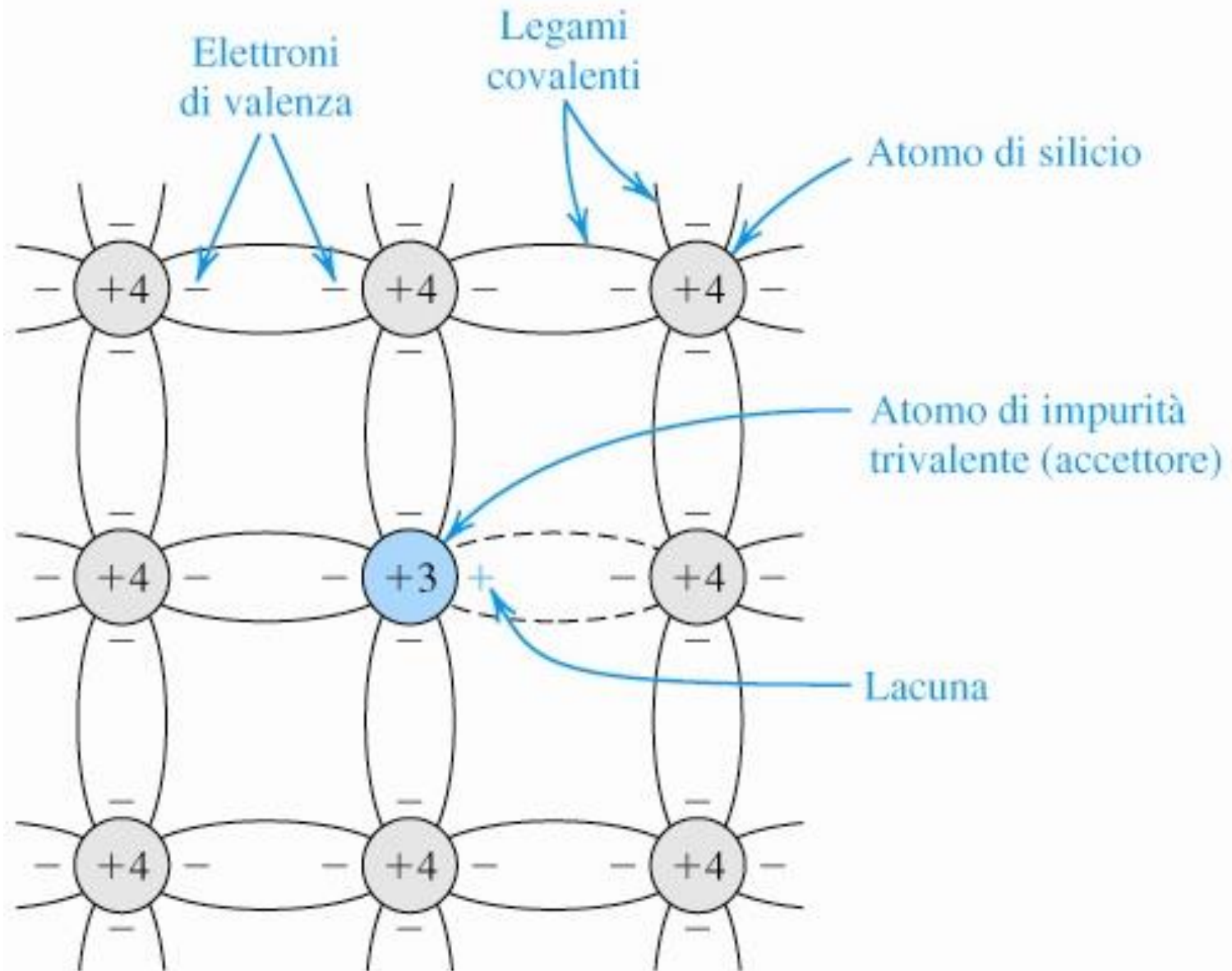


Il Diodo al Silicio

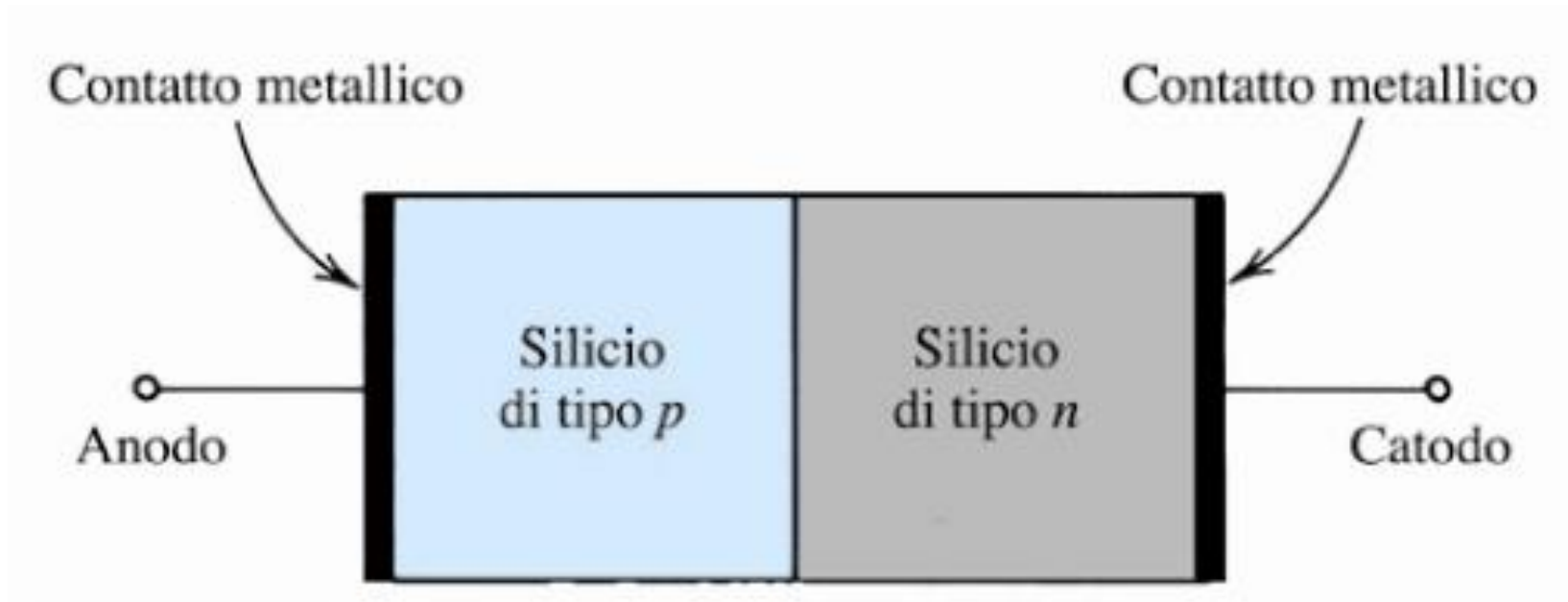

Il Diodo al Silicio

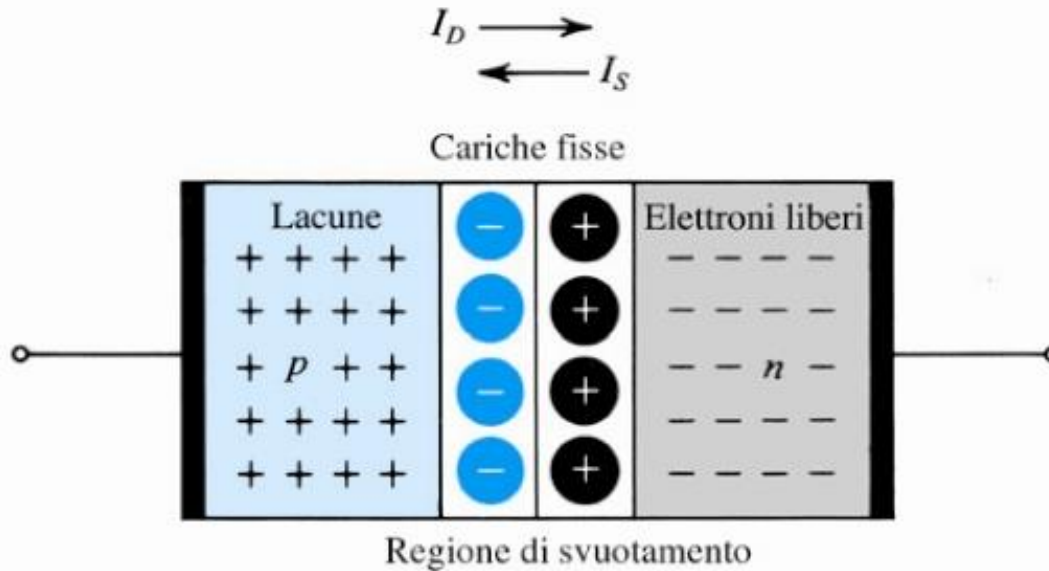


(a)

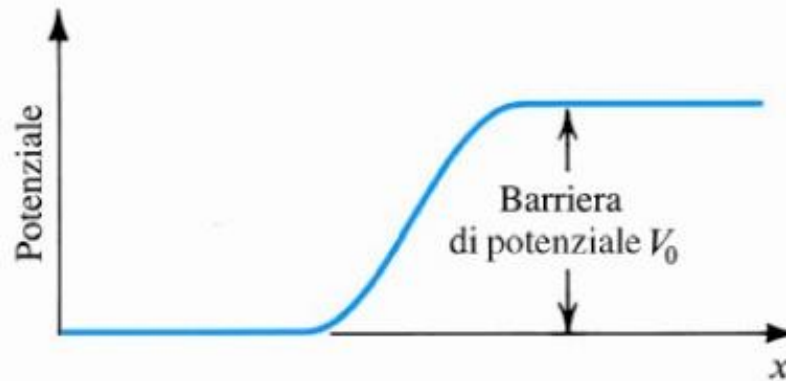


(b)

Il Diodo al Silicio

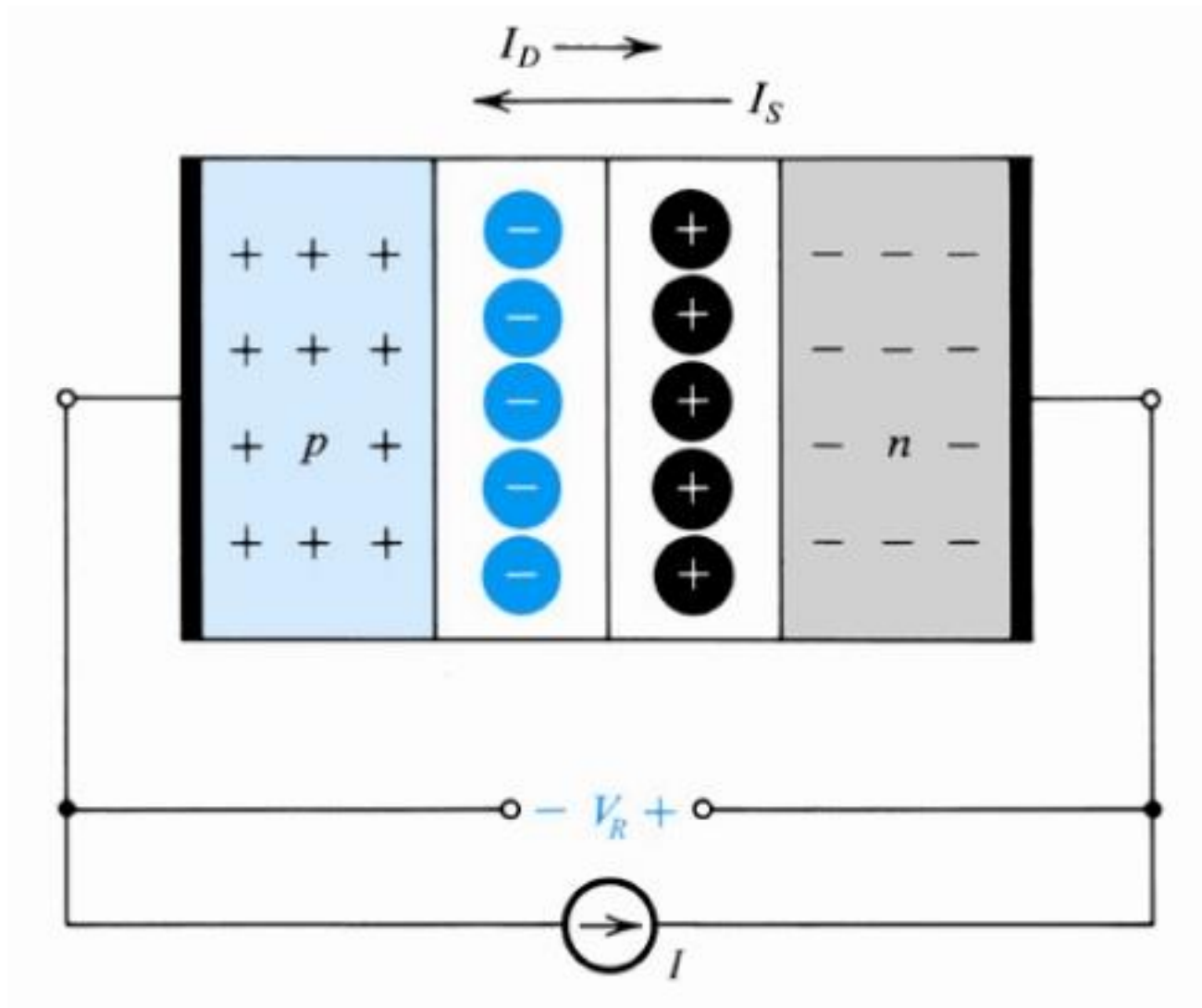



Il Diodo al Silicio

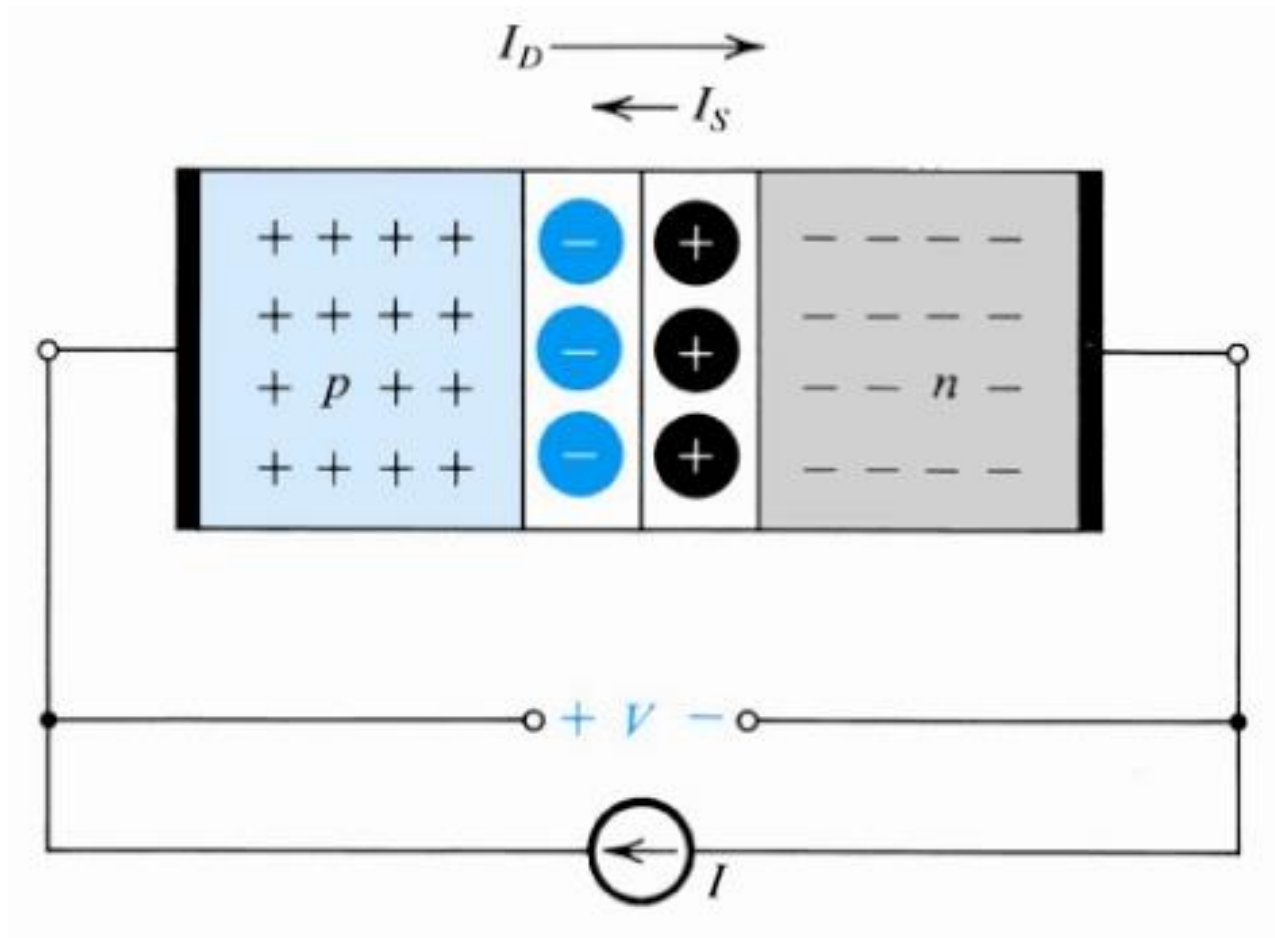


Il Diodo Ideale

Caratteristica I-V

Simbolo Circuitale

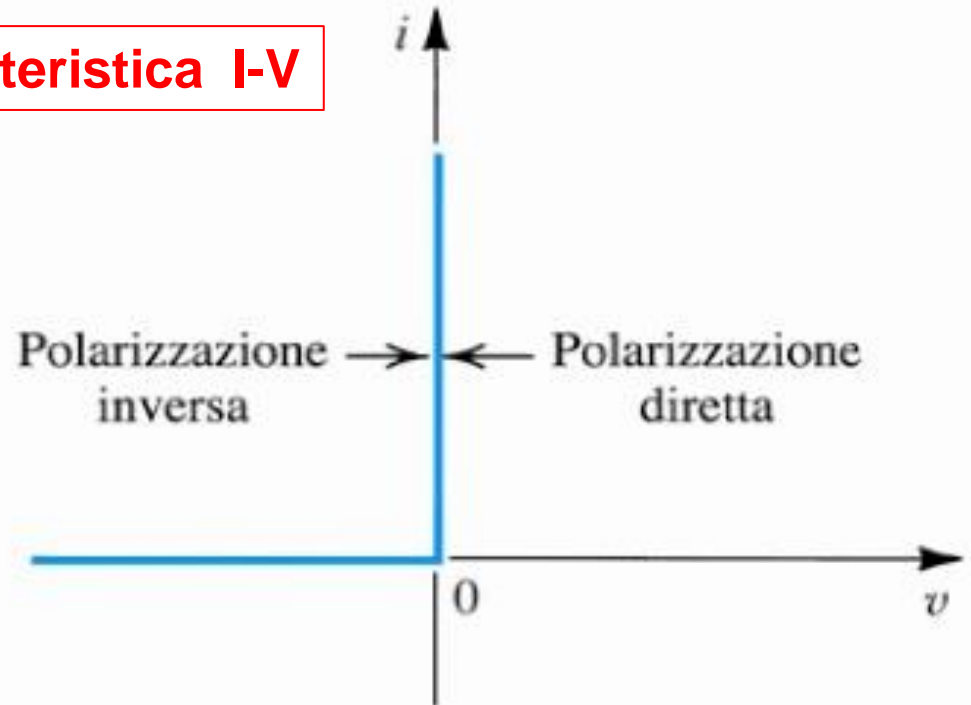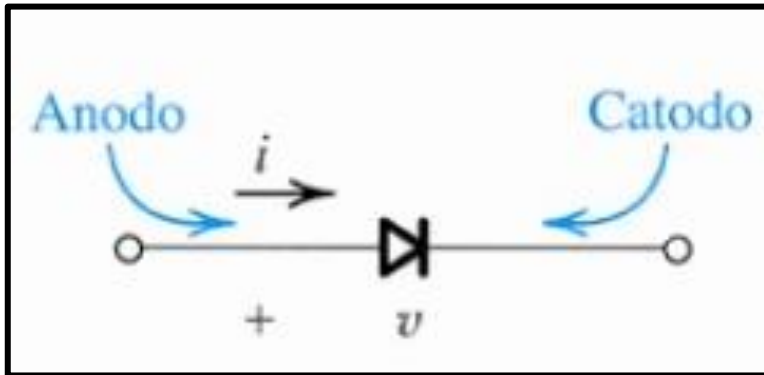


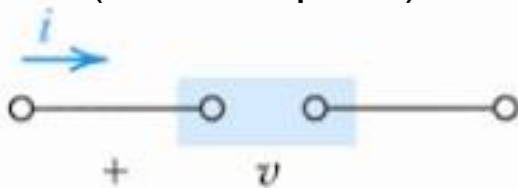Circuito equivalente in
polarizzazione inversa
(circuito aperto)



$$v < 0 \Rightarrow i = 0$$

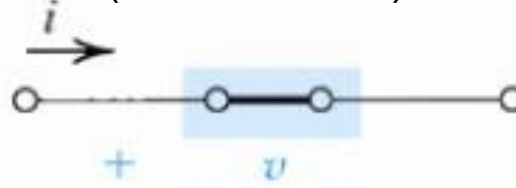
Circuito equivalente in
polarizzazione diretta
(corto circuito)



$$i > 0 \Rightarrow v = 0$$


Il Diodo Reale

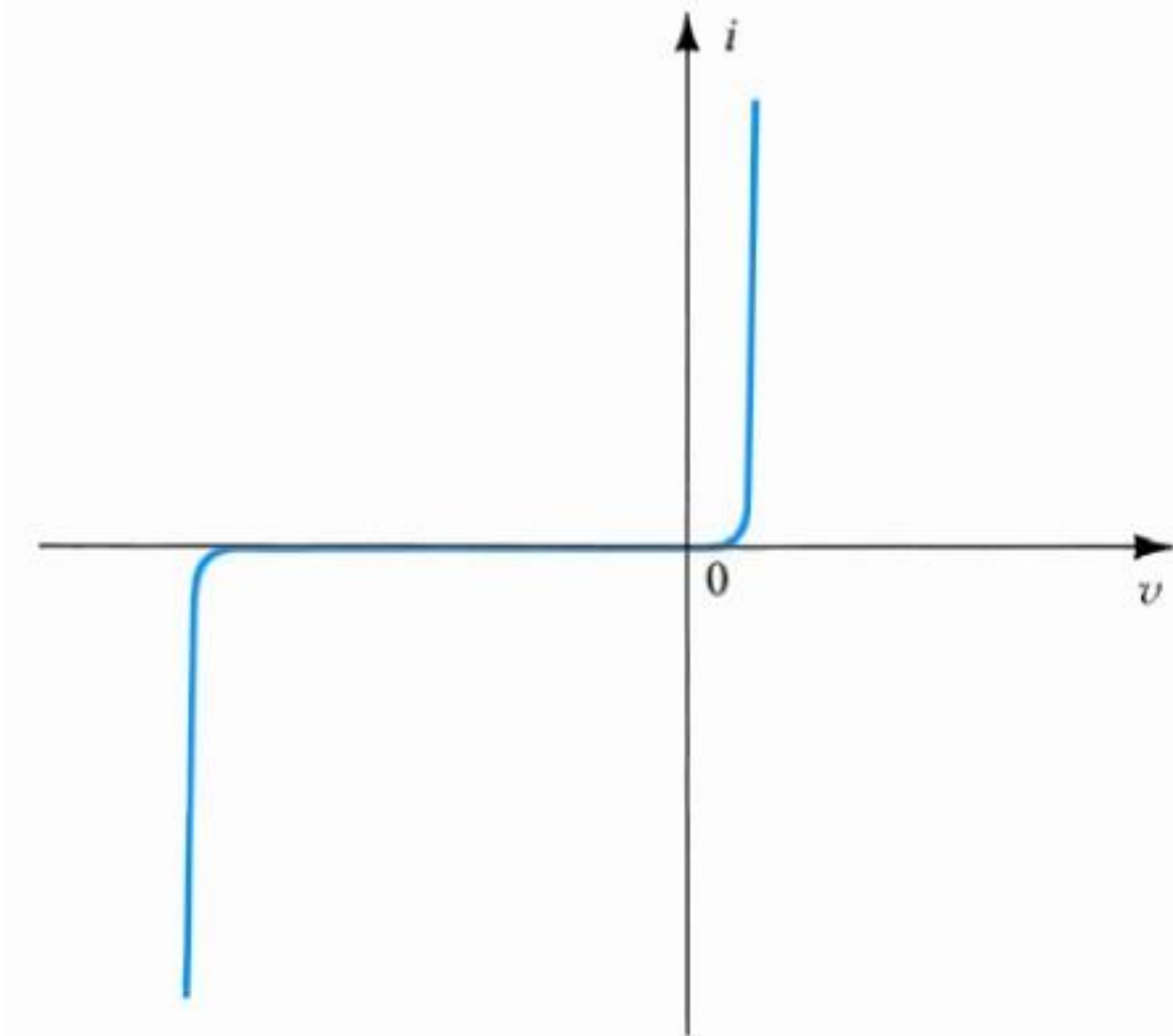Caratteristica I-V (corrente-tensione) del diodo al silicio reale



Il Diodo Reale

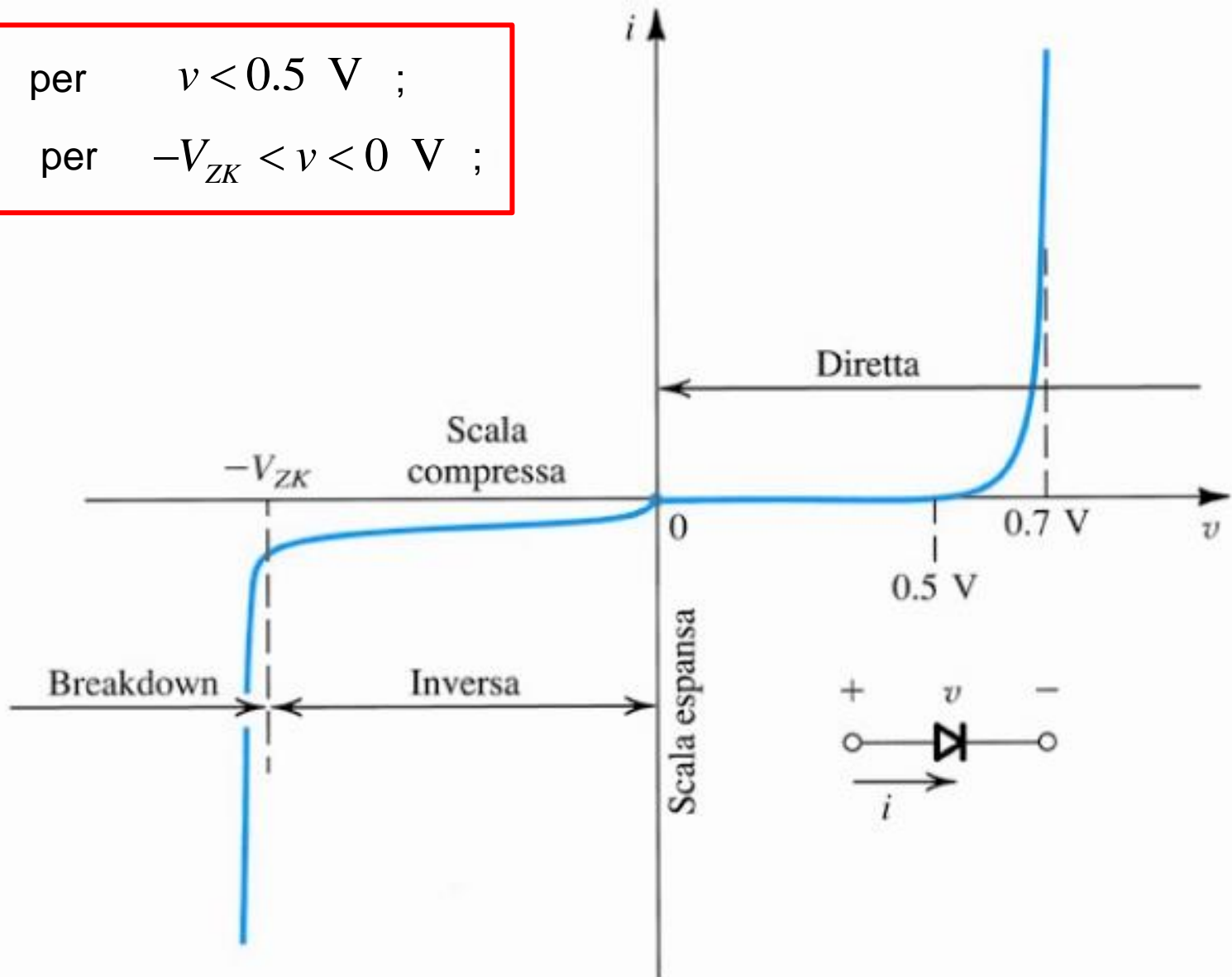- $i \simeq 0$ per $v < 0.5 \text{ V}$;
- $i \simeq I_S$ per $-V_{ZK} < v < 0 \text{ V}$;



Il Diodo: Equazione di Shockley

$$i = I_S \left(e^{v/nV_T} - 1 \right)$$

I_S corrente di saturazione

$$V_T = \frac{kT}{q} \quad \text{tensione termica}$$

k = costante di Boltzmann = $1.38 \cdot 10^{-23}$ J/K

T = temperatura assoluta in K = $273 + \text{temp. in } ^\circ\text{C}$

q = carica dell'elettrone = $1.602 \cdot 10^{-19}$ C

$$V_T (20^\circ\text{C}) = 25.2 \text{ mV} \cong 25 \text{ mV}$$

$n = 1 \div 2$ parametro dipendente dalla tecnologia


$$v = V_T \ln \frac{i}{I_S}$$

$$I_S = J_S A$$

J_S = densità di corrente
 A = area del dispositivo

Il Diodo

Consideriamo due valori di corrente :

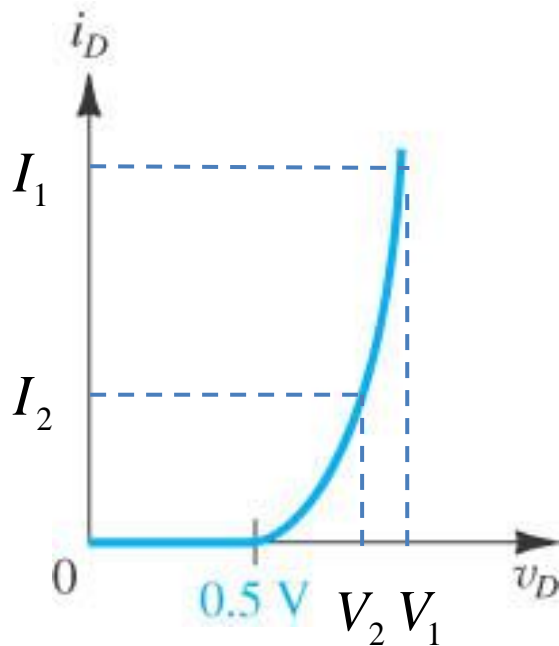

$$I_1 = I_s \left(e^{V_1/V_T} - 1 \right)$$

$$I_2 = I_s \left(e^{V_2/V_T} - 1 \right)$$

$$\frac{I_1}{I_2} = e^{(V_1 - V_2)/V_T}$$

Da cui :

$$V_1 - V_2 = V_T \ln \frac{I_1}{I_2}$$

$$V_1 - V_2 = 2.3 V_T \log \frac{I_1}{I_2}$$

$$\text{se } \frac{I_1}{I_2} = 10 \quad \Rightarrow \quad V_1 - V_2 \cong 58 \text{ mV}$$

$$\text{se } \frac{I_1}{I_2} = 100 \quad \Rightarrow \quad V_1 - V_2 \cong 115 \text{ mV}$$

Valori tipici di corrente in un circuito elettronico

$$v = V_T \ln \frac{i}{I_S} \quad , \quad I_S = 10^{-15} \text{ A}$$



$$v = V_T \ln \frac{i_M}{I_S} = 25 \cdot 10^{-3} \ln \frac{10^{-3}}{10^{-15}} = 0.69 \text{ V}$$

$$v = V_T \ln \frac{i_m}{I_S} = 25 \cdot 10^{-3} \ln \frac{10^{-6}}{10^{-15}} = 0.52 \text{ V}$$



$$v \sim 0.5 \div 0.7 \text{ V}$$

I	V
10 mA	0.748 V
1 mA	0.691 V
100 μ A	0.633 V
10 μ A	0.576 V
1 μ A	0.518 V
100 nA	0.460 V
10 nA	0.403 V
1 nA	0.345 V

Il Diodo: Modelli Semplificati

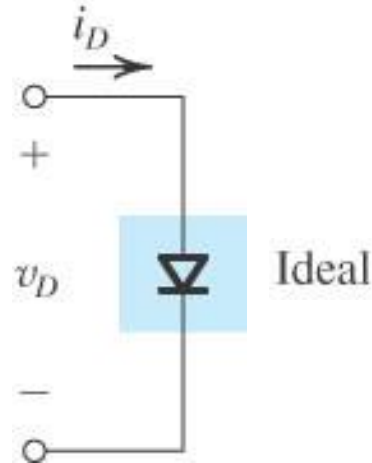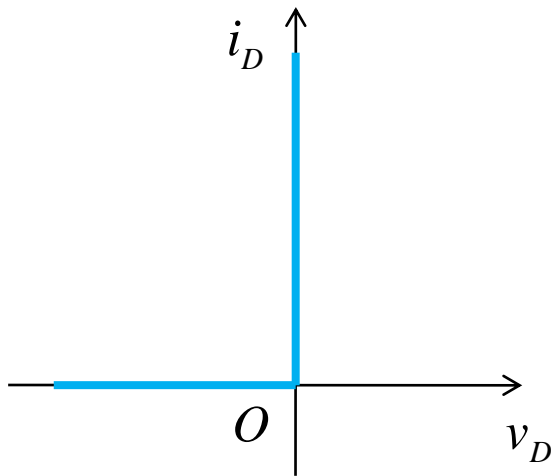

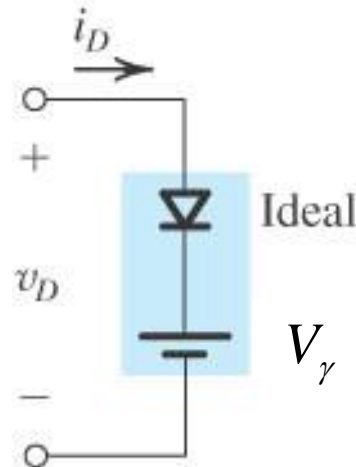
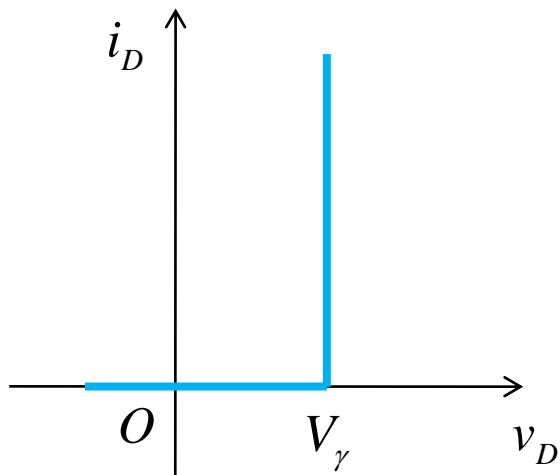
$$\begin{cases} i_D = 0 & v_D \leq 0 \\ v_D = 0 & i_D \geq 0 \end{cases}$$





$$\begin{cases} i_D = 0 & v_D \leq V_\gamma \\ v_D = V_\gamma & i_D \geq 0 \end{cases}$$

$$V_\gamma \sim 0.5 \div 0.7$$

Il Diodo: Modelli Semplificati

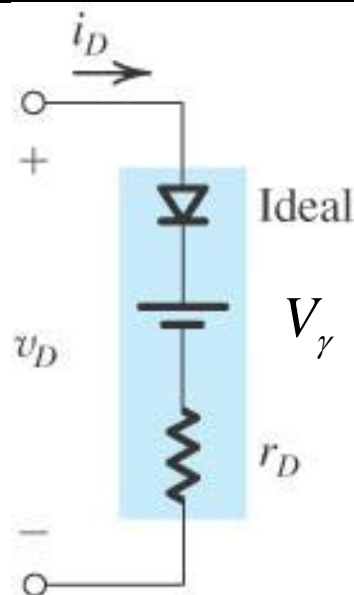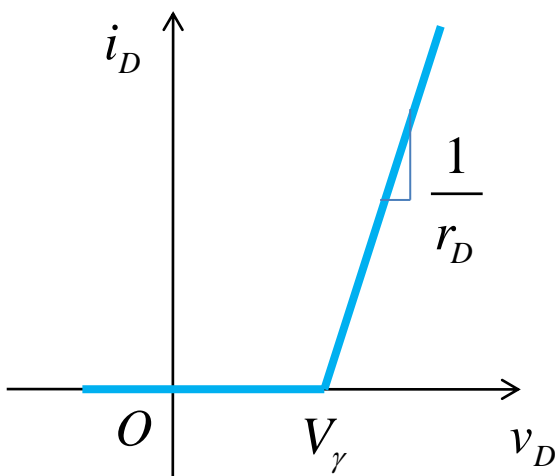

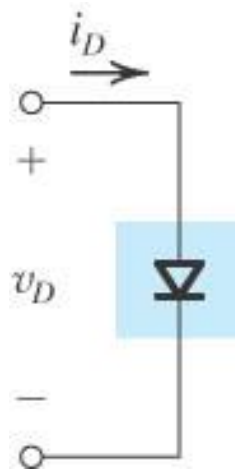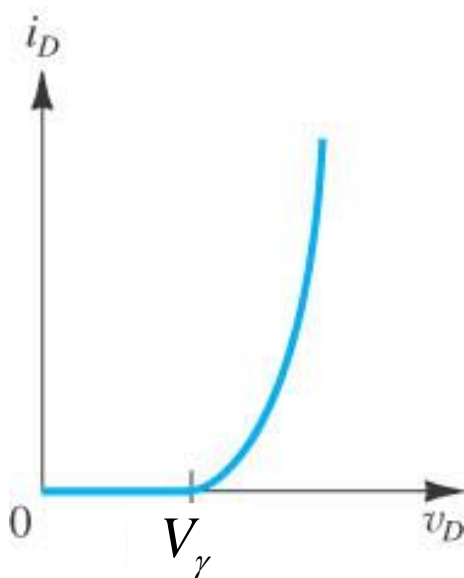
$$\begin{cases} i_D = 0 & v_D \leq V_\gamma \\ i_D = \frac{1}{r_D} (v_D - V_\gamma) & v_D \geq V_\gamma \end{cases}$$



$$i = I_s \left(e^{v/nV_T} - 1 \right)$$

Circuiti con Diodi

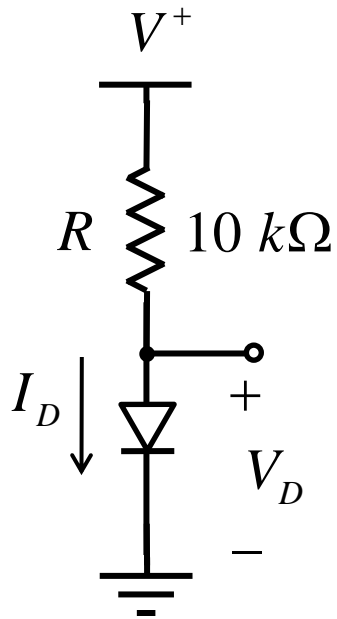

Determinare I_D nei seguenti casi:


a) $V^+ = 10\text{ V}$;

b) $V^+ = 1\text{ V}$;

usando i diversi modelli del diodo.

Caso a) $V^+ = 10\text{ V}$

1)

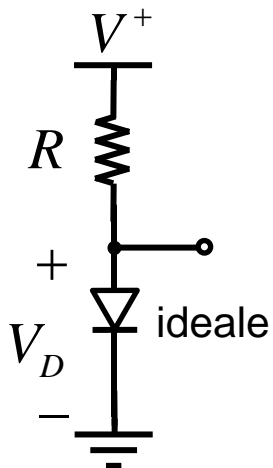


$$V_D = 0\text{ V} , \quad I_D = \frac{V^+}{R} = \frac{10}{10 \cdot 10^3} = 1\text{ mA}$$

$$\text{se } v \leq 0 , \quad i = 0 \Rightarrow V_D = V^+ > 0 \quad \text{NO!}$$

Circuiti con Diodi

2)

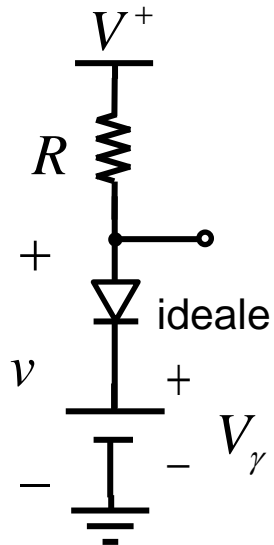


$$V_\gamma = 0.6 \text{ V}$$

$$I_D = \frac{V^+ - V_\gamma}{R} = \frac{10 - 0.6}{10 \cdot 10^3} = 0.94 \text{ mA}$$

$$\text{se } v \leq V_\gamma, \quad i = 0 \Rightarrow v = V^+ > 0 \quad \text{NO!}$$

3)

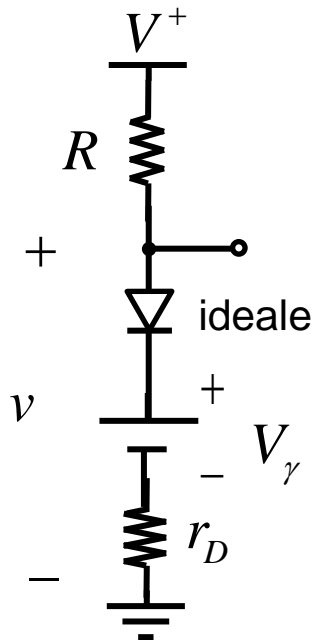


$$V_\gamma = 0.6 \text{ V} \quad r_D = 200 \Omega$$

$$I_D = \frac{V^+ - V_\gamma}{R + r_D} = \frac{10 - 0.6}{(10 + 0.2) \cdot 10^3} = 0.92 \text{ mA}$$

$$\text{se } v \leq V_\gamma, \quad i = 0 \Rightarrow v = V^+ > 0 \quad \text{NO!}$$

Circuiti con Diodi

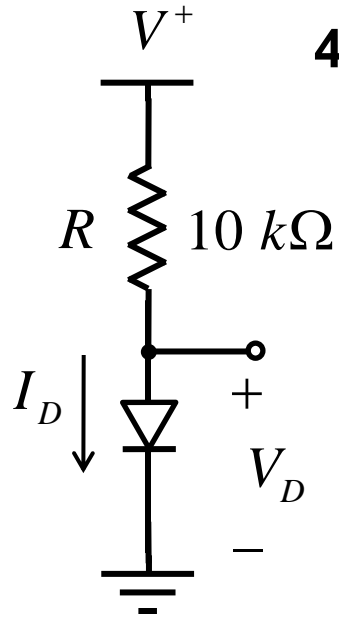4) Algoritmo di risoluzione dell'equazione esatta



$$I_D = I_S e^{V_D/V_T}$$

$$I_S = 10^{-15} \text{ A}$$

$$V^+ = R I_D + V_D = R I_D + V_T \ln \frac{I_D}{I_S}$$

$$I_D = \frac{1}{R} \left(V^+ - V_T \ln \frac{I_D}{I_S} \right)$$

risolvendo iterativamente si ottiene il valore esatto:

$$I_D^{(k+1)} = 10^{-4} \left(10 - 25 \cdot 10^{-3} \ln \frac{I_D^k}{10^{-15}} \right)$$

$$I_D^{(0)} = 0.94 \text{ mA}$$

$$I_D^{(1)} = 0.931 \text{ mA}$$

$$I_D^{(2)} = 0.931 \text{ mA}$$

Soluzione:

$$I_D = 0.931 \text{ mA}$$

Caso b) $V^+ = 1 \text{ V}$

1) $V_D = 0 \text{ V}$, $I_D = \frac{V^+}{R} = \frac{1}{10 \cdot 10^3} = 0.1 \text{ mA}$

2) $V_\gamma = 0.6 \text{ V}$ $I_D = \frac{V^+ - V_\gamma}{R} = \frac{1 - 0.6}{10 \cdot 10^3} = 0.04 \text{ mA}$



3) $V_\gamma = 0.6 \text{ V}$ $r_D = 200 \text{ } \Omega$ $I_D = \frac{V^+ - V_\gamma}{R + r_D} = \frac{1 - 0.6}{(10 + 0.2) \cdot 10^3} = 0.039 \text{ mA}$

4) $I_D = 0.039 \text{ mA}$

Il modello 1) dà risultati soddisfacenti solo quando la V^+ è elevata rispetto a V_γ

Circuiti con Diodi

Es.1

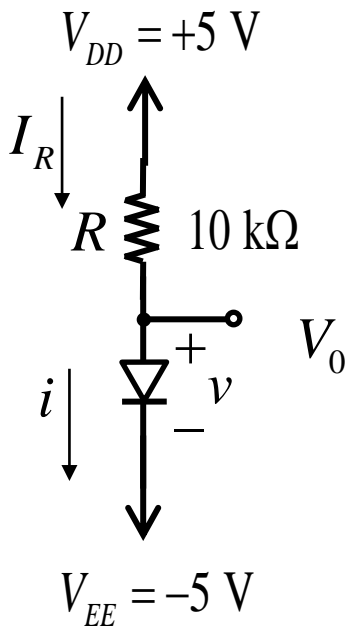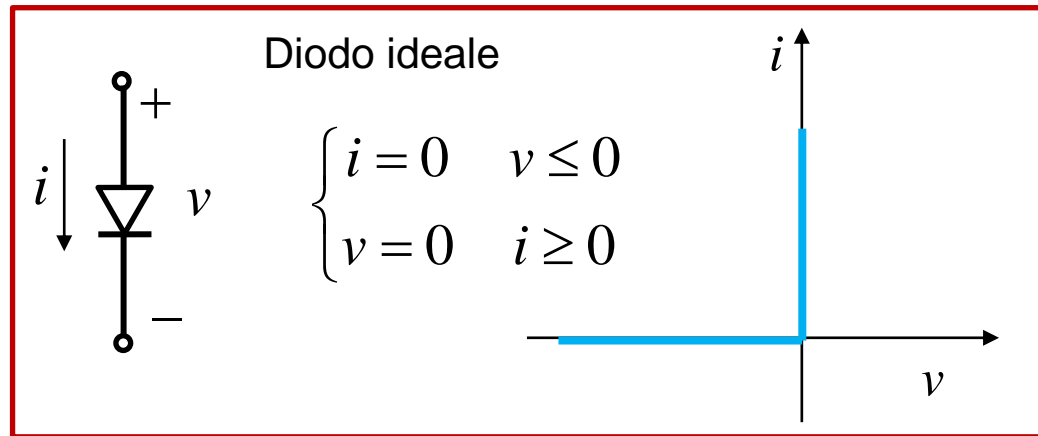


$$i, V_0 = ?$$


$$i \geq 0 \Rightarrow v = 0 \Rightarrow V_0 = V_{EE} = -5 \text{ V}$$

$$i = I_R = \frac{V_{DD} - V_O}{R} = \frac{10}{10 \cdot 10^3} = 1 \text{ mA} > 0$$

Graficamente $10 = Ri + v$

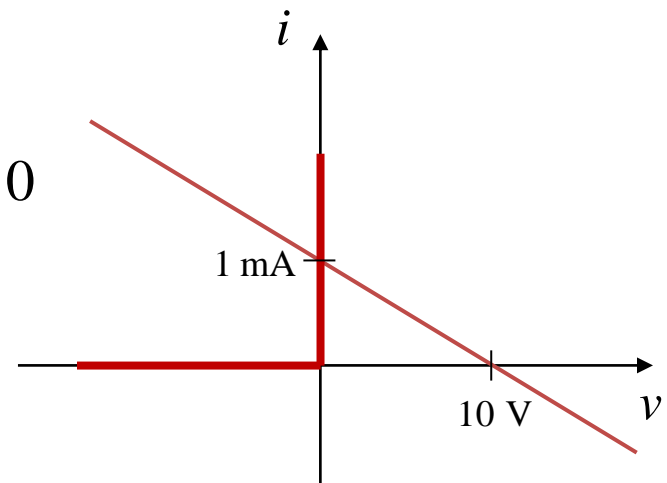

Es.2

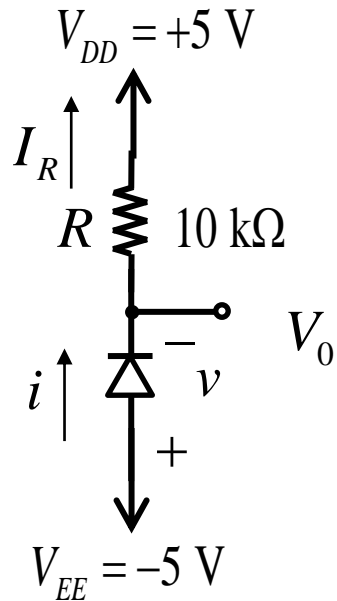

$$i, V_0 = ?$$


$$i \geq 0 \Rightarrow v = 0 \Rightarrow V_0 = V_{EE} = -5 \text{ V}$$

$$i = I_R = \frac{V_0 - V_{DD}}{R} = \frac{-10}{10 \cdot 10^3} = -1 \text{ mA} < 0 \quad \text{NO!}$$


$$v < 0 \Rightarrow i = 0 \Rightarrow V_0 = 5 \text{ V} \Rightarrow v = -10 \text{ V} < 0 \quad \text{SI!}$$

Es.3

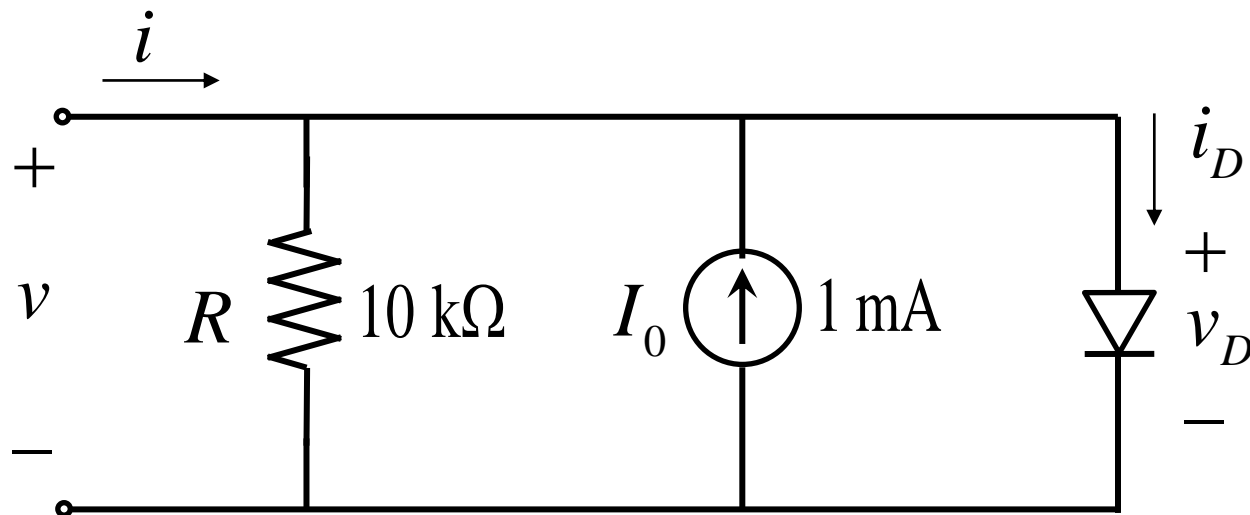Determinare analiticamente e graficamente la caratteristica I-V del seguente bipolo:



Circuiti con Diodi

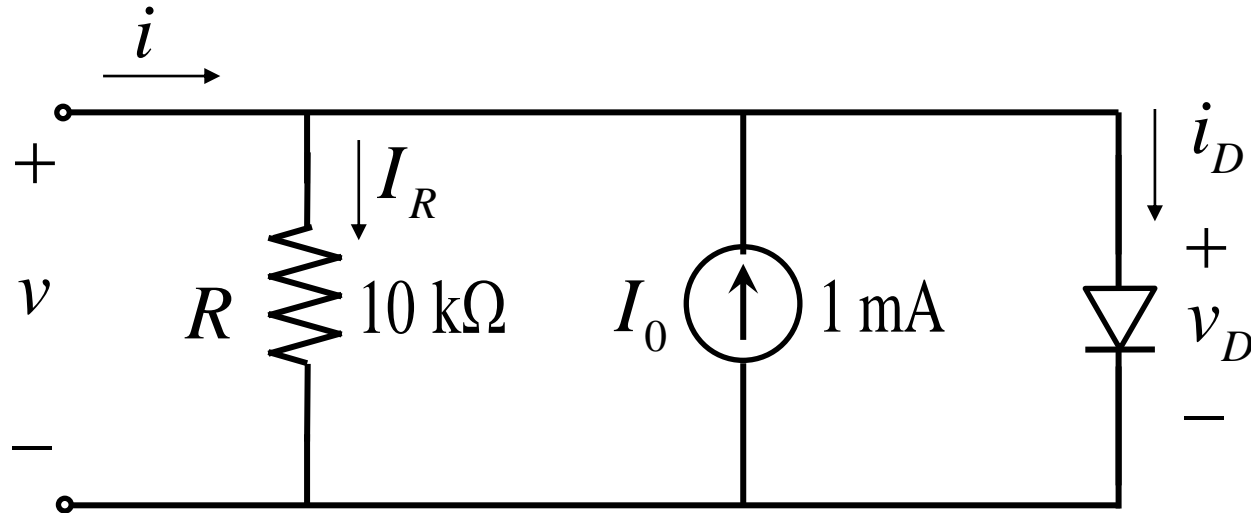

$$v = v_D, \quad i = +I_R - I_0 + i_D = \frac{v}{R} - I_0 + i_D$$


Caso a): **D ON**

$$i_D \geq 0, \quad v_D = 0 \quad \Rightarrow \quad v = 0, \quad i = -I_0 + i_D, \quad i_D = i + I_0 \geq 0 \quad i \geq -I_0$$


Caso b): **D OFF**

$$v_D \leq 0, \quad i_D = 0 \quad \Rightarrow \quad i = \frac{v}{R} - I_0, \quad v \leq 0$$

Circuiti con Diodi

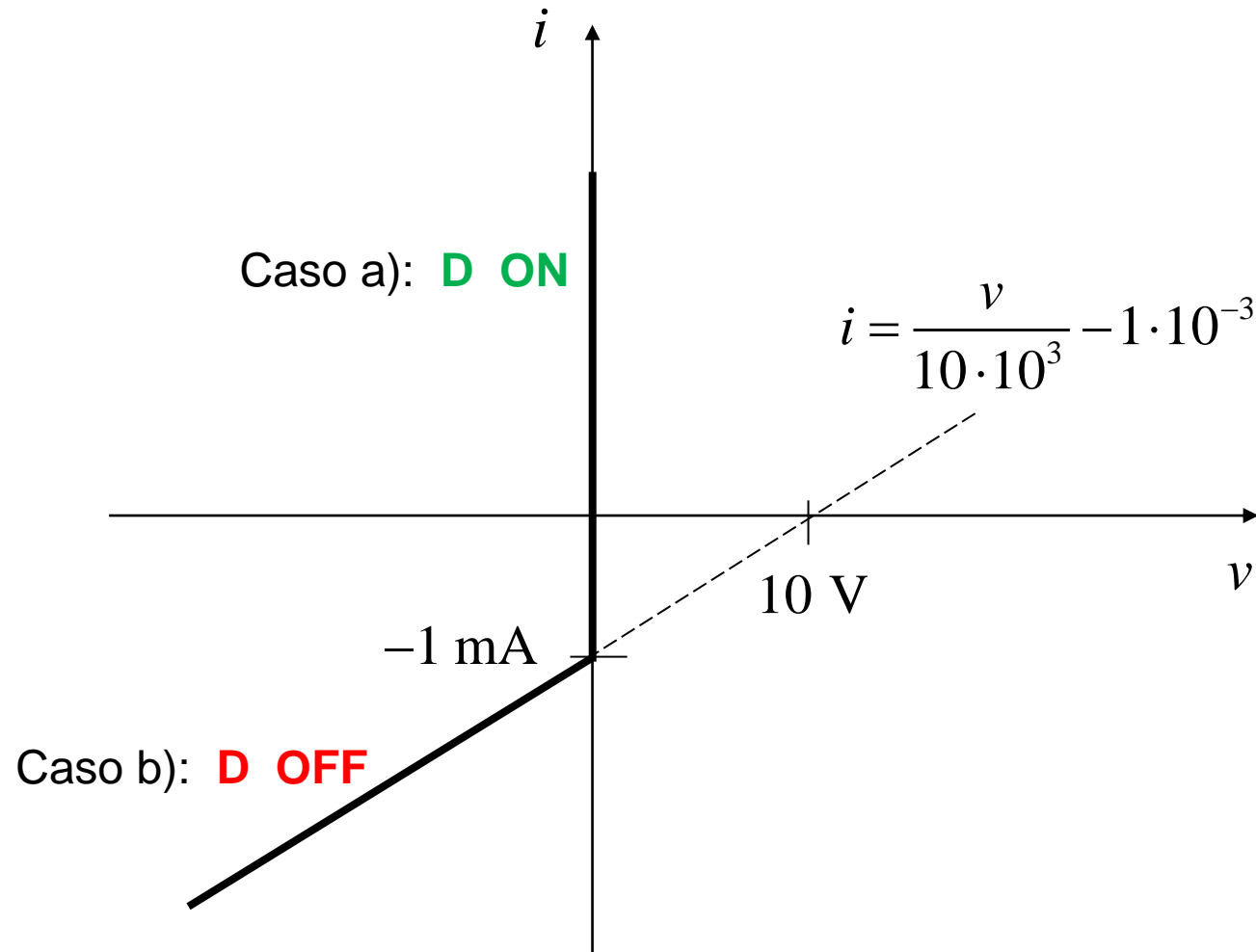

Es. 4

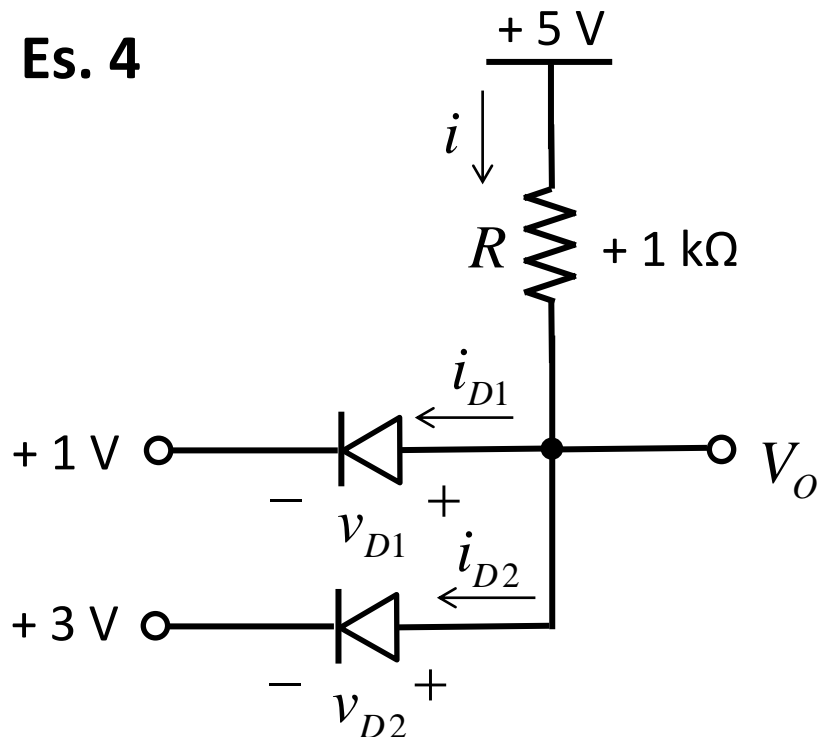


$$i_{D1} > 0, i_{D2} > 0 \Rightarrow v_{D1} = v_{D2} = 0 \Rightarrow V_0 = 1, 3 \text{ V} \quad \text{NO!}$$

$$i_{D1} > 0, v_{D2} < 0 \Rightarrow v_{D1} = 0, i_{D2} = 0 \Rightarrow V_0 = 1 \text{ V}$$

$$\Rightarrow v_{D2} = -2 \text{ V} < 0, i_{D1} = i = \frac{5-1}{1k} = 4 \text{ mA} > 0 \quad \text{SI!}$$

Es. 5

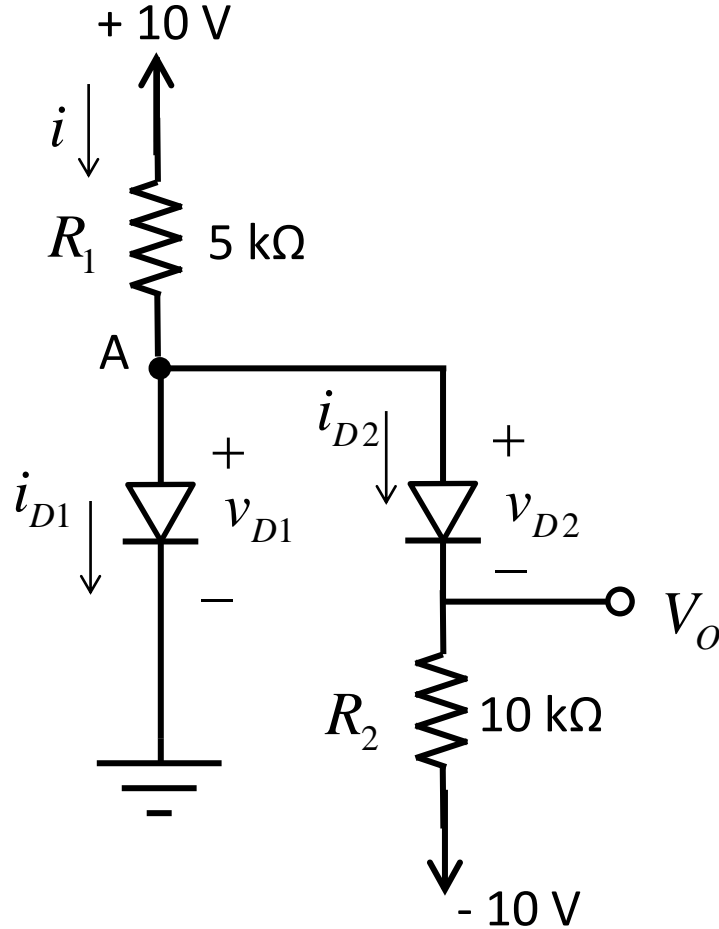


$$i_{D1} > 0, i_{D2} > 0 \Rightarrow v_{D1} = v_{D2} = 0 \Rightarrow V_A = 0 \text{ V}, V_o = 0 \text{ V}$$

$$\Rightarrow i_{D2} = \frac{10}{10k} = 1 \text{ mA} > 0 \quad i = \frac{10}{5k} = 2 \text{ mA} \Rightarrow i_{D1} = 1 \text{ mA} > 0 \quad \text{SI!}$$

Es. 6

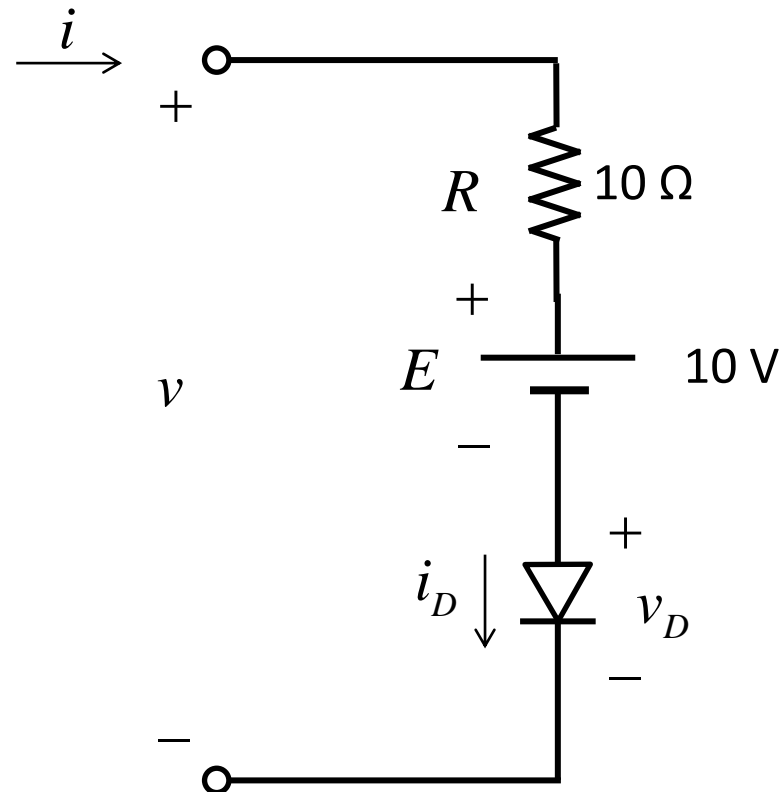Determinare analiticamente e graficamente la caratteristica I-V del seguente bipolo:



Circuiti con Diodi

Caso a): **D ON**


$$i_D \geq 0, v_D = 0 \Rightarrow v = Ri + E = 10i + 10$$

$$i = i_D \Rightarrow i \geq 0$$

Caso b): **D OFF**


$$v_D \leq 0, i_D = 0 \Rightarrow i = 0$$

$$v_D = v - E \leq 0 \Rightarrow v \leq E = 10$$

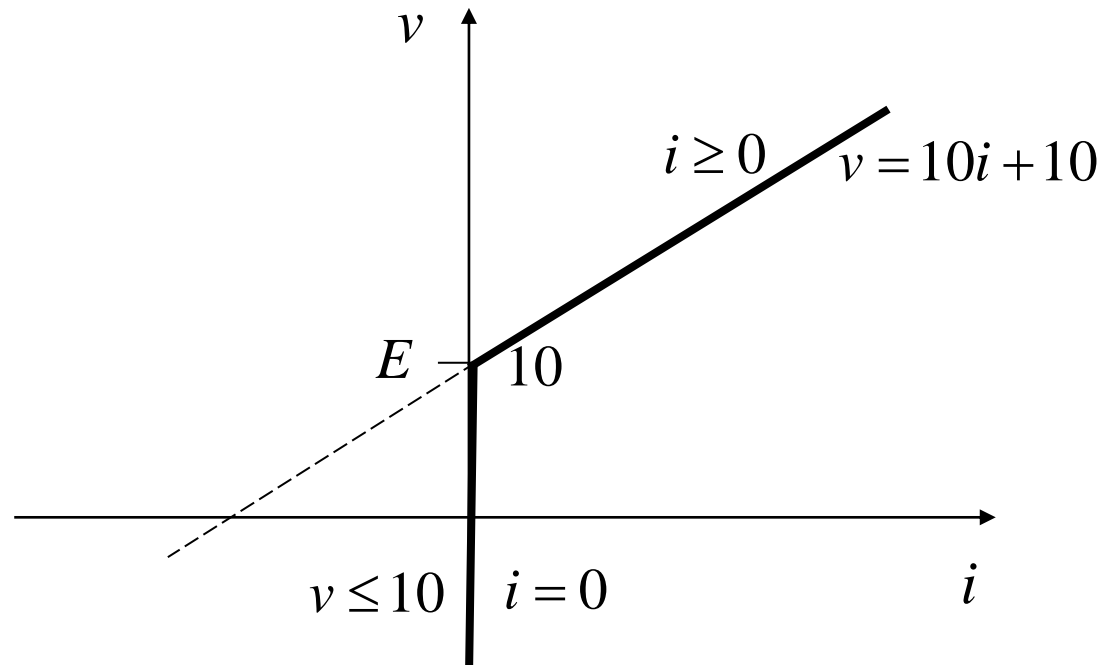


Es. 7

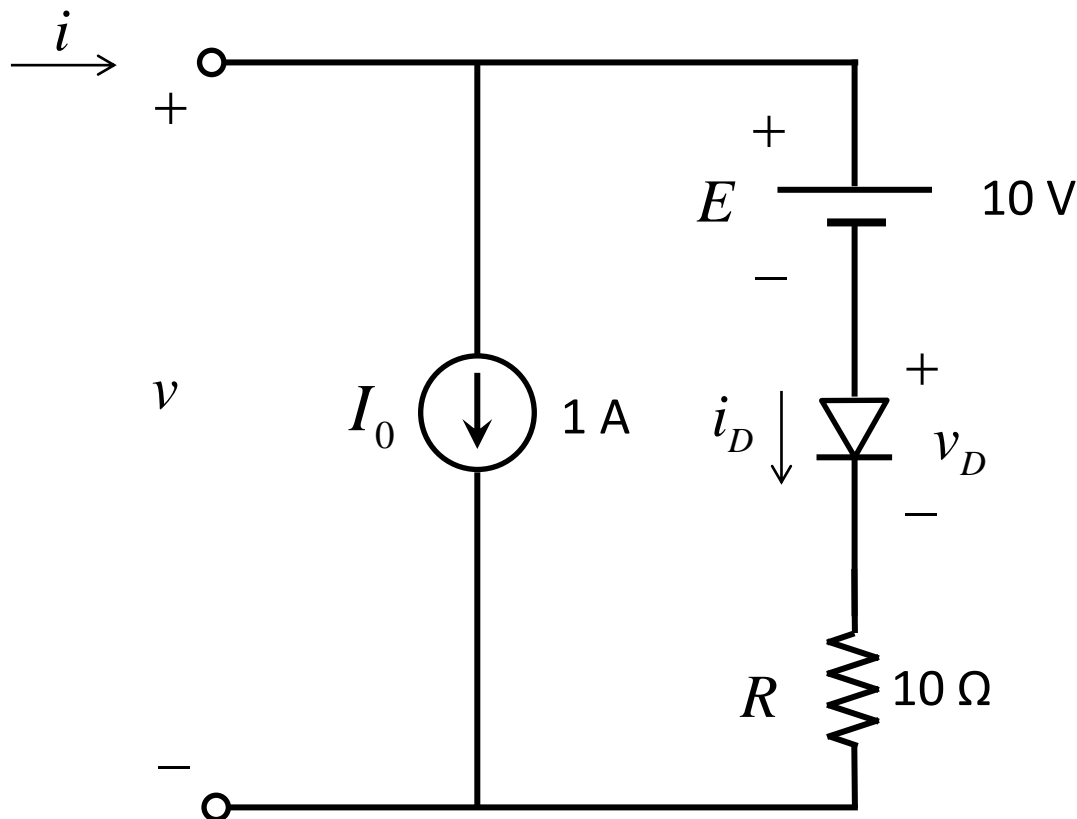Determinare analiticamente e graficamente la caratteristica I-V del seguente bipolo:



Circuiti con Diodi

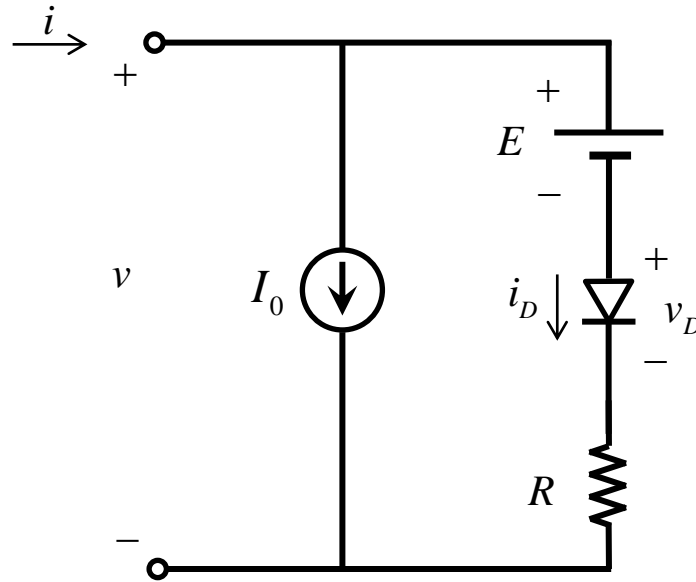


Caso a): **D OFF**

$$v_D \leq 0, i_D = 0 \Rightarrow i = I_0 \quad v = E + v_D \Rightarrow v_D = v - E \leq 0 \Rightarrow v \leq E$$

Caso b): **D ON**

$$i_D \geq 0, v_D = 0 \Rightarrow i = I_0 + \frac{v - E}{R} \quad m = \frac{1}{R} \quad i_D = \frac{v - E}{R} \geq 0 \Rightarrow v \geq E$$

Circuiti con Diodi

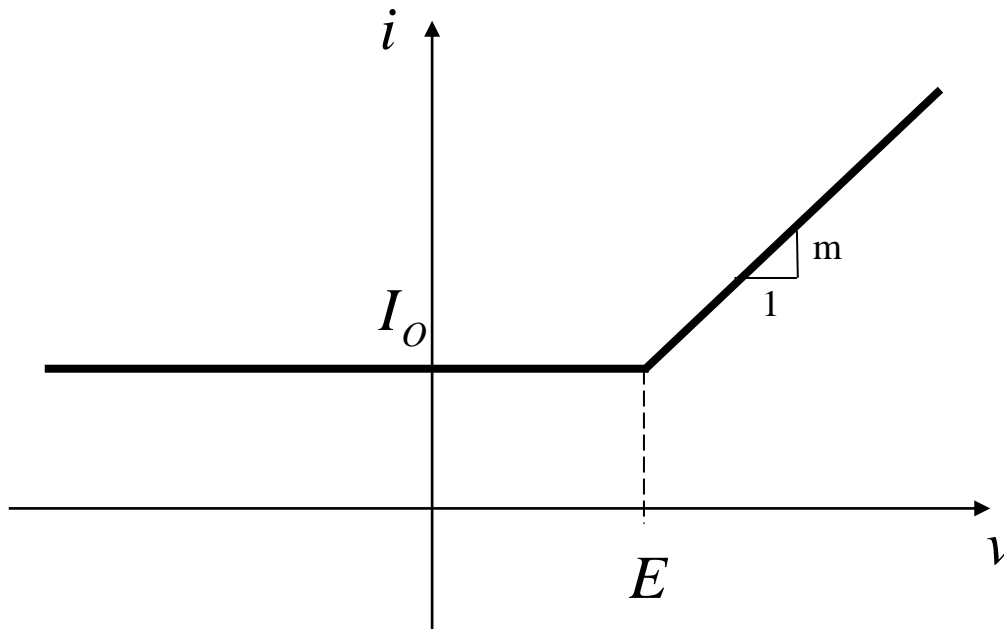


$$v \leq E \quad i = I_o$$

$$v \geq E \quad i = m(v - E) + I_o$$

$$m = \frac{1}{R}$$


Porta OR

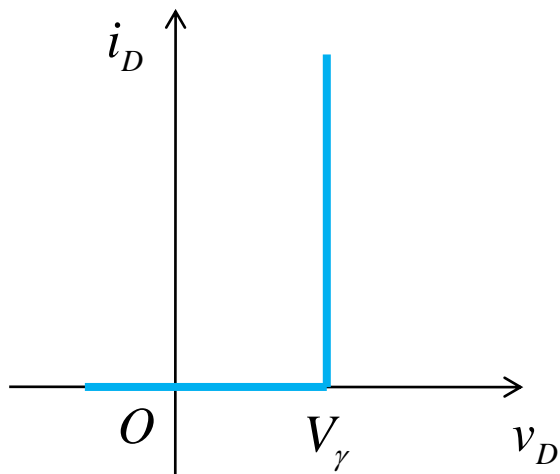$V = 0 \text{ V} \quad \Leftrightarrow \quad 0 \text{ logico}$
 $V = 5 \text{ V} \quad \Leftrightarrow \quad 1 \text{ logico}$



$$\begin{cases} i_D = 0 & v_D \leq V_\gamma \\ v_D = V_\gamma & i_D \geq 0 \end{cases}$$

$$V_\gamma = 0.7 \text{ V}$$

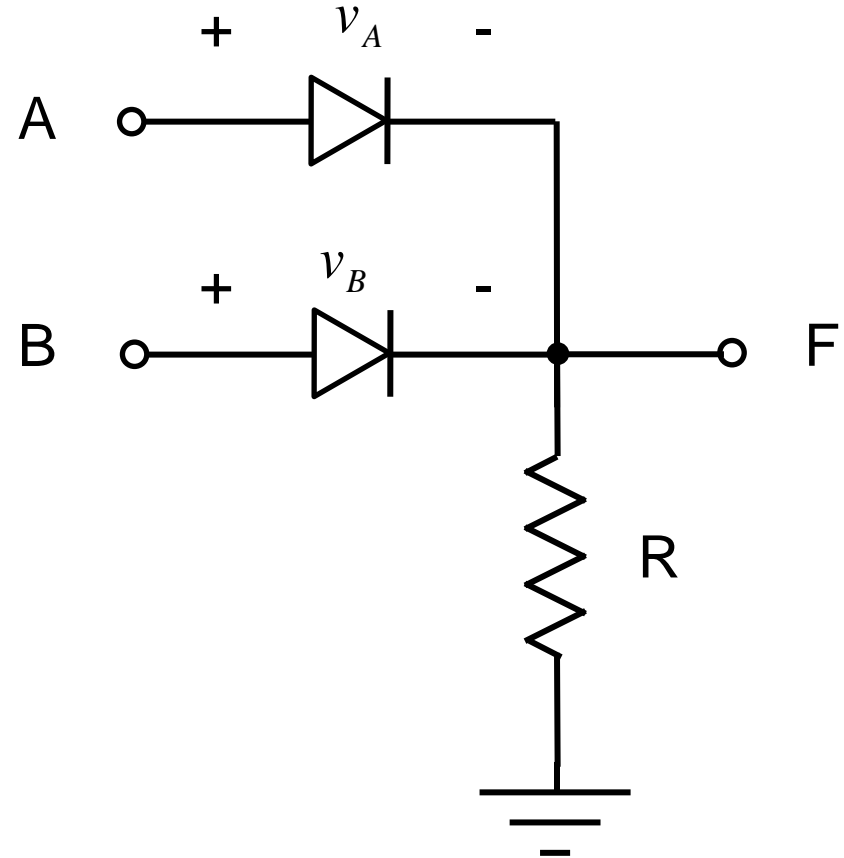

1) $V_A = V_B = 0 \text{ V}$

se $i_D \geq 0 \quad v_D = V_\gamma$

$\Rightarrow v_F = 2i_D R > 0 \text{ V}$

ma $v_F + v_D = 0 \text{ V}$


$\Rightarrow v_D = V_\gamma = -v_F < 0 \text{ V}$

Allora: $v_D \leq V_\gamma \quad i_D = 0$

\Rightarrow


$v_F = 0 \text{ V}$

Non è possibile!

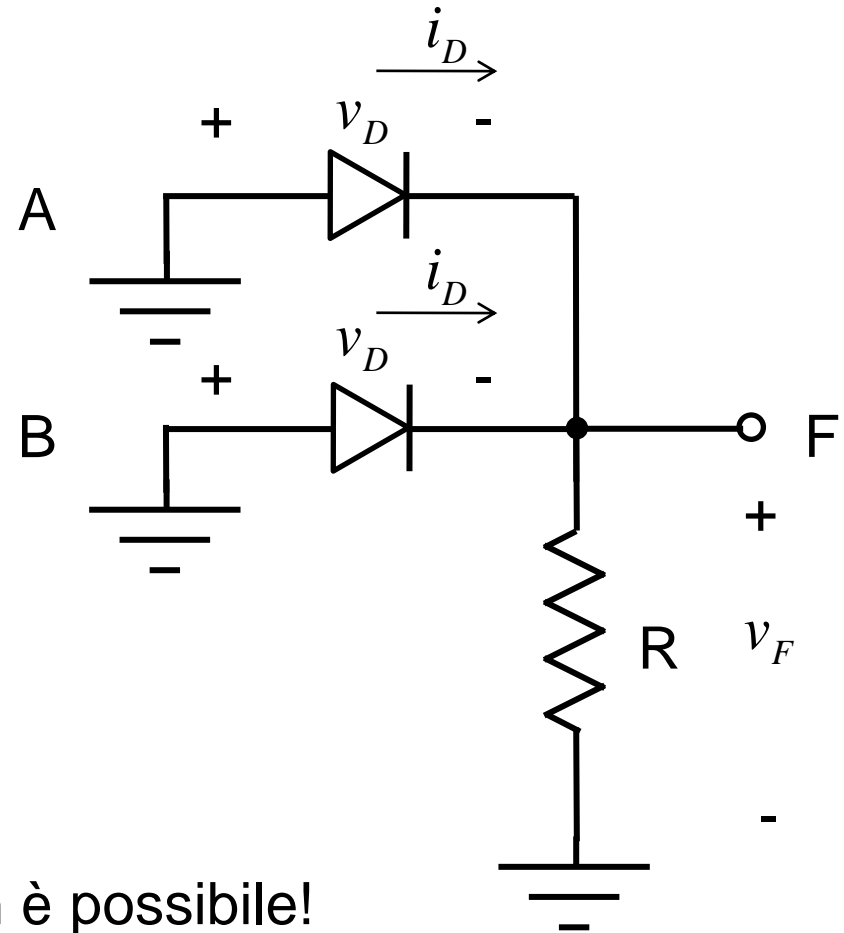

OK

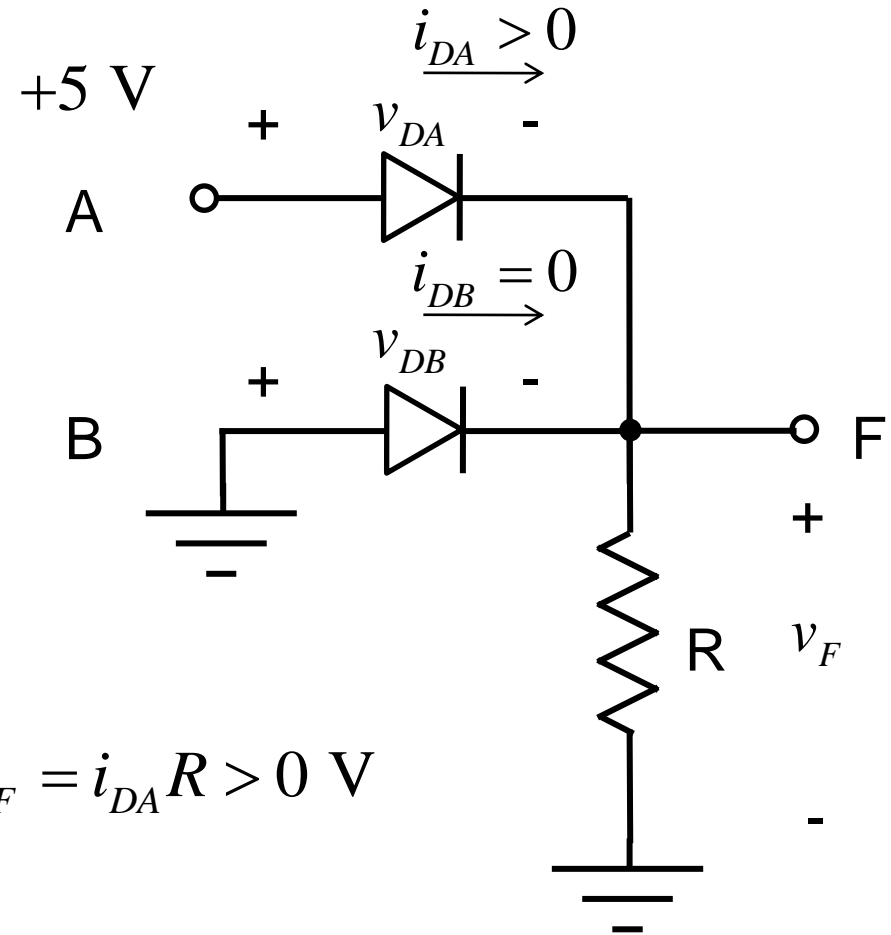2) $V_A = 5 \text{ V}$
 $V_B = 0 \text{ V}$



se $i_{DA} \geq 0 \quad v_{DA} = V_\gamma$
 $v_{DB} \leq V_\gamma \quad i_{DB} = 0$ $\Rightarrow v_F = i_{DA} R > 0 \text{ V}$

Allora $v_{DB} = -v_F \leq V_\gamma \Rightarrow v_F = 5 \text{ V} - V_\gamma = 4.3 \text{ V}$

OK

3) $V_A = 0 \text{ V}$
 $V_B = 5 \text{ V}$

$$\Rightarrow v_F = 4.3 \text{ V}$$

Analogo al caso 2)

4) $V_A = V_B = 5 \text{ V}$


se $i_{DA} \geq 0 \quad v_{DA} = V_\gamma$

$i_{DB} \geq 0 \quad v_{DB} = V_\gamma$

$$\Rightarrow v_F = 5 \text{ V} - V_\gamma = 4.3 \text{ V} > 0$$

$$v_F = 2i_{DA}R > 0 \text{ V}$$


OK

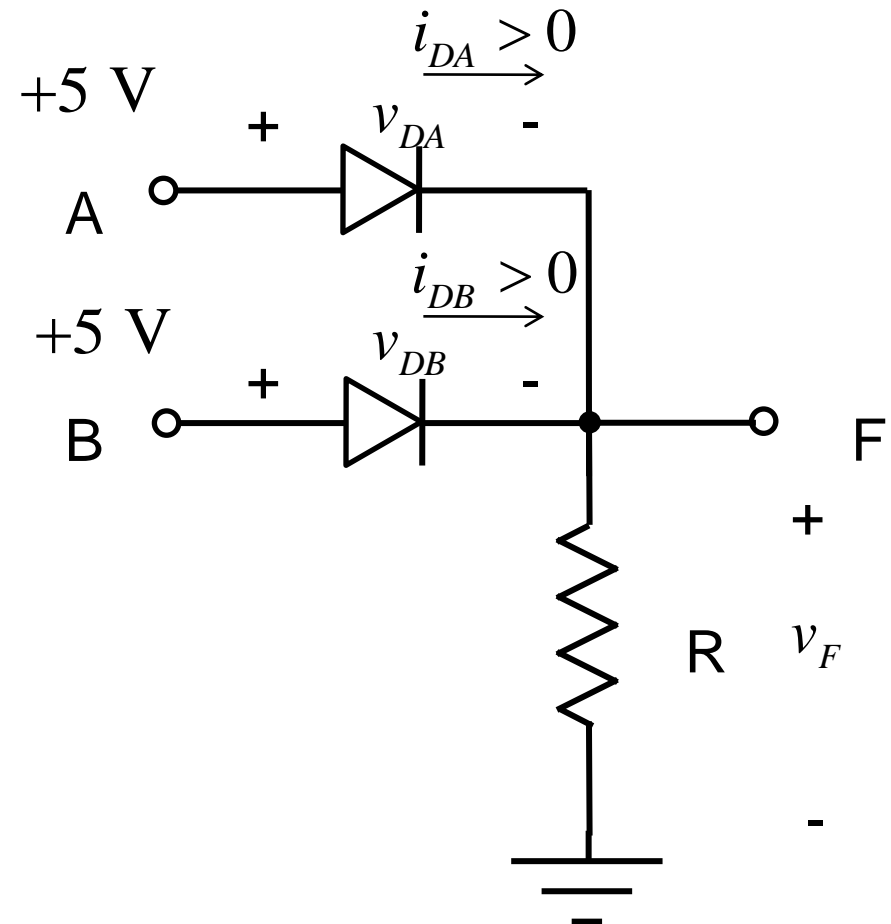


Logica a Diodi

V_A	V_B	v_F	Caso ideale $V_\gamma = 0$
0 V	0 V	0 V	0 V
5 V	0 V	4.3 V	5 V
0 V	5 V	4.3 V	5 V
5 V	5 V	4.3 V	5 V

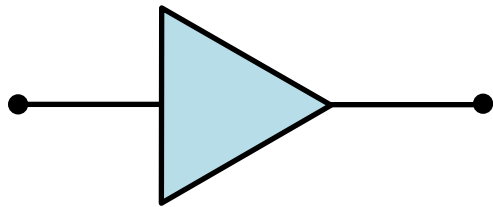- Si ha una riduzione del livello in uscita a causa di V_γ
- Per ripristinare il livello di 5 V in uscita è necessario un circuito amplificatore



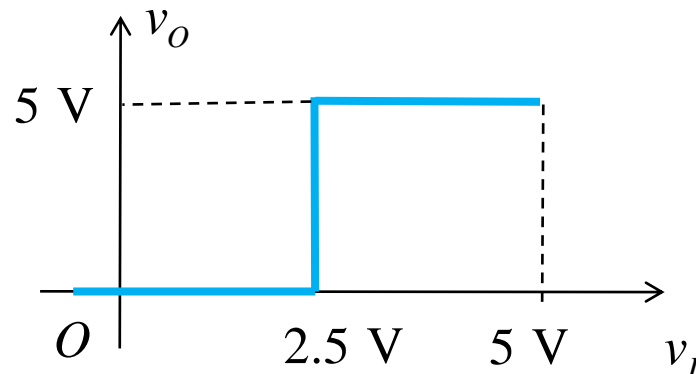
$$\begin{cases} v_O = 0 \text{ V} , & v_I < 2.5 \text{ V} \\ v_O = 5 \text{ V} , & v_I \geq 2.5 \text{ V} \end{cases}$$




Porta OR

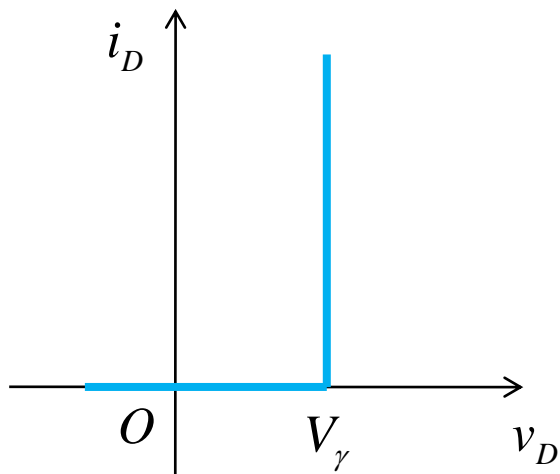$V = 0 \text{ V} \quad \Leftrightarrow \quad 0 \text{ logico}$
 $V = 5 \text{ V} \quad \Leftrightarrow \quad 1 \text{ logico}$



$$\begin{cases} i_D = 0 & v_D \leq V_\gamma \\ v_D = V_\gamma & i_D \geq 0 \end{cases}$$

$$V_\gamma = 0.7 \text{ V}$$

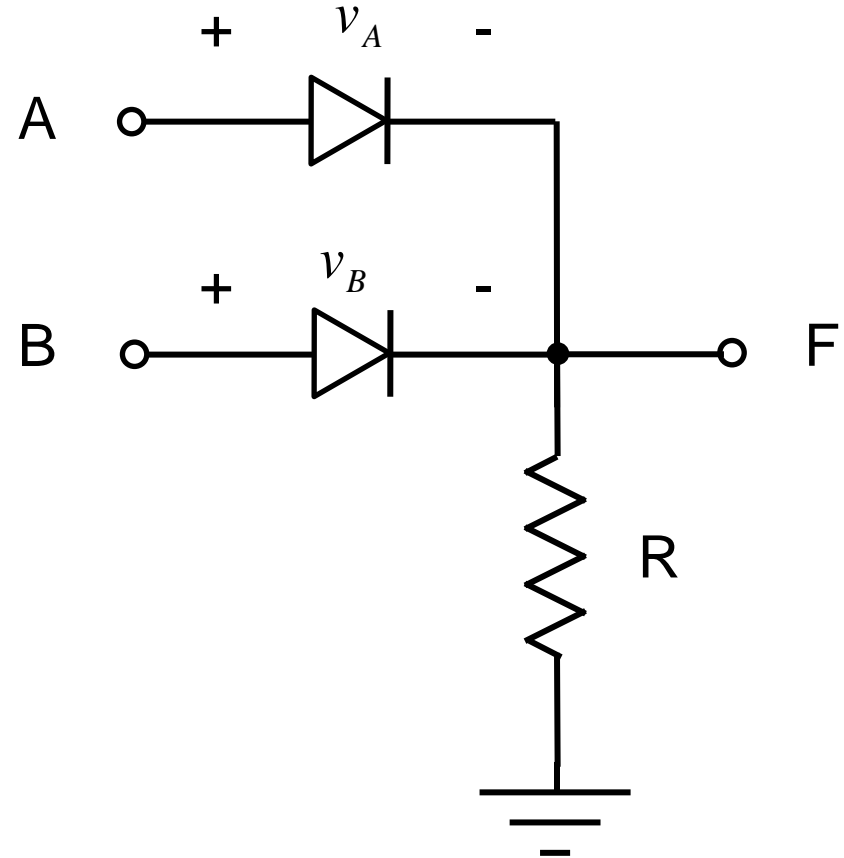

1) $V_A = V_B = 0 \text{ V}$

se $i_D \geq 0 \quad v_D = V_\gamma$

$\Rightarrow v_F = 2i_D R > 0 \text{ V}$

ma $v_F + v_D = 0 \text{ V}$


$\Rightarrow v_D = V_\gamma = -v_F < 0 \text{ V}$

Allora: $v_D \leq V_\gamma \quad i_D = 0$

\Rightarrow


$v_F = 0 \text{ V}$

Non è possibile!

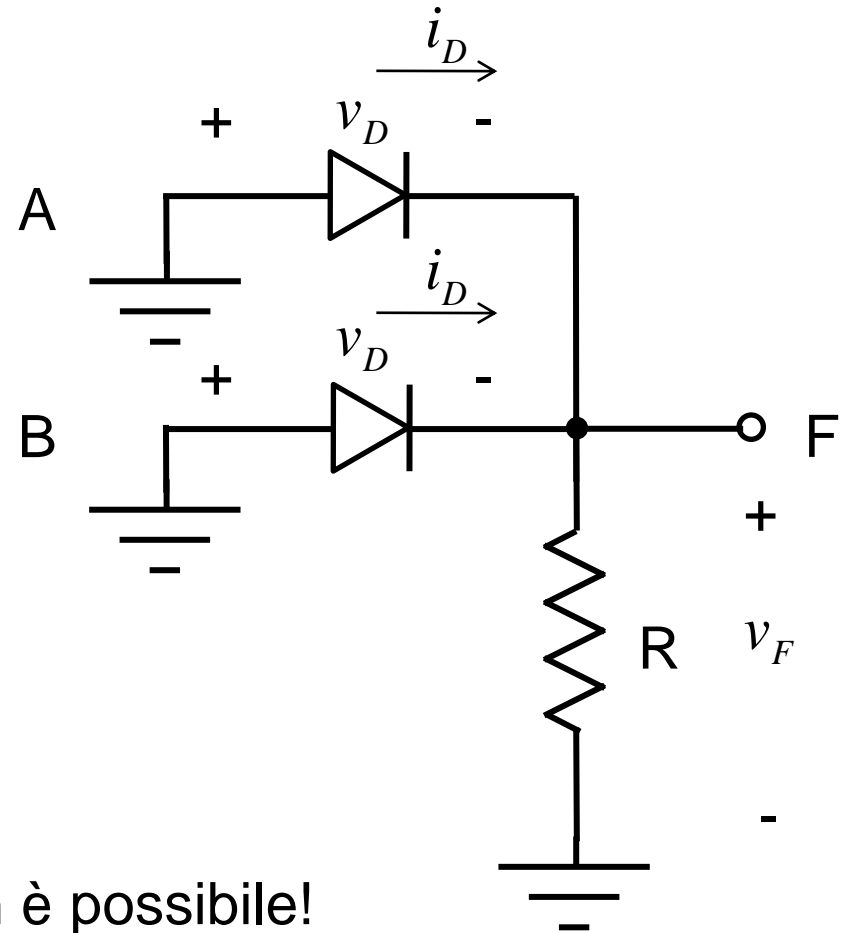

OK

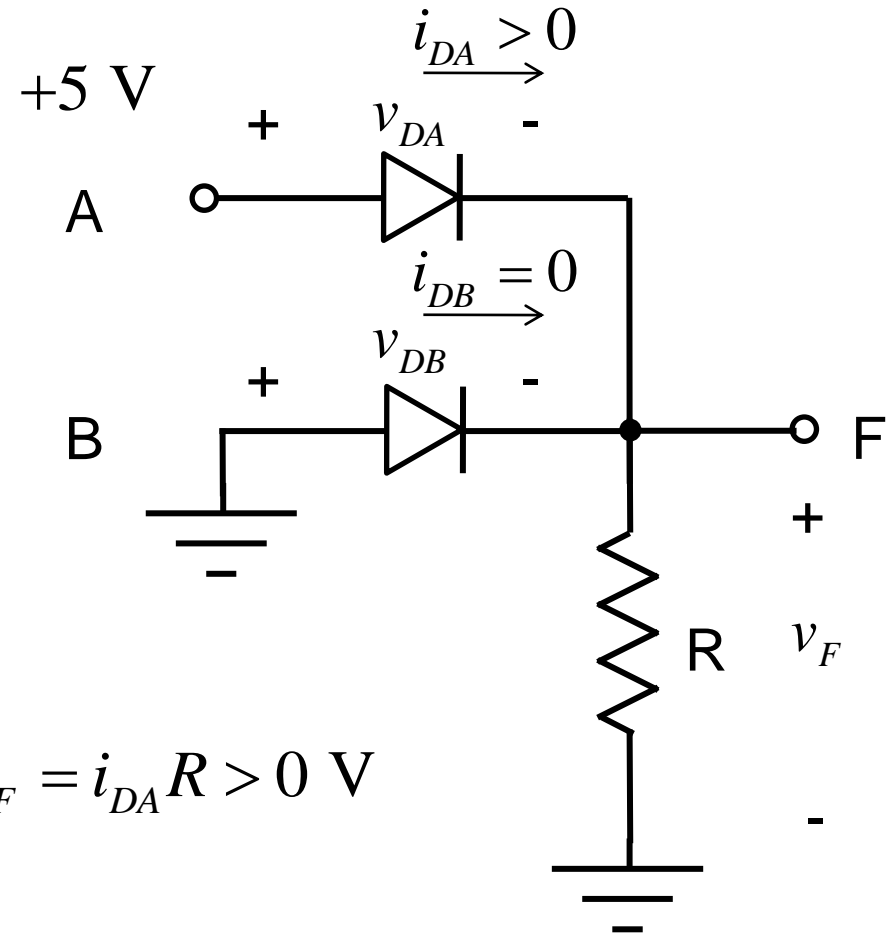2) $V_A = 5 \text{ V}$
 $V_B = 0 \text{ V}$



se $i_{DA} \geq 0 \quad v_{DA} = V_\gamma$
 $v_{DB} \leq V_\gamma \quad i_{DB} = 0$ $\Rightarrow v_F = i_{DA} R > 0 \text{ V}$

Allora $v_{DB} = -v_F \leq V_\gamma \Rightarrow v_F = 5 \text{ V} - V_\gamma = 4.3 \text{ V}$

OK

3) $V_A = 0 \text{ V}$
 $V_B = 5 \text{ V}$

$$\Rightarrow v_F = 4.3 \text{ V}$$

Analogo al caso 2)

4) $V_A = V_B = 5 \text{ V}$


se $i_{DA} \geq 0 \quad v_{DA} = V_\gamma$

$i_{DB} \geq 0 \quad v_{DB} = V_\gamma$

$$\Rightarrow v_F = 5 \text{ V} - V_\gamma = 4.3 \text{ V} > 0$$

$$v_F = 2i_{DA}R > 0 \text{ V}$$



OK

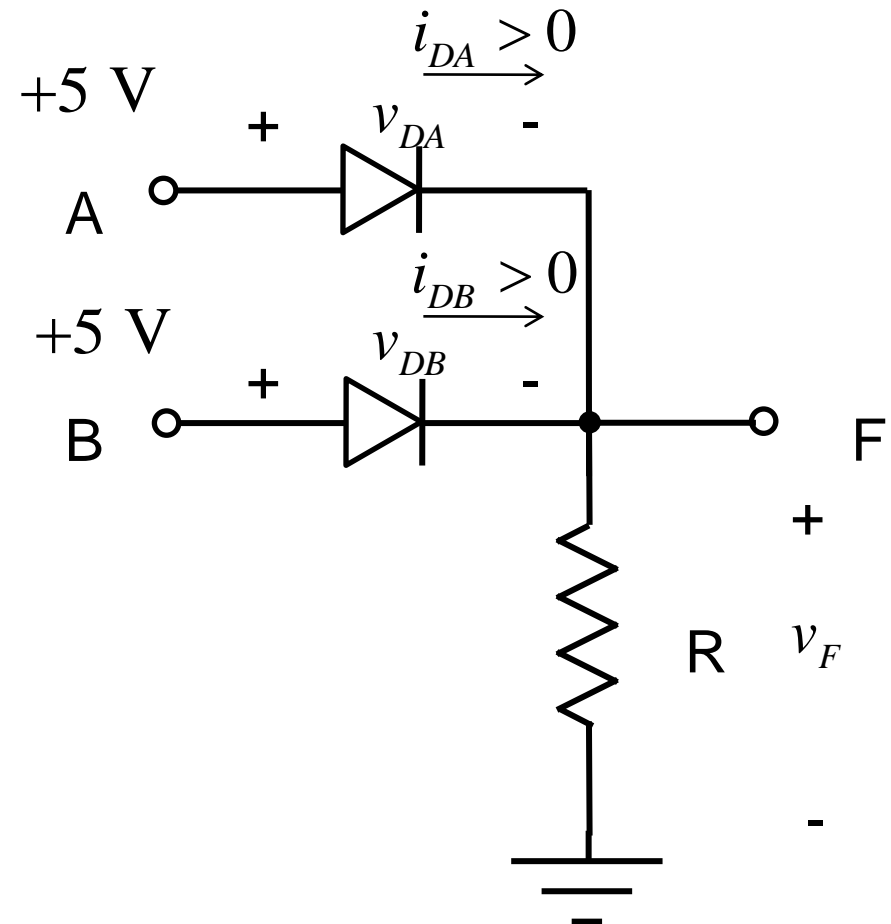

Logica a Diodi

V_A	V_B	v_F	Caso ideale $V_\gamma = 0$
0 V	0 V	0 V	0 V
5 V	0 V	4.3 V	5 V
0 V	5 V	4.3 V	5 V
5 V	5 V	4.3 V	5 V

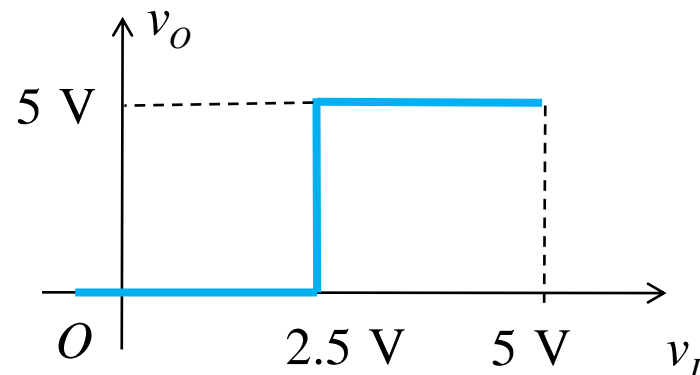
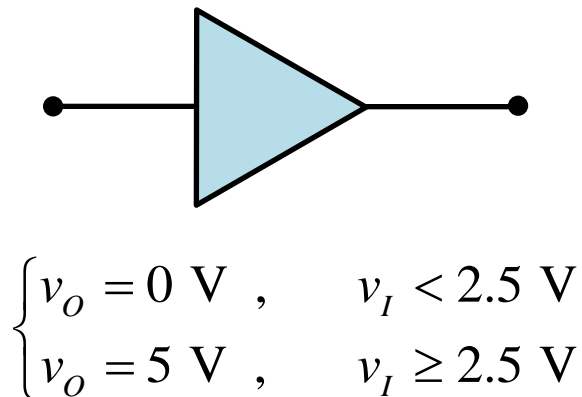
- Si ha una riduzione del livello in uscita a causa di V_γ
- Per ripristinare il livello di 5 V in uscita è necessario un circuito amplificatore



Porta AND

$V = 0 \text{ V} \quad \Leftrightarrow \quad 0 \text{ logico}$

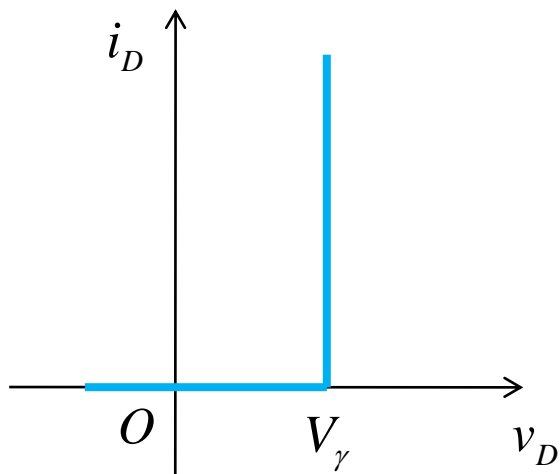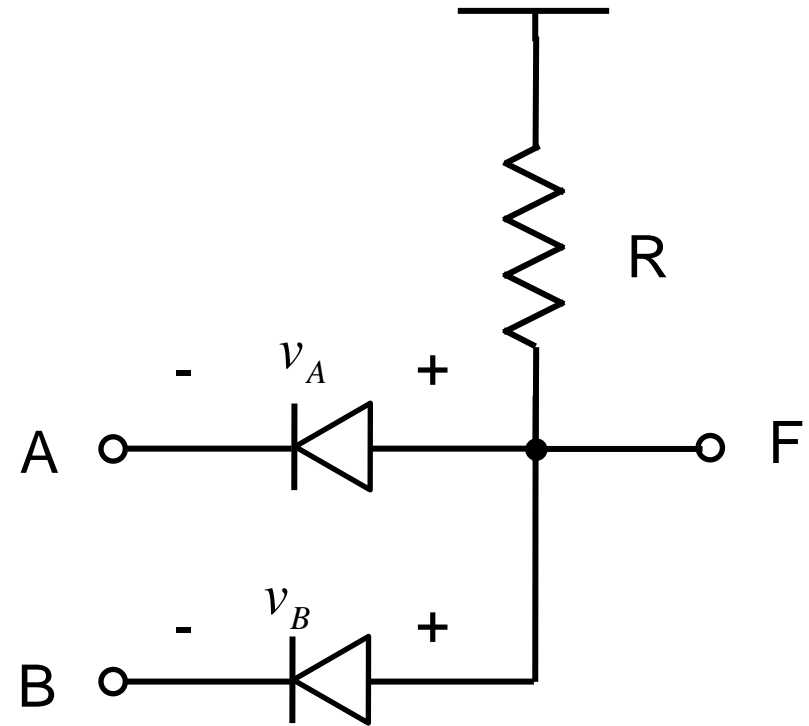$V = 5 \text{ V} \quad \Leftrightarrow \quad 1 \text{ logico}$



$$\begin{cases} i_D = 0 & v_D \leq V_\gamma \\ v_D = V_\gamma & i_D \geq 0 \end{cases}$$

$$V_\gamma = 0.7 \text{ V}$$

$$1) \quad V_A = V_B = 0 \text{ V}$$


$$i_{DA}, i_{DB} \geq 0 \Rightarrow D_A, D_B \rightarrow \text{ON}$$

$$i_{DA} = i_{DB} = i_D$$

$$v_{DA} = v_{DB} = V_\gamma = v_F$$

$$v_F = 0.7 \text{ V}$$
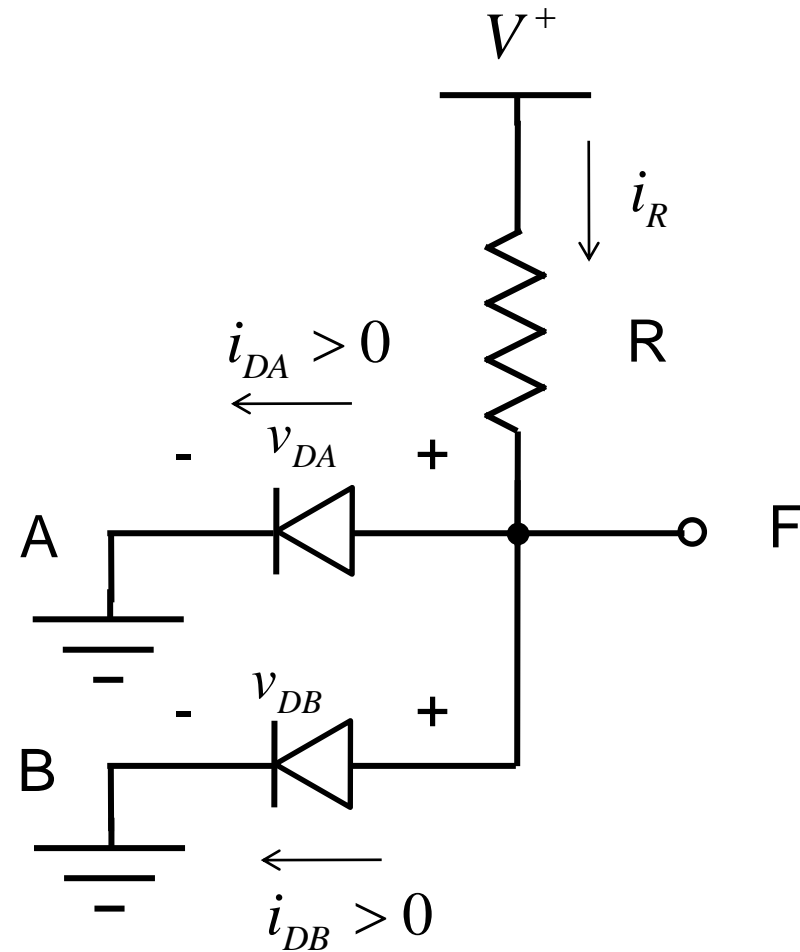
$$i_R = \frac{V^+ - v_F}{R} = \frac{V^+ - V_\gamma}{R} = 2i_D > 0$$



OK

2)

$$V_A = 5 \text{ V}$$

$$V_B = 0 \text{ V}$$


$$i_{DB} \geq 0 \quad v_{DB} = V_\gamma \quad D_B \rightarrow \text{ON}$$

$$v_{DA} = v_F - V^+ < 0 \Rightarrow D_A \rightarrow \text{OFF}$$

$$v_F = V_\gamma$$

$$i_R = \frac{V^+ - V_\gamma}{R} = i_{DB} > 0$$

$$v_F = 0.7 \text{ V}$$

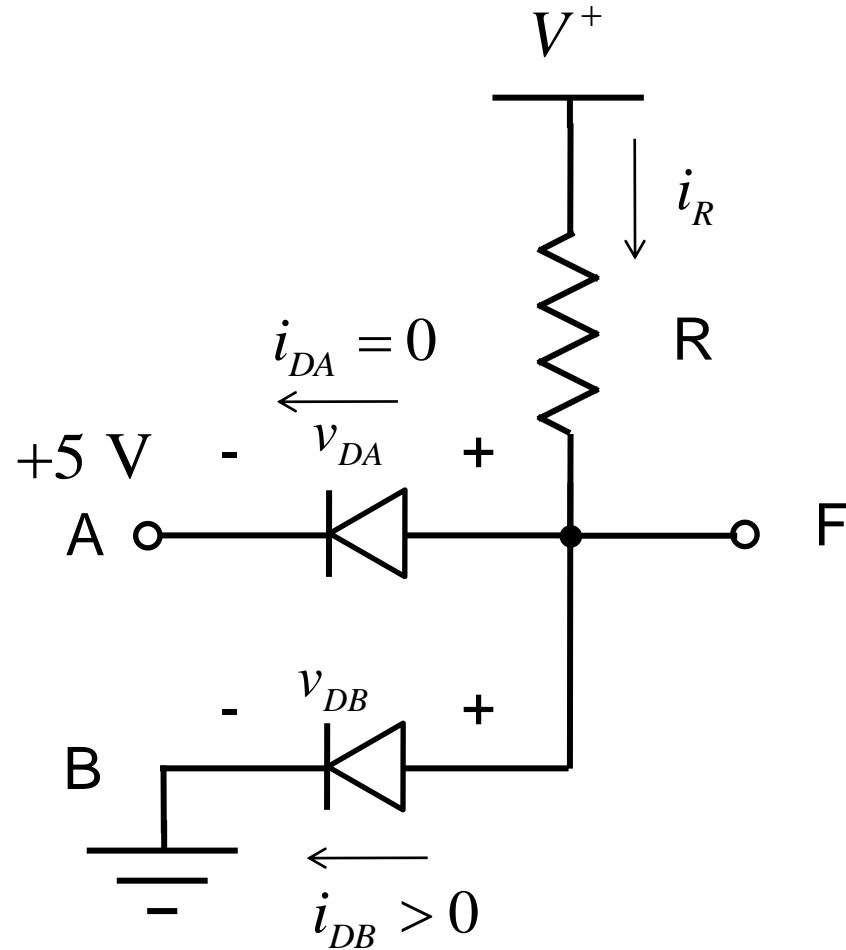

OK

3)

$$V_A = 0 \text{ V}$$

$$V_B = 5 \text{ V}$$

$$v_F = V_\gamma = 0.7 \text{ V}$$

4)


$$V_A = V_B = 5 \text{ V}$$

$$v_{DA}, v_{DB} < V_\gamma$$

$$\Rightarrow D_A, D_B \rightarrow \text{OFF}$$

$$i_{DA} = i_{DB} = 0 = i_R$$


$$v_F = V^+ = 5 \text{ V}$$

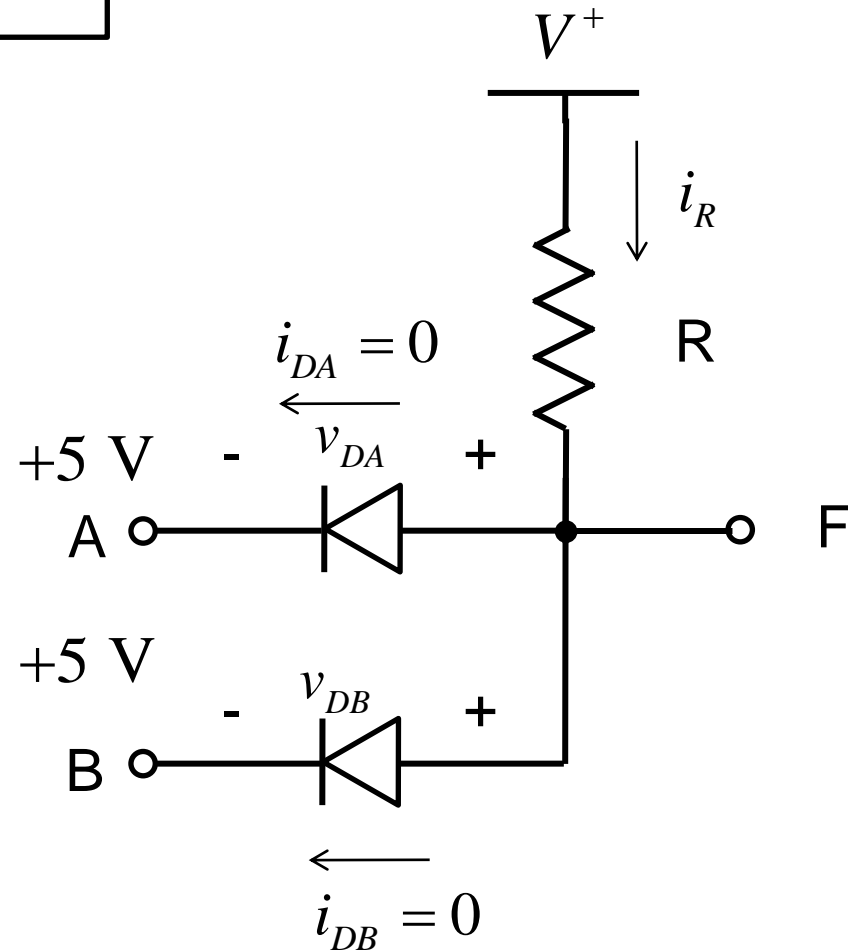


OK



Logica a Diodi

V_A	V_B	v_F	Caso ideale $V_\gamma = 0$
0 V	0 V	0.7 V	0 V
5 V	0 V	0.7 V	0 V
0 V	5 V	0.7 V	0 V
5 V	5 V	5 V	5 V

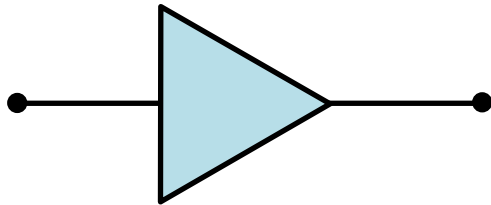
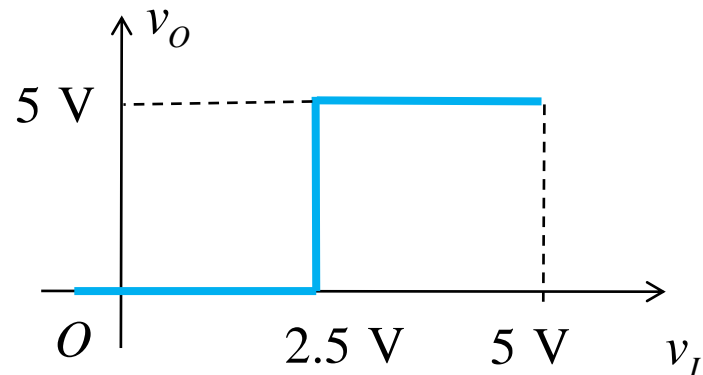
$$\begin{cases} v_O = 0 \text{ V} , & v_I < 2.5 \text{ V} \\ v_O = 5 \text{ V} , & v_I \geq 2.5 \text{ V} \end{cases}$$



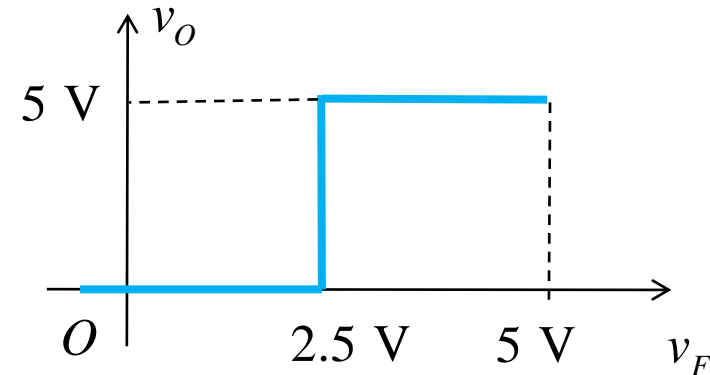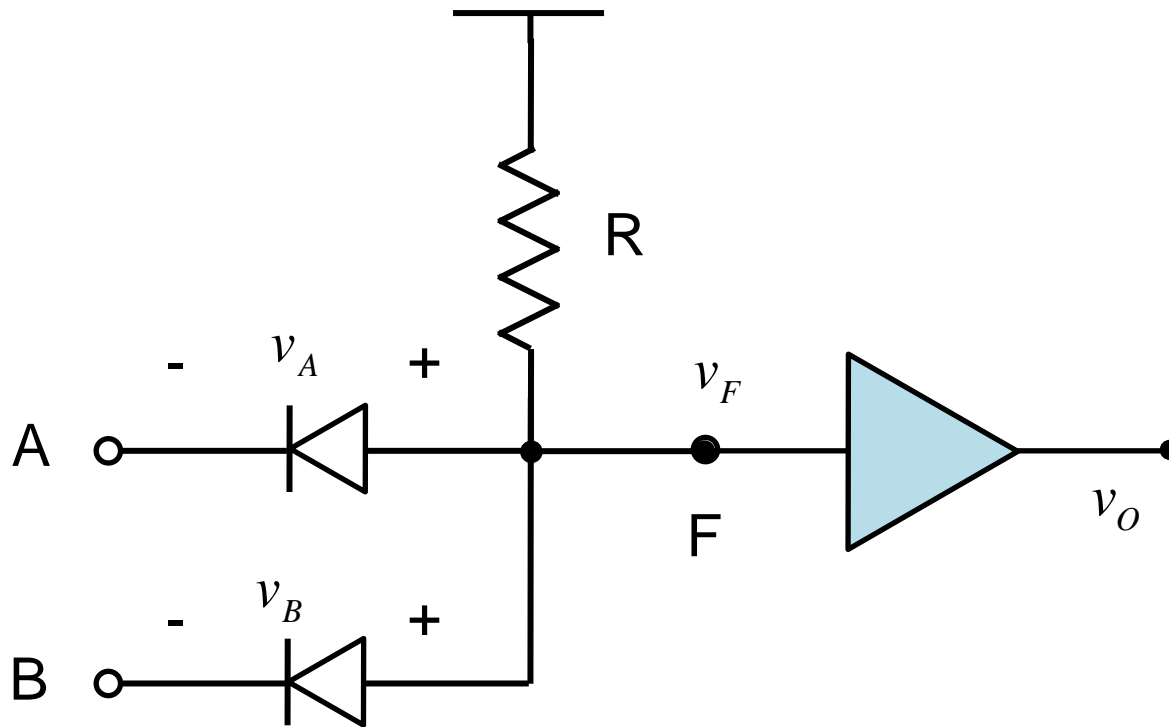

V_A	V_B	v_O
0 V	0 V	0 V
5 V	0 V	0 V
0 V	5 V	0 V
5 V	5 V	5 V

- L'insieme AND, OR non è completo:
- Si deve realizzare il NOT (amplificatore invertente)

Il Diodo: Dipendenza della Temperatura

$$i_D = I_D \qquad v_D = V_T \ln \left(\frac{I_D}{I_S} \right) = \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{I_D}{I_S} \right)$$

$$\begin{aligned} \frac{dv_D}{dT} &= \frac{v_D}{T} - V_T \frac{I_S}{I_D} \frac{I_D}{I_S^2} \frac{dI_S}{dT} = \frac{v_D}{T} - V_T \left(\frac{1}{I_S} \frac{dI_S}{dT} \right) \\ &= \frac{v_D}{T} - \frac{3V_T}{T} - \frac{V_G}{T} = -\frac{V_G - v_D}{T} - \frac{3V_T}{T} \end{aligned}$$

$$V_G = E_G / q$$


$$v_D \approx V_D = 0.6 \text{ V}$$

$$E_G = 1.12 \text{ eV}$$



per $T = 300 \text{ K}$

$$\frac{dv_D}{dT} = -2.3 \text{ mV}/^\circ\text{C}$$

Il Diodo: Dipendenza della Temperatura

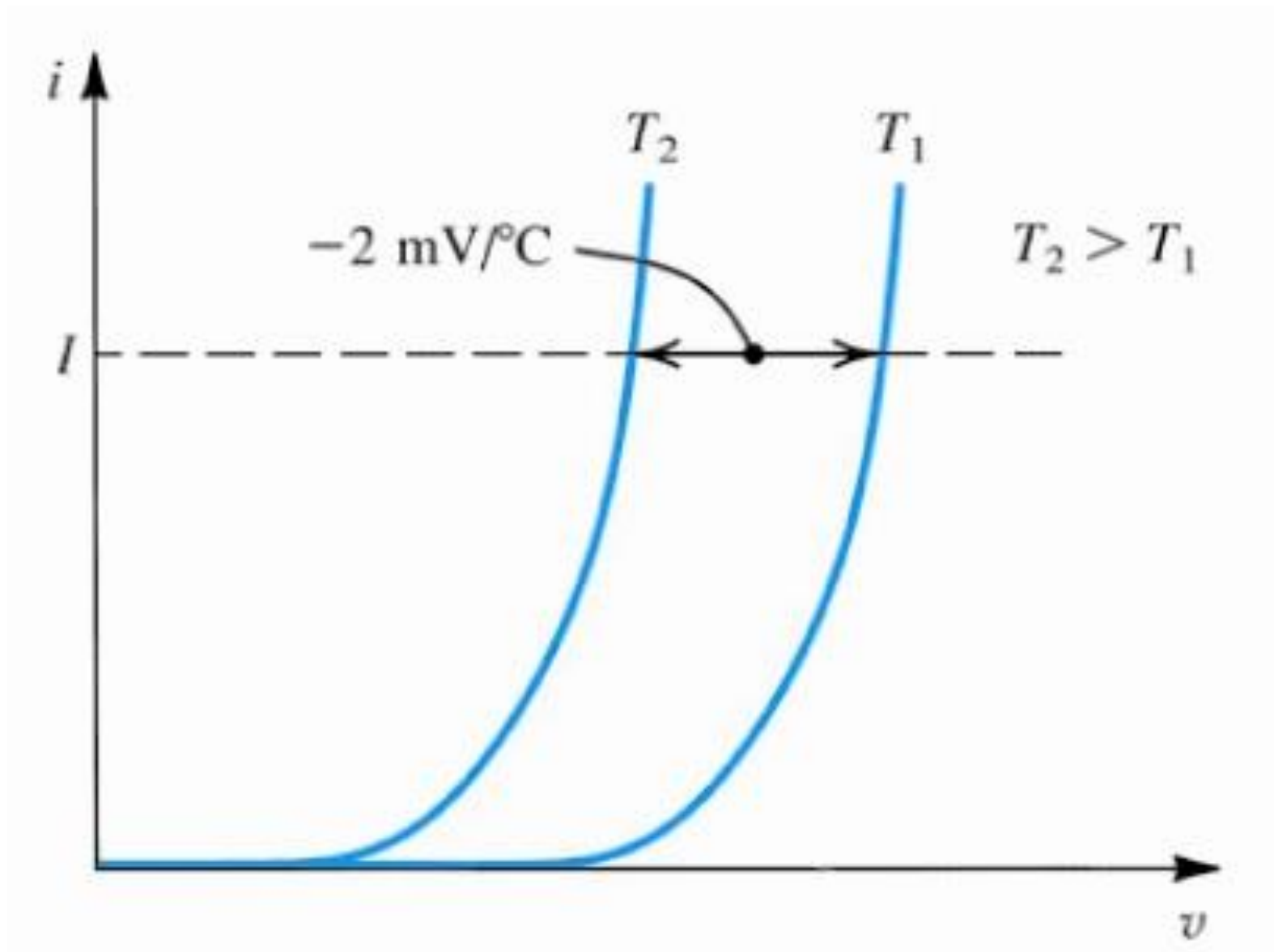


Il Diodo Zener

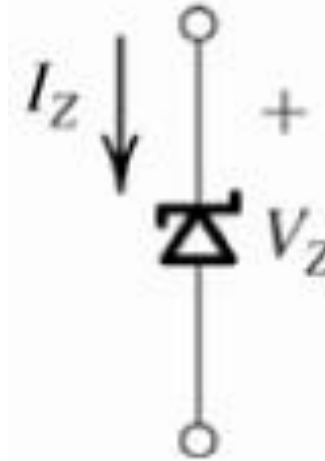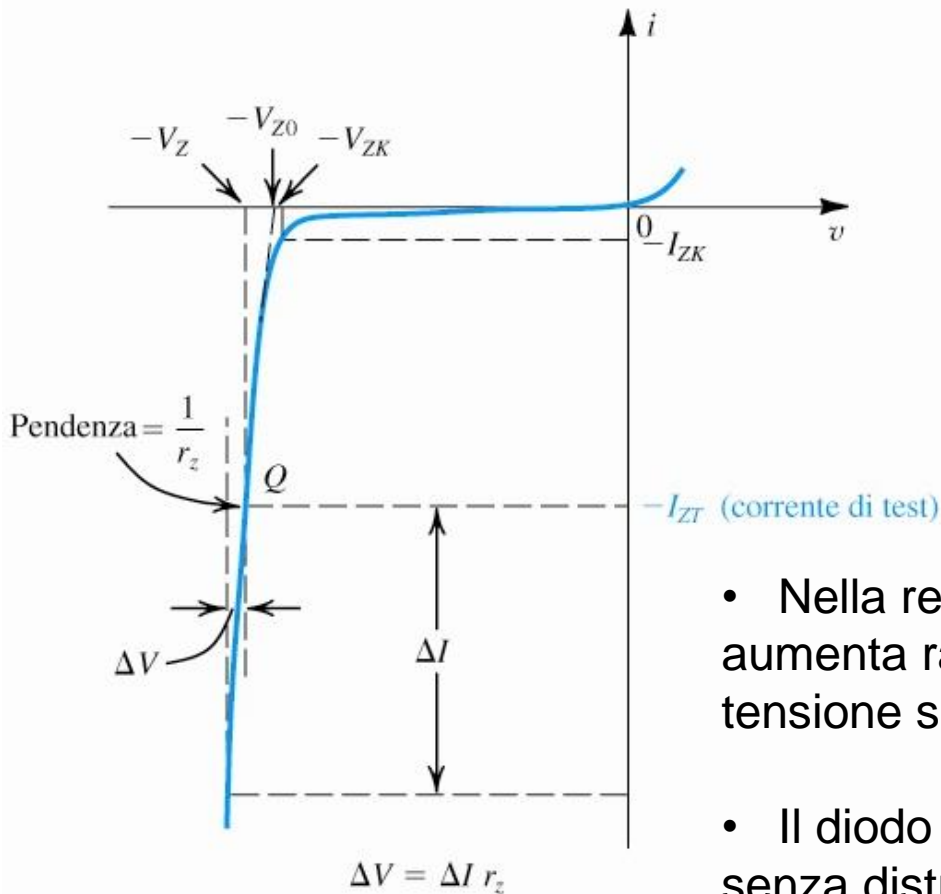

- Nella regione di breakdown la corrente inversa aumenta rapidamente e i corrispondenti incrementi di tensione sono molto piccoli;
- Il diodo può lavorare nella regione di breakdown senza distruggersi, purché la potenza dissipata nel diodo venga opportunamente limitata da un circuito esterno ad un livello di guardia (il suo valore viene specificato nel data-sheet);
- I diodi che vengono costruiti appositamente per lavorare in questa regione vengono detti “**diodi zener**”.

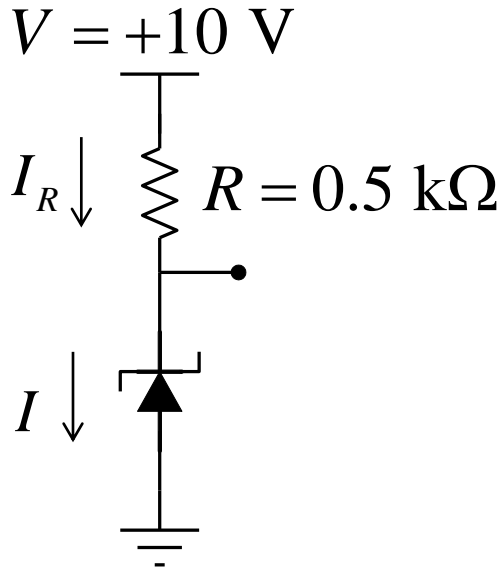
Il Diodo Zener come Regolatore di Tensione



$$V_{ZK} = 6.8 \text{ V}$$

$$I = \frac{10 - 6.8}{0.5 \cdot 10^3} = 6.4 \text{ mA}$$

- Inseriamo un carico R_L

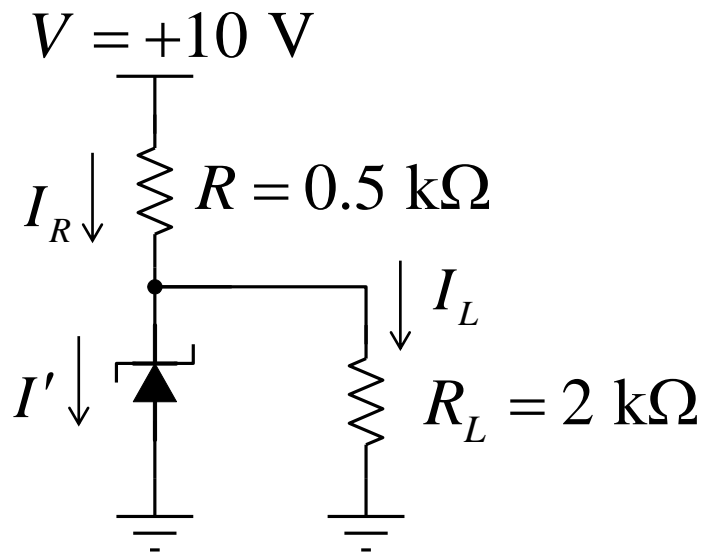


$$I_L = \frac{6.8}{2 \cdot 10^3} = 3.4 \text{ mA}$$

$$V_Z \cong V_{ZK} = 6.8 \text{ V}$$



La corrente sul diodo cambia

$$I' = I_R - I_L = 6.4 - 3.4 = 3 \text{ mA} \quad I' < I$$

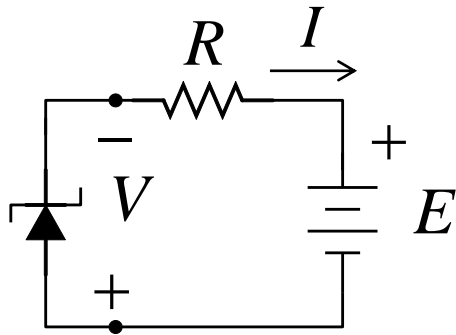
Il Diodo Zener come Regolatore di Tensione



$$I = -\frac{V + E}{R}$$

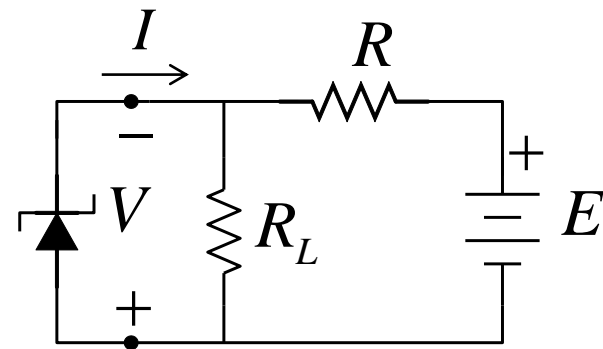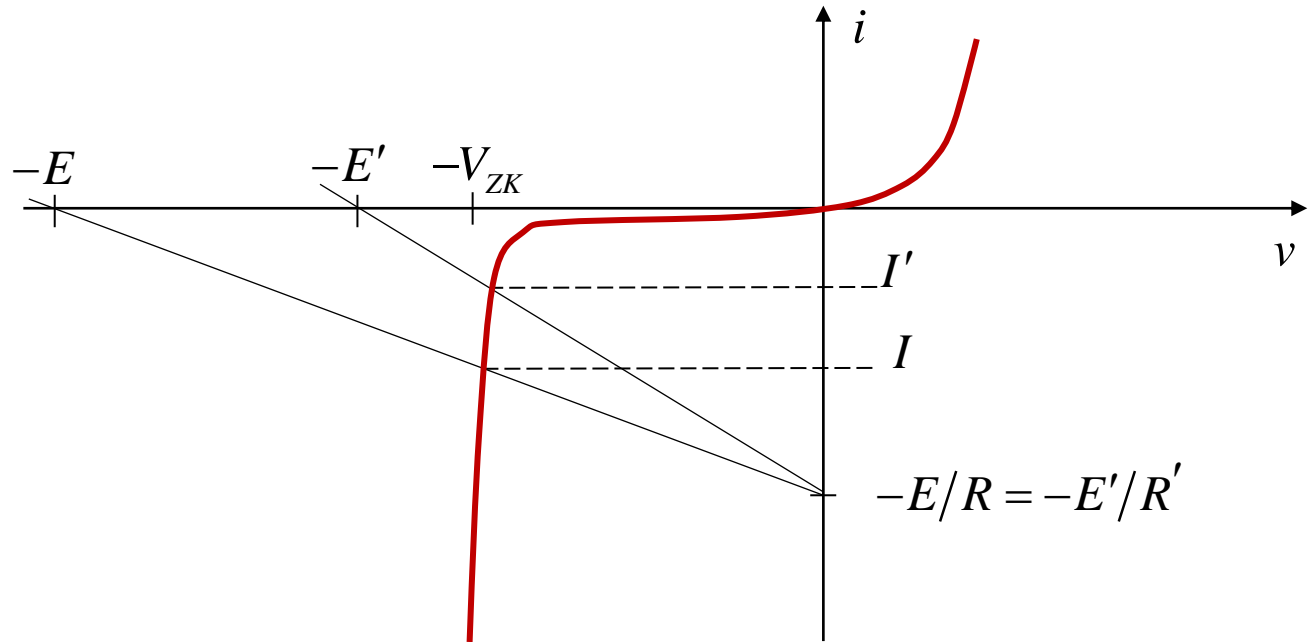

$$I = -\frac{V + E'}{R'}$$

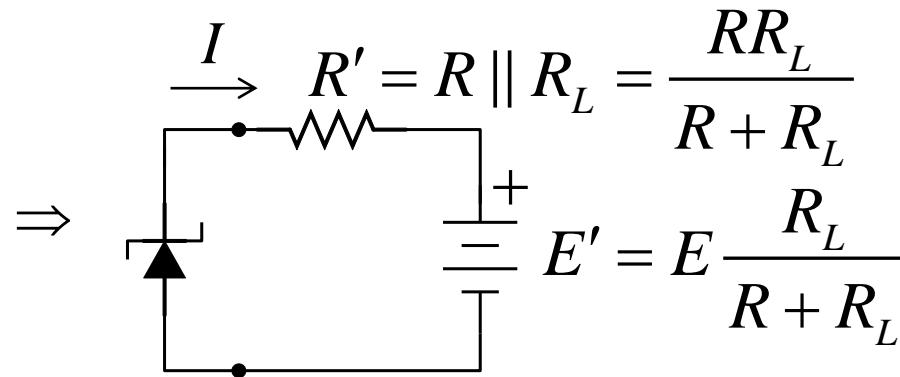

$$R' < R$$

$$E' < E$$

$$\frac{E'}{R'} = E \frac{R_L}{R + R_L} \frac{R + R_L}{RR_L} = \frac{E}{R}$$



$$i_D = I_D + i_d$$

$$v_{AB} = V_{AB} + v_{ab}$$

$$i_D(t) = I_{D,0} + i_d(t)$$

$$v_{AB}(t) = V_{AB,0} + v_{ab}(t)$$

Il Diodo: Circuito alle Variazioni

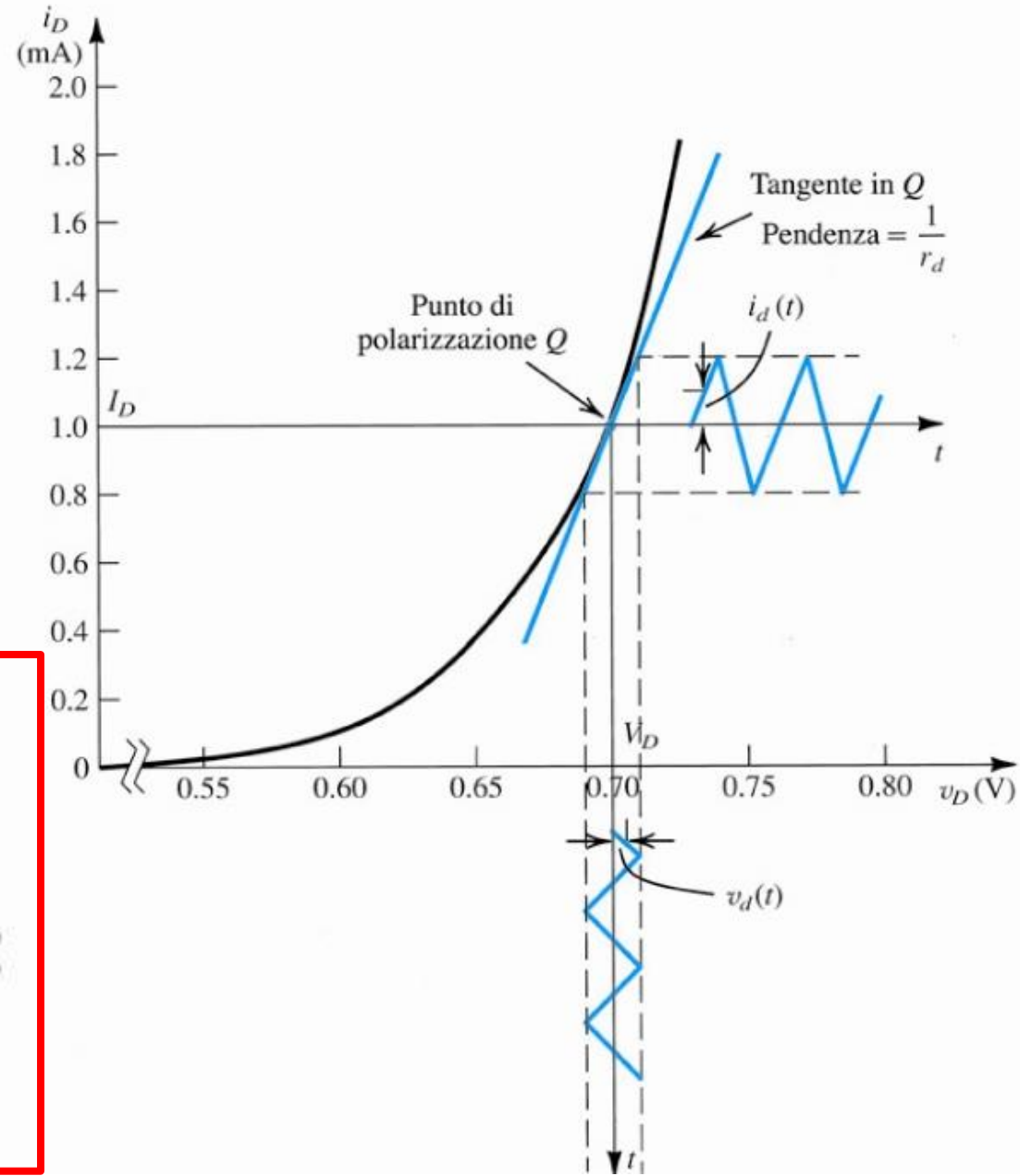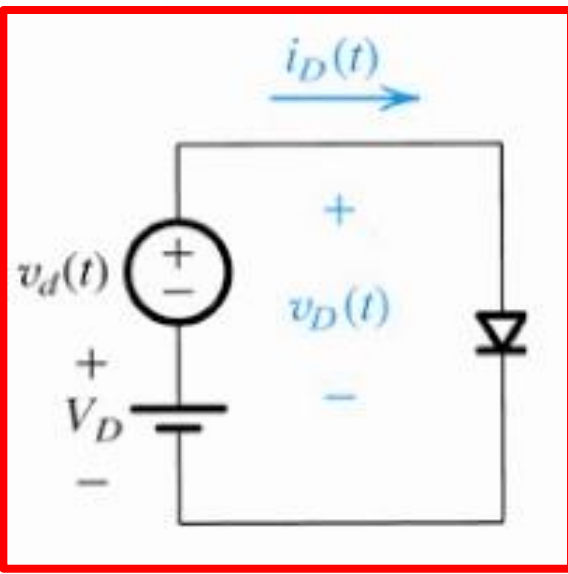

Il Diodo: Circuito alle Variazioni

Regione di polarizzazione diretta:

$$I_D = I_S e^{V_D/nV_T}$$

$$v_D(t) = V_D + v_d(t) \quad i_D(t) = I_D + i_d(t)$$

$$i_D(t) = I_S e^{v_D(t)/nV_T}$$

$$i_D(t) = I_S e^{(V_D + v_d(t))/nV_T}$$

$$V_T = \frac{kT}{q}$$

$$i_D(t) = I_S e^{V_D/nV_T} e^{v_d(t)/nV_T}$$

$$i_D(t) = I_D e^{v_d(t)/nV_T}$$

Approssimazione di piccolo segnale

$$\frac{v_d(t)}{nV_T} \ll 1 \quad e^x \approx 1 + x \quad \Rightarrow \quad i_D(t) \simeq I_D \left(1 + \frac{v_d(t)}{nV_T} \right)$$


Il Diodo: Circuito alle Variazioni

$$i_D(t) = I_D + \frac{I_D}{nV_T} v_d(t)$$

$$i_D(t) = I_D + i_d(t)$$

$$i_d(t) = \frac{I_D}{nV_T} v_d(t)$$

MODELLO DEL DIODO PER PICCOLO SEGNALE

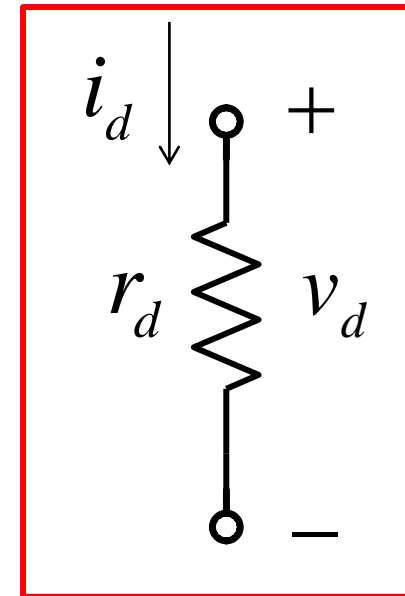


Resistenza del diodo per piccolo segnale o resistenza differenziale

$$r_d = \frac{nV_T}{I_D}$$


$$r_d = 1 / \left[\frac{\partial i_D}{\partial v_D} \right]_{i_D = I_D}$$

Il Diodo: Analisi Circuitale Completa

- Si consideri il circuito riportato qui sotto nel caso in cui sia $R = 10 \text{ k}\Omega$. L'alimentazione V^+ fornisce una tensione continua di 10 V sulla quale è sovrapposta una sinusoide a 60 Hz con ampiezza di picco di 1 V (tale componente di segnale della tensione di alimentazione è un'imperfezione del progetto dell'alimentatore ed è conosciuta come **ripple** (ondeggiamento) dell'alimentazione).
- Calcolare sia la tensione in continua del diodo che il segnale sinusoidale che si presenta ai suoi capi. Si ipotizzi che il diodo abbia una caduta di tensione di 0.7 V in corrispondenza di una corrente di 1 mA e che sia $n = 2$.

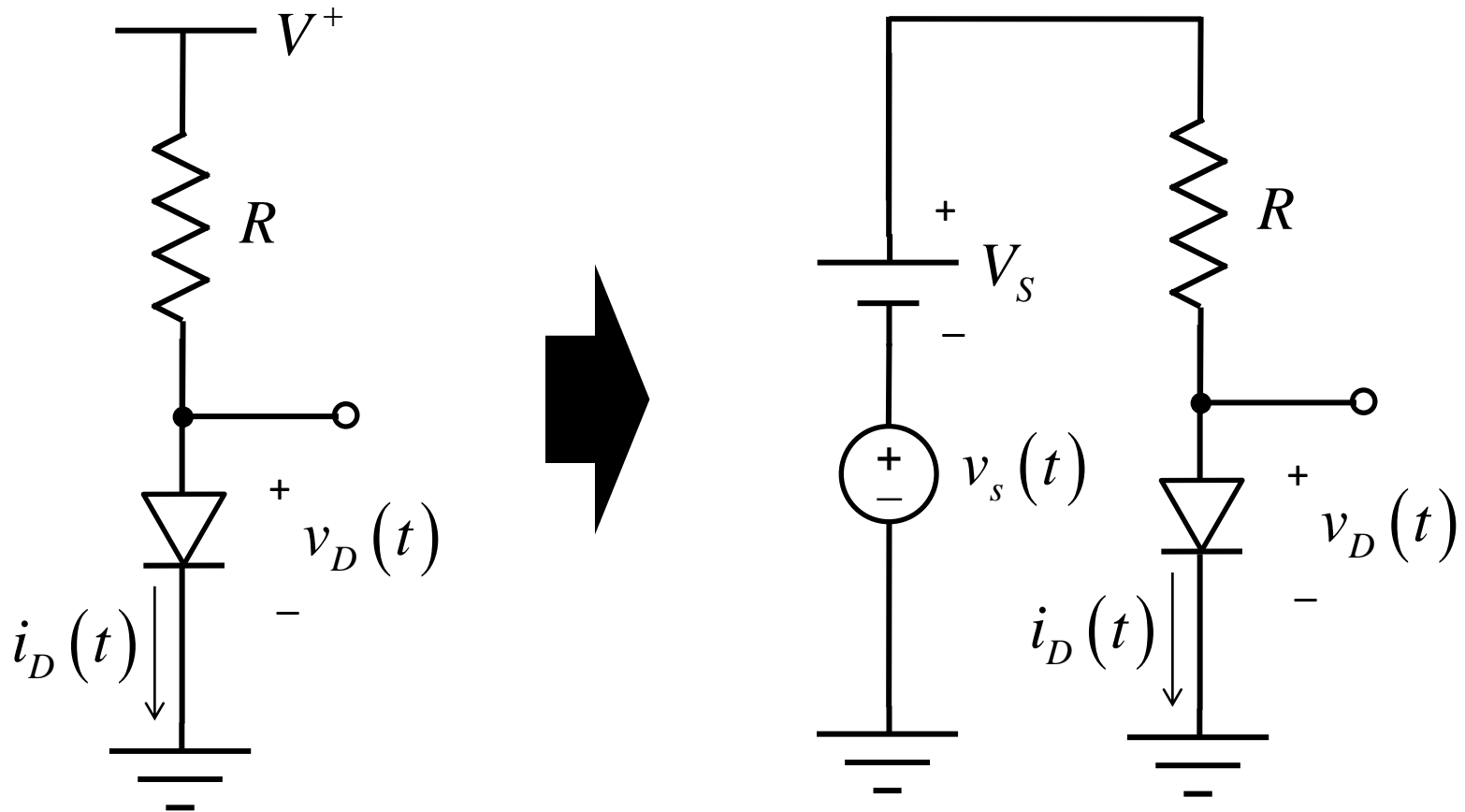

Il Diodo: Analisi del Circuito in DC

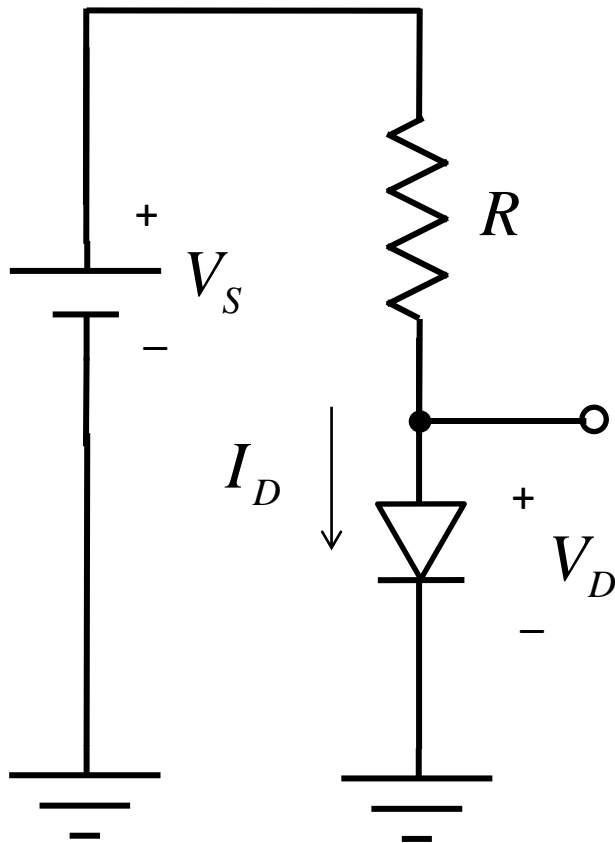

$$v_s(t) = 0$$

$$R = 10 \text{ k}\Omega$$


$$V_S = V^+ = 10 \text{ V}$$

$$V_D = V_\gamma = 0.7 \text{ V}$$

$$I_D = \frac{V^+ - V_\gamma}{R} = \frac{10 - 0.7}{10 \cdot 10^{-3}} = 0.93 \text{ mA}$$

**soluzione in DC
(punto di riposo)**

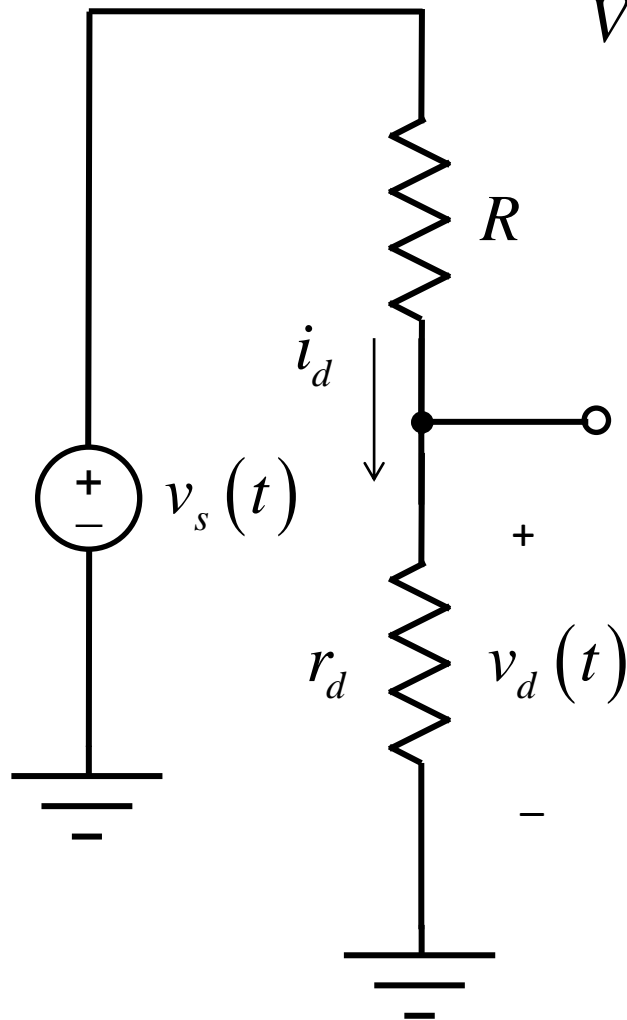Il Diodo: Analisi del Circuito alle Variazioni



soluzione alle variazioni

$$V_S = 0 \text{ V} \quad I_{DQ} = I_D = 0.93 \text{ mA} \quad R = 10 \text{ k}\Omega$$

$$v_s(t) = \hat{V}_s \sin(2\pi f_c t) \quad f_c = 60 \text{ Hz}$$

$$r_d = \frac{nV_T}{I_D} = \frac{2 \cdot 25 \cdot 10^{-3}}{0.93 \cdot 10^{-3}} = 53.8 \Omega$$

$$v_d(t) = \frac{r_d}{r_d + R} v_s(t) \quad i_d(t) = \frac{v_s(t)}{r_d + R}$$


$$v_d(t) = \hat{v}_d \cdot \sin(2\pi f_c t)$$

$$\hat{v}_d(\text{picco}) = \hat{V}_s \frac{r_d}{r_d + R} = 5.35 \text{ mV}$$

$$i_d(t) = \hat{i}_d \cdot \sin(2\pi f_c t)$$

$$\hat{i}_d(\text{picco}) = \frac{\hat{V}_s}{r_d + R} = 99.46 \mu\text{A}$$

Il Diodo: Analisi Completa

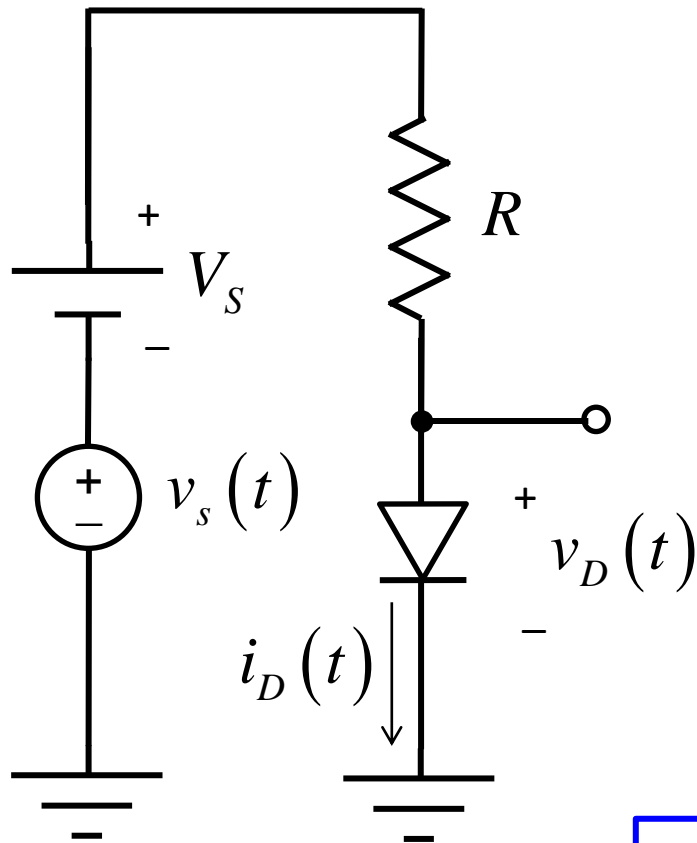

soluzione completa

$$v_D(t) = 0.7 + 5.35 \cdot 10^{-3} \sin(2\pi 60t)$$

$$i_D(t) = 0.93 \cdot 10^{-3} + 99.46 \cdot 10^{-6} \sin(2\pi 60t)$$