

# *Autofunzioni armoniche dei sistemi dinamici LTI e fasori nei circuiti elettrici*

Prof. Simone Fiori

`s.fiori@univpm.it`

Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione (DII)

Università Politecnica delle Marche



# Argomenti

- Motivazioni: Studio di circuiti elettrici *con memoria*
- Richiamo sui numeri complessi
- Sistemi dinamici LTI
- Autofunzioni armoniche
- Fasori nei circuiti elettrici
- Relazioni costitutive nel dominio dei fasori
- Leggi di Kirchhoff nel dominio dei fasori



## Circuiti elettrici con memoria


Quando un circuito elettrico contiene almeno un elemento con memoria (*induttore, condensatore, IMA, ...*), accade che:

il sistema risolvibile non è più di tipo *algebrico* ma di tipo **integro-differenziale**,

a causa della presenza di operatori di derivazione/integrazione nelle relazioni costitutive dei componenti con memoria.


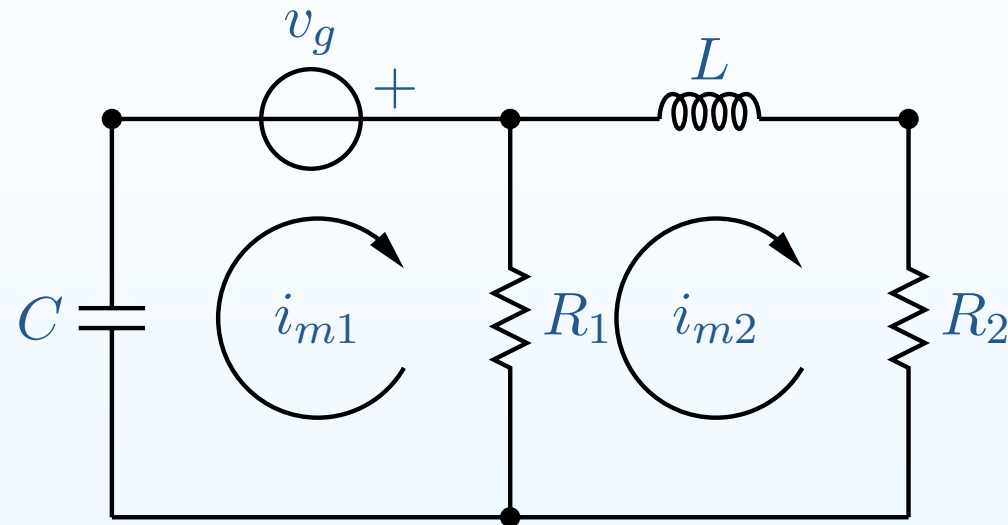
## Circuiti elettrici con memoria: Esempio



Albero:  $\mathcal{A} = \{v_g, R_1, L\}$ : Sistema risolvibile (MABM misto):

$$\begin{cases} -v_g(t) + R_1(i_{m1}(t) - i_{m2}(t)) + \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i_{m1}(\tau) d\tau = 0, \\ R_2 i_{m2}(t) + R_1(i_{m2}(t) - i_{m1}(t)) + L \frac{di_{m2}(t)}{dt} = 0. \end{cases}$$



# Soluzione di circuiti elettrici con memoria

Per risolvere i circuiti elettrici con memoria esistono, sostanzialmente, tre metodi con diversa complessità:

- **Soluzione diretta:** Si risolve il sistema di equazioni differenziali. Vale per ogni tipo di generatori indipendenti ma è molto complicato.
- **Trasformate di Laplace:** Si trasforma il sistema di equazioni differenziali in un sistema algebrico. Vale per una grande varietà di generatori indipendenti, è meno complicato computazionalmente, ma è ancora piuttosto laborioso.
- **Metodo dei fasori:** Si trasforma il sistema di equazioni differenziali in un sistema algebrico. Vale solo per generatori indipendenti *sinusoidali*, è poco complicato computazionalmente.



## Generatori indipendenti sinusoidali

Nelle applicazioni *domestiche* e *industriali*, le sorgenti di energia elettrica sono di tipo sinusoidale, per esempio i GIT sono del tipo:

$$v_g(t) = V_g \cos(\omega t + \varphi).$$

La pulsazione  $\omega$  è legata alla frequenza  $f$  dalla relazione  $\omega = 2\pi f$ . In Italia, nelle applicazioni domestiche:

- Il modulo della tensione vale  $V_g = 230\sqrt{2} \approx 325$  Volt (la tensione di rete può però oscillare entro una fascia di tolleranza  $\pm 10\%$ ).
- La frequenza vale  $f = 50$  Hertz (quindi  $\omega \approx 314$  rad/sec).




# Numeri complessi

Sia  $z \in \mathbb{C}$  un generico numero complesso.

- La rappresentazione *polare* di un numero complesso è  $z = \rho e^{J\varphi}$ , dove  $\rho \geq 0$  si dice *modulo* e  $\varphi \in [-\pi \pi)$  si dice *fase*. Inoltre  $J$  si dice *unità immaginaria*.
- L'unità immaginaria è tale che risulta  $J^2 = -1$  e  $\frac{1}{J} = -J$ .
- Il numero complesso coniugato di  $z$  si indica con  $z^* = \rho e^{-J\varphi}$ .
- La rappresentazione *cartesiana* di  $z$  si scrive  $z = \Re\{z\} + J\Im\{z\}$ .
- Vale la proprietà  $z + z^* = 2\Re\{z\}$ .



# Numeri complessi

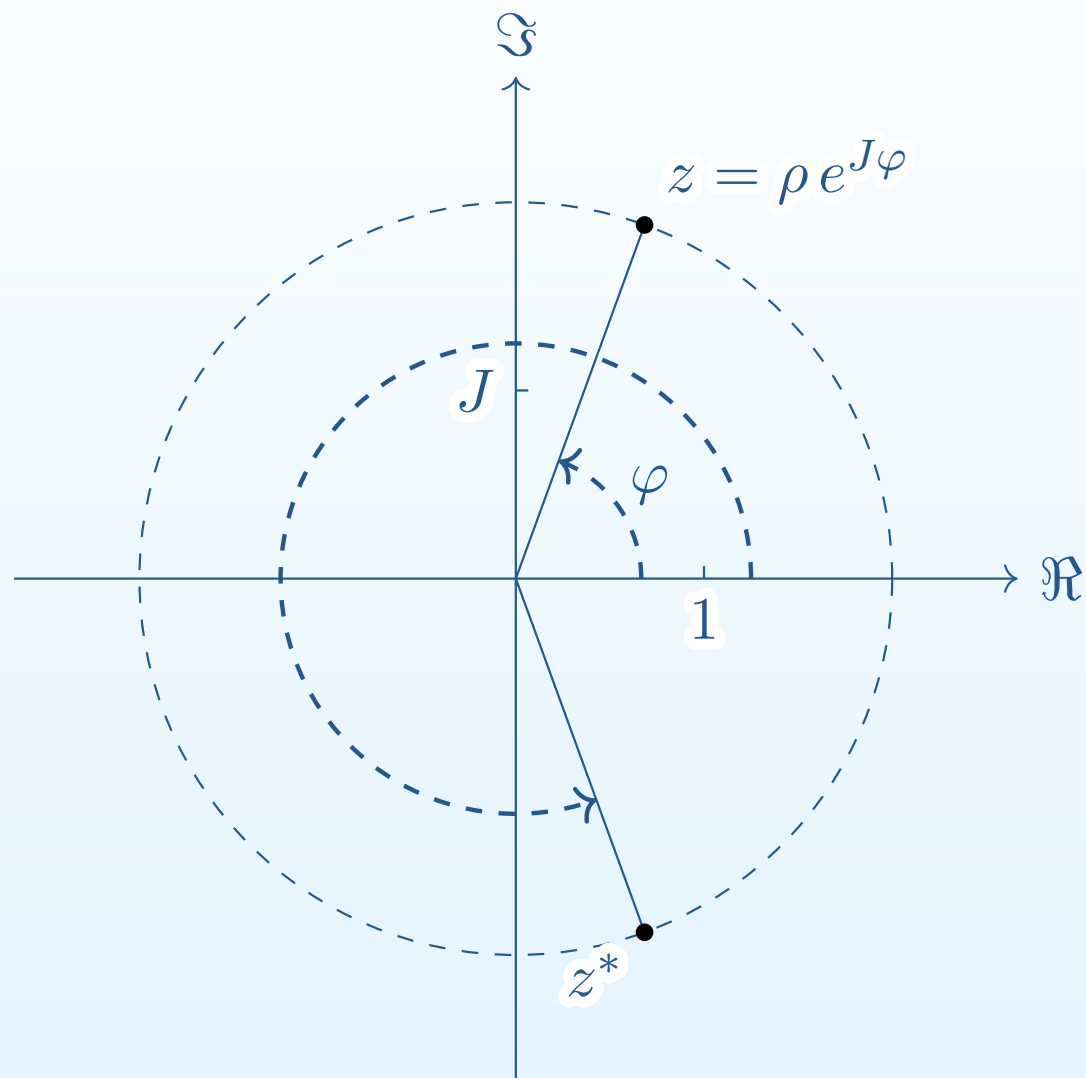



# Numeri complessi

Ricordiamo le due seguenti importanti proprietà.

- Vale l'importante formula di Eulero  $e^{J\varphi} = \cos \varphi + J \sin \varphi$
- Vale la formula di razionalizzazione (che permette di esprimere in forma cartesiana il reciproco di un numero complesso rappresentato in forma cartasiana)

$$\frac{1}{a + Jb} = \frac{a}{a^2 + b^2} - J \frac{b}{a^2 + b^2}.$$


Questo risultato si ottiene attraverso l'artificio:

$$\frac{1}{a + Jb} \frac{a - Jb}{a - Jb}.$$


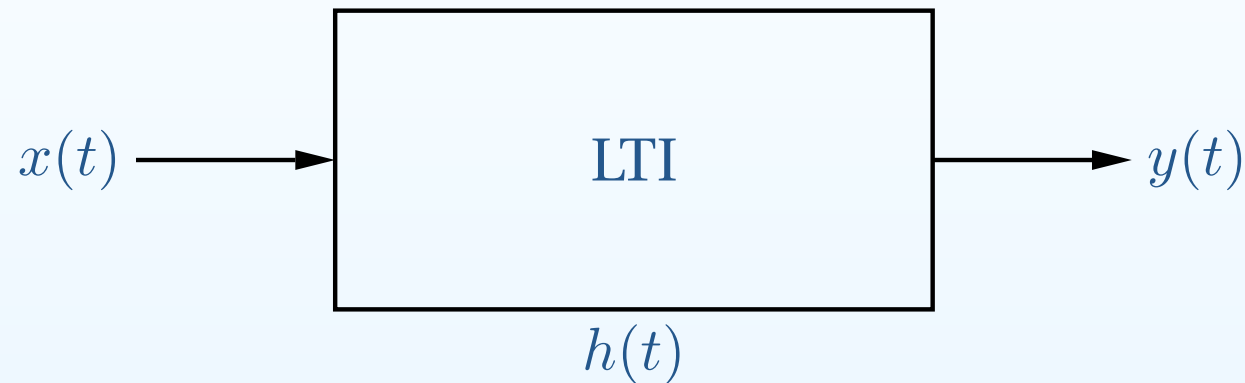
## Sistemi dinamici LTI

Ricordiamo il risultato fondamentale sui sistemi dinamici lineari tempo-invarianti (LTI):



$$y(t) = T\{x(t)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau)x(t - \tau)d\tau.$$

La funzione  $h(t)$  si chiama *risposta impulsiva* del sistema. L'operatore  $T\{\cdot\}$  (*convoluzione*) descrive il sistema.



# Autofunzioni dei sistemi dinamici

Detto  $T\{\cdot\}$  l'operatore che descrive il comportamento di un sistema dinamico, ogni segnale  $x_{af}(t) \in \mathbb{C}$  che soddisfa l'equazione:

$$T\{x_{af}(t)\} = \lambda \cdot x_{af}(t),$$

si dice *autofunzione* del sistema dinamico e il coefficiente (indipendente dal tempo)  $\lambda \in \mathbb{C}$  si dice *autovalore* associato all'autofunzione.

I seguenti segnali sono autofunzioni dei sistemi LTI dette *autofunzioni armoniche*:

$$x_{\omega}(t) = e^{J\omega t},$$

dove  $\omega \in \mathbb{R}$  è detta *pulsazione* (rad/sec).



# Autofunzioni armoniche dei sistemi dinamici: Esempi

Cariando il valore della pulsazione  $\omega$  varia l'autofunzione associata, as esempio:

$$\begin{aligned}x_1(t) &= e^{Jt}, \\x_{\frac{1}{2}}(t) &= e^{Jt/2}, \\x_{\pi}(t) &= e^{\pi Jt}, \\x_{-2}(t) &= e^{-2Jt}.\end{aligned}$$



# Autofunzioni armoniche dei sistemi dinamici LTI

La risposta di un sistema dinamico LTI ad un segnale di ingresso  $x_\omega(t) = e^{J\omega t}$  vale:

$$\begin{aligned} T\{x_\omega(t)\} &= \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau)x_\omega(t-\tau)d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau)e^{J\omega(t-\tau)}d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau)e^{J\omega t}e^{-J\omega\tau}d\tau \\ &= \underbrace{e^{J\omega t}}_{\text{Autofunzione}} \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau)e^{-J\omega\tau}d\tau}_{\text{Autovalore}}. \end{aligned}$$



## Autofunzioni armoniche dei sistemi dinamici LTI (2)

I segnali  $x_\omega(t) = e^{J\omega t}$  sono dunque autofunzioni con autovalore:

$$H(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t)e^{-J\omega t} dt.$$

La funzione  $H(\omega) \in \mathbb{C}$  viene detta *risposta in frequenza* del sistema LTI.

La risposta in frequenza può essere scritta come:

$$H(\omega) = A(\omega)e^{J\beta(\omega)},$$

(cioè in forma polare) dove:

- la funzione  $A(\omega) \geq 0$  si dice *risposta in modulo*,
- la funzione  $\beta(\omega) \in [-\pi \pi)$  si dice *risposta in fase*.



## Proprietà di simmetria della risposta in frequenza

Per un sistema LTI con risposta impulsiva reale, cioè con  $h(t) \in \mathbb{R}$ , risulta:  $A(-\omega) = A(\omega)$  e  $\beta(-\omega) = -\beta(\omega)$ .

Dimostrazione:

$$\begin{aligned} H^*(\omega) &= \left( \int_{-\infty}^{+\infty} h(t) e^{-J\omega t} dt \right)^* \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} h^*(t) (e^{-J\omega t})^* dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} h(t) e^{J\omega t} dt = H(-\omega). \end{aligned}$$


Quindi, deve valere:

$$A(\omega) e^{-J\beta(\omega)} = A(-\omega) e^{J\beta(-\omega)}.$$


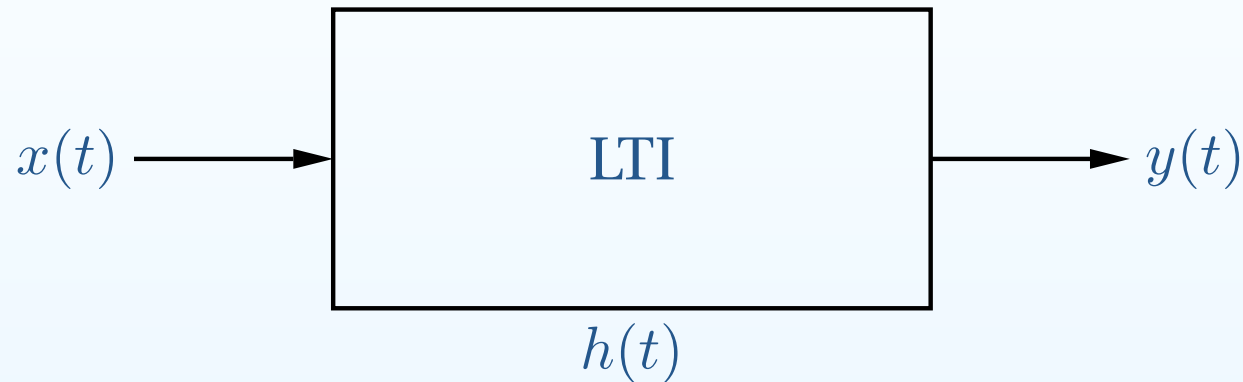
## Risposta di sistemi LTI a segnali sinusoidali

Si consideri la seguente situazione di interesse pratico:



$$\begin{cases} x(t) = X \cos(\omega t + \varphi). \\ y(t) = ? \end{cases}$$

Si ipotizza che  $h(t) \in \mathbb{R}$ , dunque vale la simmetria di  $H(\omega)$ .





## Risposta di sistemi LTI a segnali sinusoidali (2)

Si utilizza la formula di Eulero per il coseno:

$$\cos x = \frac{e^{Jx} + e^{-Jx}}{2}, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Essa permette di scrivere:

$$x(t) = X \cos(\omega t + \varphi) = \frac{1}{2} X e^{J\varphi} e^{J\omega t} + \frac{1}{2} X e^{-J\varphi} e^{-J\omega t},$$

**ovvero, il segnale  $x(t)$  si può pensare come la combinazione lineare di due autofunzioni armoniche di pulsazione  $\omega$  e  $-\omega$ , rispettivamente.**



## Risposta di sistemi LTI a segnali sinusoidali (3)

La linearità dell'operatore  $T\{\cdot\}$  del sistema LTI consente di scrivere:

$$\begin{aligned}y(t) &= T \left\{ \frac{1}{2} X e^{J\varphi} e^{J\omega t} + \frac{1}{2} X e^{-J\varphi} e^{-J\omega t} \right\} \\&= \frac{1}{2} X e^{J\varphi} T \{ e^{J\omega t} \} + \frac{1}{2} X e^{-J\varphi} T \{ e^{-J\omega t} \} \\&= \frac{1}{2} X e^{J\varphi} H(\omega) e^{J\omega t} + \frac{1}{2} X e^{-J\varphi} H(-\omega) e^{-J\omega t} \\&= \frac{1}{2} X A(\omega) e^{J\varphi} e^{J\beta(\omega)} e^{J\omega t} + \frac{1}{2} X A(\omega) e^{-J\varphi} e^{-J\beta(\omega)} e^{-J\omega t} \\&= X A(\omega) \left( \frac{e^{J(\omega t + \varphi + \beta(\omega))} + e^{-J(\omega t + \varphi + \beta(\omega))}}{2} \right).\end{aligned}$$



## Risposta di sistemi LTI a segnali sinusoidali (4)

Quindi:

$$\begin{cases} x(t) = X \cos(\omega t + \varphi). \\ y(t) = X A(\omega) \cos(\omega t + \varphi + \beta(\omega)). \end{cases}$$


Ovvero: La risposta di un sistema LTI ad un ingresso sinusoidale è anch'essa sinusoidale. Inoltre:

- L'ampiezza subisce una distorsione moltiplicativa pari al modulo della risposta in frequenza.
- La fase subisce una distorsione additiva pari alla fase della risposta in frequenza.


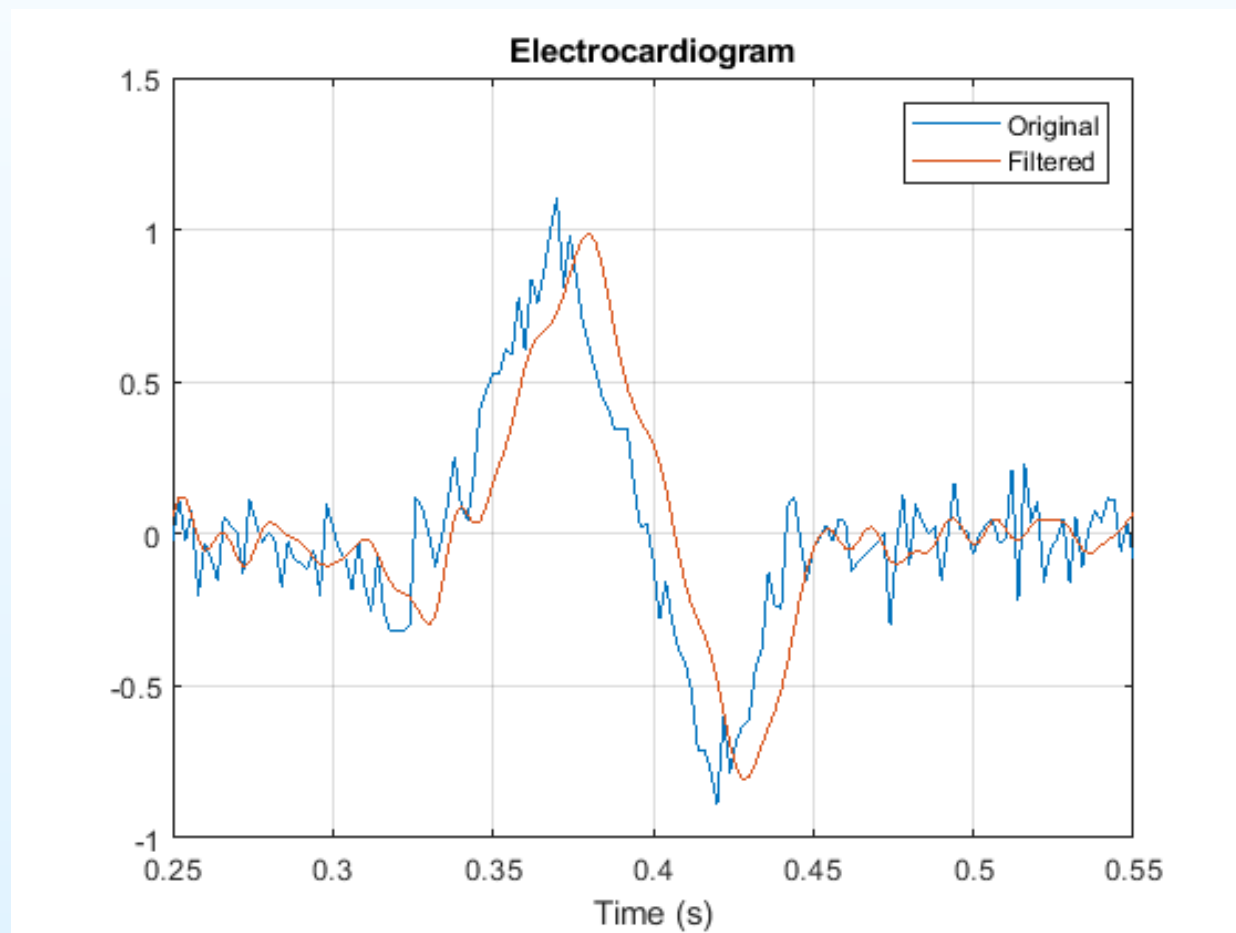
# Ritardo di gruppo nei sistemi LTI

Quando un circuito riceve un ingresso (sollecitazione), impiega un tempo non nullo per produrre una uscita (risposta), a causa dei fenomeni di inerzia intrinseci ad ogni sistema fisico. Tale tempo di latenza viene quantificato attraverso una grandezza detta *ritardo di gruppo*. Esempio: filtraggio di un elettrocardiogramma.



## Ritardo di gruppo nei sistemi LTI

Consideriamo la risposta in fase e sviluppiamola in serie di Taylor intorno ad una pulsazione  $\omega_0$ :

$$\beta(\omega) = \beta(\omega_0) + \beta'(\omega_0)(\omega - \omega_0) + \text{termini di ordine superiore}$$

Definiamo la funzione

$$\tau(\omega) \stackrel{\text{def}}{=} -\beta'(\omega)$$

così che

$$\beta(\omega) = \beta(\omega_0) - \tau(\omega_0)(\omega - \omega_0) + \text{termini di ordine superiore}$$



## Ritardo di gruppo nei sistemi LTI

La risposta di un circuito LTI ad un segnale sinusoidale di pulsazione  $\omega$  e fase  $\varphi$  vale, allora,

$$y(t) \approx Y \cos(\omega t + \varphi + \beta(\omega_0) - \tau(\omega_0)(\omega - \omega_0))$$

Definita, per semplicità, le costanti (rispetto a  $t$  e  $\omega$ )

$$\alpha \stackrel{\text{def}}{=} \varphi + \beta(\omega_0) + \tau(\omega_0)\omega_0, \quad \tau_g \stackrel{\text{def}}{=} \tau(\omega_0)$$

la risposta approssimata del circuito si può scrivere

$$y(t) \approx Y \cos(\omega(t - \tau_g) + \alpha)$$



## Ritardo di gruppo nei sistemi LTI

Tale relazione si può leggere nel seguente modo:

1. Supponendo che il segnale di ingresso  $x(t)$  sia assimilabile ad una sinusoide (ovvero abbia una forma anche non precisamente sinusoidale ma molto simile a quella di una sinusoide di pulsazione  $\omega_0$ ), allora
2. Il segnale di uscita ha una forma molto simile ma risulta traslato, nel tempo, di un tempo  $\tau_g$  che ammonta al tempo necessario al sistema-circuito ad elaborare l'ingresso. Nei sistemi fisici reali,  $\tau_g > 0$  perciò si parla di 'ritardo'.



## I “fasori”

Si introduce il concetto di **fasore** associato ad un segnale sinusoidale.

$$x(t) = X \cos(\omega t + \varphi) = \frac{1}{2} X e^{J\varphi} e^{J\omega t} + \frac{1}{2} X e^{-J\varphi} e^{-J\omega t},$$

Il fasore associato al segnale sinusoidale  $x(t)$  è:

$$\dot{X} = X e^{J\varphi}$$

Il segnale  $x(t)$  si può allora riscrivere:

$$x(t) = \frac{1}{2} \dot{X} e^{J\omega t} + \frac{1}{2} \dot{X}^* e^{-J\omega t} = \Re\{\dot{X} e^{J\omega t}\}.$$





## I “fasori” (2)

Anche alla risposta del sistema LTI si può associare un fasore  $\dot{Y}$ , infatti:

$$\begin{aligned} y(t) &= \frac{1}{2} X A(\omega) \left( e^{J(\omega t + \varphi + \beta(\omega))} + e^{-J(\omega t + \varphi + \beta(\omega))} \right) \\ &= \frac{1}{2} \dot{Y} e^{J\omega t} + \frac{1}{2} \dot{Y}^* e^{-J\omega t} \\ &= \Re\{\dot{Y} e^{J\omega t}\}. \end{aligned}$$

Il fasore del segnale sinusoidale d’ingresso e il fasore del segnale sinusoidale d’uscita sono legati dalla relazione:

$$\dot{Y} = H(\omega) \dot{X}.$$



## I “fasori” (3)

Riassunto sui fasori:

- Ad ogni segnale sinusoidale si può associare un fasore. Il fasore contiene le informazioni relative all'ampiezza e alla fase del segnale sinusoidale.
- Se l'ingresso di un sistema LTI è un segnale sinusoidale, anche l'uscita del sistema è un segnale sinusoidale *con stessa pulsazione*.
- I fasori del segnale di ingresso e del segnale di uscita sono legati da una relazione di proporzionalità.

**Nota:** È comodo definire un *fasore nullo*:

$$\dot{0} = 0e^{J\varphi} = 0 + J0, \text{ con } \varphi \text{ arbitraria.}$$



# Autofunzioni armoniche e fasori nei circuiti

Si studiano i circuiti elettrici sotto la seguente ipotesi:

- Il circuito è formato da componenti lineari tempo-invarianti e da **un** generatore indipendente (di tensione o di corrente).
- La grandezza impressa dal generatore indipendente è di tipo *sinusoidale*.


Sotto queste ipotesi, è possibile considerare un circuito come un sistema dinamico LTI in cui:

- Il segnale di ingresso  $x(t)$  coincide con il valore del generatore indipendente ( $v_g(t)$  oppure  $i_g(t)$ ).
- Il segnale di uscita coincide con una qualsiasi grandezza elettrica del circuito (una tensione o una corrente su un qualsiasi bipolo o una qualsiasi porta elettrica).




## Determinazione dei legami fasoriali: Esempio

Il circuito elettrico:

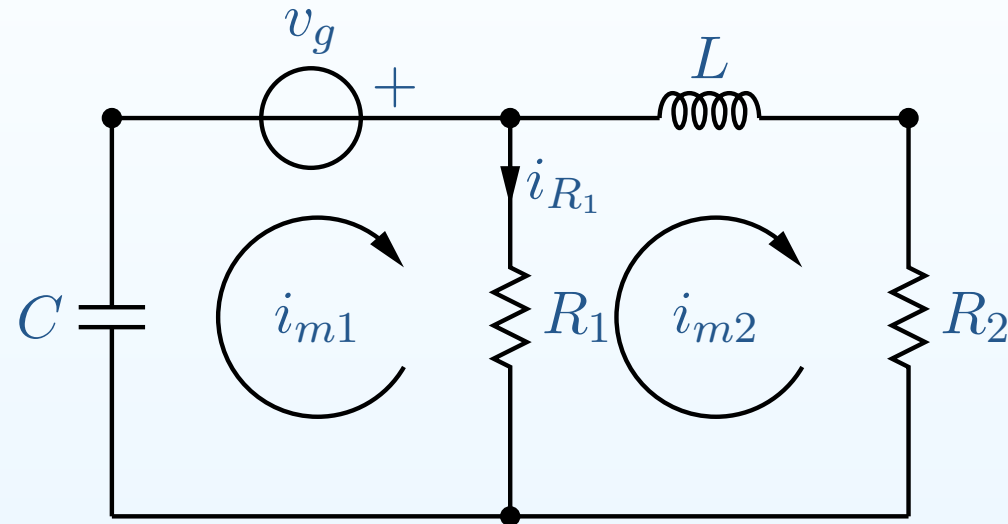

viene modellato con il sistema dinamico:

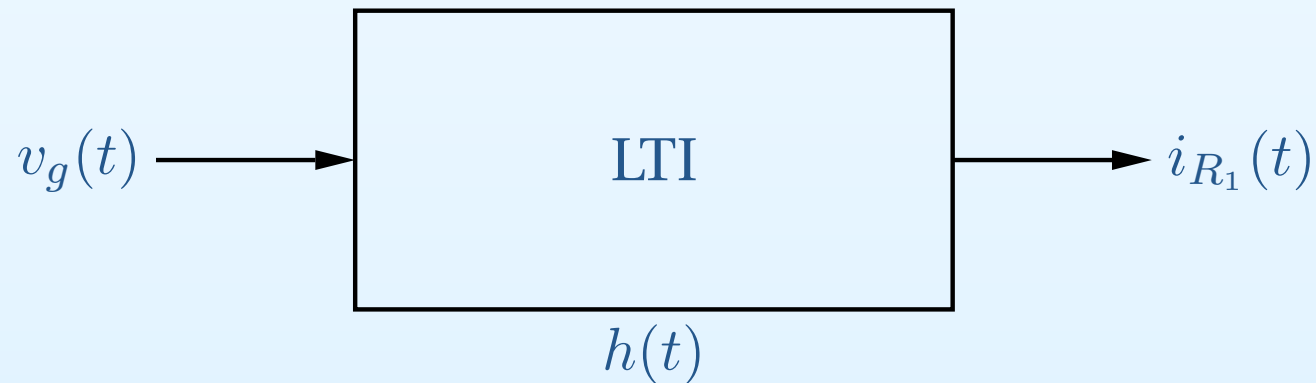

## Determinazione dei legami fasoriali

Per determinare i legami fasoriali nei circuiti elettrici occorre rivisitare le equazioni fondamentali dell'Elettrotecnica:

- **Relazioni costitutive:** In ogni bipolo e porta elettrica  $k$  si assume che la tensione e la corrente abbiano forma  $v_k(t) = \dot{V}_k e^{J\omega t}$  e  $i_k(t) = \dot{I}_k e^{J\omega t}$  e si determinano i vincoli imposti dai componenti sui fasori  $\dot{V}_k$  e  $\dot{I}_k$ .
- **Leggi di Kirchhoff:** In ogni maglia (fondamentale) si assume che le tensioni abbiano forma  $v_k(t) = \dot{V}_k e^{J\omega t}$  e si determinano i vincoli imposti dalla topologia sui fasori  $\dot{V}_k$ . In ogni taglio (fondamentale) si assume che le correnti abbiano forma  $i_k(t) = \dot{I}_k e^{J\omega t}$  e si determinano i vincoli imposti dalla topologia sui fasori  $\dot{I}_k$ .



## Determinazione dei legami fasoriali (2)

Tale procedimento corrisponde all'utilizzo implicito della proprietà di linearità (sovrapposizione degli effetti).


Per esempio:

$$\begin{aligned}v_k(t) &= \frac{1}{2}\dot{V}_k e^{J\omega t} + \frac{1}{2}\dot{V}_k^* e^{-J\omega t} \text{ (Tensione reale)} \\&\Rightarrow \frac{1}{2}\dot{V}_k e^{J\omega t} \text{ (Semi-componente della tensione)} \\&\Rightarrow \dot{V}_k e^{J\omega t} \text{ (Componente della tensione)}\end{aligned}$$


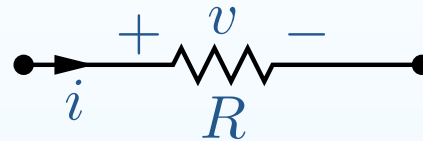
## Il resistore nel dominio dei fasori

Determinazione della relazione costitutiva del resistore nel dominio dei fasori.



Equazioni da utilizzare:

$$v(t) = Ri(t), \text{ dove } v(t) = \dot{V}e^{J\omega t}, i(t) = \dot{I}e^{J\omega t}.$$

Sostituendo si ottiene:

$$\dot{V}e^{J\omega t} = R\dot{I}e^{J\omega t} \Rightarrow \boxed{\dot{V} = R\dot{I}}$$



## Il resistore nel dominio dei fasori

Il procedimento visto nella slide precedente è ‘abbreviato’ ma fornisce il risultato corretto. Vediamo, per verifica, il procedimento ‘completo’.  
Equazioni da utilizzare:

$$\begin{cases} v(t) = Ri(t) \\ v(t) = \frac{1}{2}\dot{V}e^{J\omega t} + \frac{1}{2}\dot{V}^*e^{-J\omega t} \\ i(t) = \frac{1}{2}\dot{I}e^{J\omega t} + \frac{1}{2}\dot{I}^*e^{-J\omega t} \end{cases}$$

Sostituendo si ottiene l'equazione:

$$\frac{1}{2}\dot{V}e^{J\omega t} + \frac{1}{2}\dot{V}^*e^{-J\omega t} = \frac{1}{2}R\dot{I}e^{J\omega t} + \frac{1}{2}R\dot{I}^*e^{-J\omega t}$$


che deve valere *per ogni t*, da cui le uguaglianze dei coefficienti.




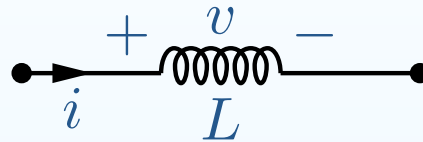
## L'induttore nel dominio dei fasori

Determinazione della relazione costitutiva dell'induttore nel dominio dei fasori.



Equazioni da utilizzare:

$$v(t) = L \frac{di(t)}{dt}, \text{ dove } v(t) = \dot{V}e^{J\omega t}, i(t) = \dot{I}e^{J\omega t}.$$


Sostituendo si ottiene:

$$\dot{V}e^{J\omega t} = L \frac{d(\dot{I}e^{J\omega t})}{dt} = L\dot{I}(J\omega)e^{J\omega t} \Rightarrow \boxed{\dot{V} = J\omega L\dot{I}}$$


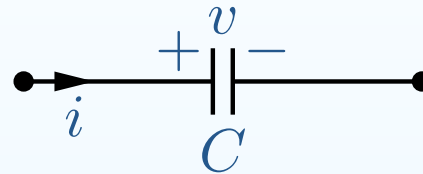
## Il condensatore nel dominio dei fasori

Determinazione della relazione costitutiva del condensatore nel dominio dei fasori.



Equazioni da utilizzare:

$$i(t) = C \frac{dv(t)}{dt}, \text{ dove } v(t) = \dot{V}e^{J\omega t}, i(t) = \dot{I}e^{J\omega t}.$$

Sostituendo si ottiene:

$$\dot{I}e^{J\omega t} = C \frac{d(\dot{V}e^{J\omega t})}{dt} \Rightarrow \boxed{\dot{V} = \frac{1}{J\omega C} \dot{I}}$$



## Nota storica: Trasformazioni di Steinmetz

Le trasformazioni appena viste, relative ai componenti elementari induttore, condensatore e resistore, vengono dette **trasformazioni di Steinmetz** (da Charles Proteus Steinmetz).

Esse consentono di trasformare i tre bipoli elementari dal dominio del tempo al dominio dei fasori.



## Impedenze elementari

Le relazioni costitutive del resistore, dell'induttore e del condensatore si possono scrivere nello stesso modo, ovvero:

$$\dot{V} = Z\dot{I},$$

dove la quantità  $Z \in \mathbb{C}$  si denota con:

- **Impedenza resistiva:** Nel caso del resistore, vale  $Z_R = R$ .
- **Impedenza induttiva:** Nel caso dell'induttore, vale  $Z_L = j\omega L$ .
- **Impedenza capacitiva:** Nel caso del condensatore, vale  $Z_C = \frac{1}{j\omega C} = -\frac{j}{\omega C}$ .



## Impedenza e ammettenza

Per un **generico** bipolo la cui relazione costitutiva nel dominio dei fasori si possa scrivere  $\dot{V} = Z\dot{I}$ :

- La quantità  $Z$  si chiama **impedenza** e si misura in Ohm ( $\Omega$ ).
- L'impedenza si può scrivere:

$$Z(\omega) = R(\omega) + jX(\omega),$$


dove  $R(\omega)$  è una funzione della pulsazione e si chiama *parte resistiva* dell'impedenza e  $X(\omega)$  dipende dalla pulsazione e si chiama *parte reattiva* dell'impedenza (o semplicemente *reattanza*).

- È comodo definire anche la quantità  $Y(\omega) = \frac{1}{Z(\omega)}$  che si chiama **ammettenza** e si misura in  $\Omega^{-1}$ . L'ammettenza si scompone in  $Y(\omega) = G(\omega) + jB(\omega)$ , dove  $G$  si chiama *conduttanza* e  $B$  si chiama *suscettanza*.


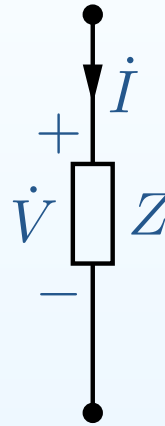
## Impedenza e ammettenza

Per rappresentare graficamente una impedenza si utilizza il simbolo:




La relazione costitutiva di una impedenza generica è:

$$\dot{V} = Z\dot{I}$$


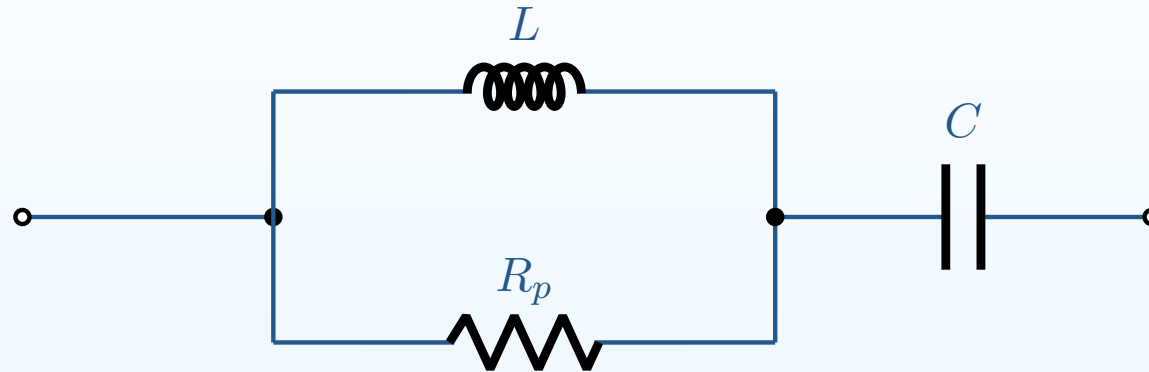
## Impedenza e ammettenza

Per esempio, si consideri il bipolo composito:




La sua impedenza vale:

$$\begin{aligned} Z(\omega) &= Z_C(\omega) + \frac{R_p Z_L(\omega)}{R_p + Z_L(\omega)} \\ &= \underbrace{\frac{\omega^2 R_p L^2}{R_p^2 + \omega^2 L^2}}_{R(\omega)} + j \underbrace{\left( \frac{\omega R_p^2 L}{R_p^2 + \omega^2 L^2} - \frac{1}{\omega C} \right)}_{X(\omega)}. \end{aligned}$$



## Il “giratore” nel dominio dei fasori

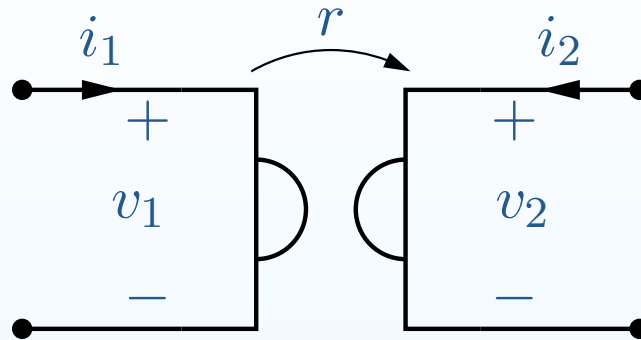

Il comportamento del giratore è descritto dalle relazioni:

$$\begin{cases} v_1(t) = -r \cdot i_2(t), & v_2(t) = r \cdot i_1(t), \\ v_1(t) = \dot{V}_1 e^{J\omega t}, & v_2(t) = \dot{V}_2 e^{J\omega t}, \\ i_1(t) = \dot{I}_1 e^{J\omega t}, & i_2(t) = \dot{I}_2 e^{J\omega t}, \end{cases}$$

che, combinate, danno luogo ai vincoli:

$$\dot{V}_1 = -r \dot{I}_2, \quad \dot{V}_2 = r \dot{I}_1$$





## Il “nullore” nel dominio dei fasori



Il comportamento del nullore è descritto dalle relazioni:


$$\begin{cases} v_0(t) = 0, \quad i_0(t) = 0, \\ v_0(t) = \dot{V}_0 e^{J\omega t}, \quad v_\infty(t) = \dot{V}_\infty e^{J\omega t}, \\ i_0(t) = \dot{I}_0 e^{J\omega t}, \quad i_\infty(t) = \dot{I}_\infty e^{J\omega t}, \end{cases}$$

che, combinate, danno luogo ai vincoli:

$$\boxed{\dot{V}_0 = \dot{0}, \quad \dot{I}_0 = \dot{0}}$$


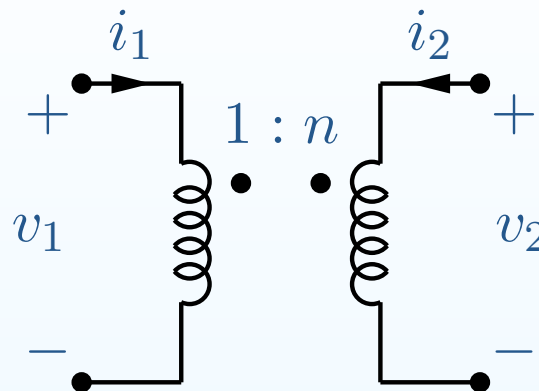
## Il “trasformatore ideale” nel dominio dei fasori



Il comportamento del trasformatore è descritto dalle relazioni:


$$\begin{cases} v_2(t) = n \cdot v_1(t), & i_2(t) = -\frac{1}{n}i_1(t), \\ v_1(t) = \dot{V}_1 e^{J\omega t}, & v_2(t) = \dot{V}_2 e^{J\omega t}, \\ i_1(t) = \dot{I}_1 e^{J\omega t}, & i_2(t) = \dot{I}_2 e^{J\omega t}, \end{cases}$$

che, combinate, danno luogo ai vincoli:

$$\dot{V}_2 = n\dot{V}_1, \quad \dot{I}_2 = -\frac{1}{n}\dot{I}_1$$


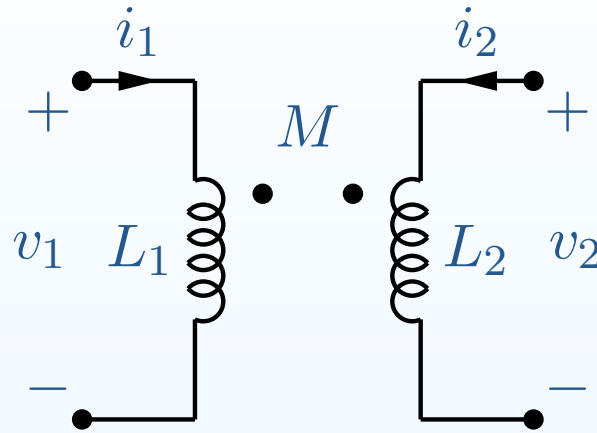
## Il 2-porte “induttori mutuamente accoppiati (IMA)”



Il comportamento degli IMA è descritto dalle relazioni:

$$\begin{cases} v_1(t) = L_1 \frac{di_1(t)}{dt} + M \frac{di_2(t)}{dt}, & v_2(t) = M \frac{di_1(t)}{dt} + L_2 \frac{di_2(t)}{dt}, \\ v_1(t) = \dot{V}_1 e^{J\omega t}, & v_2(t) = \dot{V}_2 e^{J\omega t}, \\ i_1(t) = \dot{I}_1 e^{J\omega t}, & i_2(t) = \dot{I}_2 e^{J\omega t}, \end{cases}$$

che, combinate, danno luogo ai vincoli:

$$\dot{V}_1 = J\omega L_1 \dot{I}_1 + J\omega M \dot{I}_2, \quad \dot{V}_2 = J\omega M \dot{I}_1 + J\omega L_2 \dot{I}_2$$



## Il 2-porte “Z” nel dominio dei fasori



Il comportamento del 2-porte “Z” è descritto dalle relazioni:


$$\begin{cases} v_1(t) = Z_{11}i_1(t) + Z_{12}i_2(t), & v_2(t) = Z_{21}i_1(t) + Z_{22}i_2(t), \\ v_1(t) = \dot{V}_1 e^{j\omega t}, & v_2(t) = \dot{V}_2 e^{j\omega t}, \\ i_1(t) = \dot{I}_1 e^{j\omega t}, & i_2(t) = \dot{I}_2 e^{j\omega t}, \end{cases}$$

che, combinate, danno luogo ai vincoli:

$$\dot{V}_1 = Z_{11}\dot{I}_1 + Z_{12}\dot{I}_2, \quad \dot{V}_2 = Z_{21}\dot{I}_1 + Z_{22}\dot{I}_2$$



## Il 2-porte “Y” nel dominio dei fasori

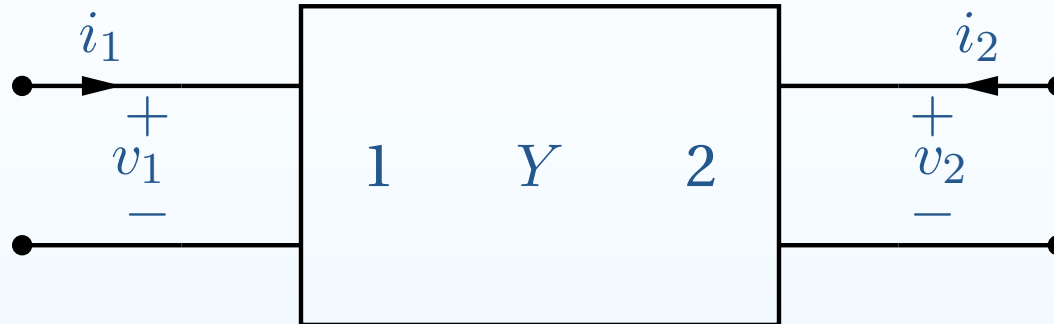

Il comportamento del 2-porte “Y” è descritto dalle relazioni:


$$\begin{cases} i_1(t) = Y_{11}v_1(t) + Y_{12}v_2(t), & i_2(t) = Y_{21}v_1(t) + Y_{22}v_2(t), \\ v_1(t) = \dot{V}_1 e^{J\omega t}, & v_2(t) = \dot{V}_2 e^{J\omega t}, \\ i_1(t) = \dot{I}_1 e^{J\omega t}, & i_2(t) = \dot{I}_2 e^{J\omega t}, \end{cases}$$

che, combinate, danno luogo ai vincoli:

$$\dot{I}_1 = Y_{11}\dot{V}_1 + Y_{12}\dot{V}_2, \quad \dot{I}_2 = Y_{21}\dot{V}_1 + Y_{22}\dot{V}_2$$



## I GCC nel dominio dei fasori

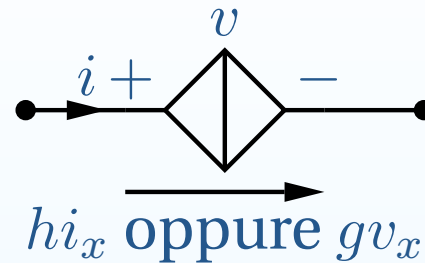

- **Generatore di corrente controllato in tensione (GCCT):**  
Relazione costitutiva:  $i(t) = g \cdot v_x(t)$ . Ricordando che deve valere  $i(t) = \dot{I}e^{J\omega t}$  e  $v_x(t) = \dot{V}_xe^{J\omega t}$  si ottiene:


$$\dot{I} = g\dot{V}_x$$

- **Generatore di corrente controllato in corrente (GCCC):**  
Relazione costitutiva:  $i(t) = h \cdot i_x(t)$ . Ricordando che deve valere  $i(t) = \dot{I}e^{J\omega t}$  e  $i_x(t) = \dot{I}_xe^{J\omega t}$  si ottiene:

$$\dot{I} = h\dot{I}_x$$



## I GTC nel dominio dei fasori

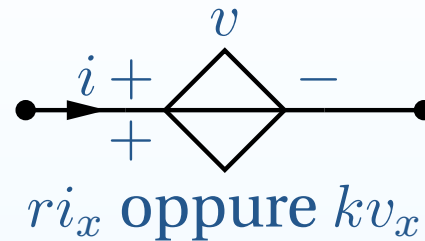

- **Generatore di tensione controllato in tensione (GTCT):**  
Relazione costitutiva:  $v(t) = k \cdot v_x(t)$ . Ricordando che deve valere  $v(t) = \dot{V}e^{j\omega t}$  e  $v_x(t) = \dot{V}_xe^{j\omega t}$  si ottiene:

$$\dot{V} = k\dot{V}_x$$

- **Generatore di tensione controllato in corrente (GTCC):**  
Relazione costitutiva:  $v(t) = r \cdot i_x(t)$ . Ricordando che deve valere  $v(t) = \dot{V}e^{j\omega t}$  e  $i_x(t) = \dot{I}_xe^{j\omega t}$  si ottiene:

$$\dot{V} = r\dot{I}_x$$



## Leggi di Kirchhoff alle tensioni nel dominio dei fasori

Ricordiamo che le leggi di Kirchhoff alle tensioni (LKT) su una maglia  $\mathcal{M}$  si scrivono:

$$\sum_{k \in \mathcal{M}}^{\text{alg}} v_k(t) = 0.$$

Ponendo  $v_k(t) = \dot{V}_k e^{J\omega t}$ , si ottiene:

$$\sum_{k \in \mathcal{M}}^{\text{alg}} \dot{V}_k e^{J\omega t} = 0,$$

ovvero:

$$\boxed{\sum_{k \in \mathcal{M}}^{\text{alg}} \dot{V}_k = 0}$$





## Leggi di Kirchhoff alle correnti nel dominio dei fasori

Ricordiamo che le leggi di Kirchhoff alle correnti (LKC) su un taglio  $\mathcal{T}$  si scrivono:

$$\sum_{k \in \mathcal{T}}^{\text{alg}} i_k(t) = 0.$$

Ponendo  $i_k(t) = \dot{I}_k e^{J\omega t}$ , si ottiene:

$$\sum_{k \in \mathcal{T}}^{\text{alg}} \dot{I}_k e^{J\omega t} = 0,$$

ovvero:

$$\boxed{\sum_{k \in \mathcal{T}}^{\text{alg}} \dot{I}_k = 0}$$



## Riassunto: Relazioni fasori

Le relazioni fasoriali determinate permettono di concludere che, nel passaggio dal dominio del tempo al dominio dei fasori:

- Le relazioni costitutive dei componenti **senza memoria** rimangono formalmente invariate.
- Le leggi di Kirchhoff rimangono formalmente invariate.
- Le relazioni costitutive dei componenti **con memoria** variano formalmente. In particolare, esse *si trasformano da relazioni differenziali a relazioni algebriche*.

Nel dominio dei fasori, dunque, *tutte le equazioni dell'Elettrotecnica sono di tipo algebrico*.



# Proprietà ed estensioni


Conviene sottolineare che:

- Poiché nel dominio dei fasori tutte le relazioni sono di tipo algebrico, è possibile recuperare i metodi di analisi su base maglie e su base nodi, che si applicano in maniera del tutto simile nel dominio dei fasori.
- Il metodo dei fasori si può estendere immediatamente a circuiti che contengano più generatori indipendenti, purché tutti sinusoidali e *isofrequenziali* (cioè tutti i generatori abbiano la stessa pulsazione  $\omega$ ).
- Il metodo dei fasori si può estendere a circuiti che contengano più generatori indipendenti sinusoidali ma non isofrequenziali utilizzando il principio di sovrapposizione degli effetti *nel dominio del tempo*.



# Calcolo della risposta in frequenza di un circuito

Consideriamo il seguente circuito

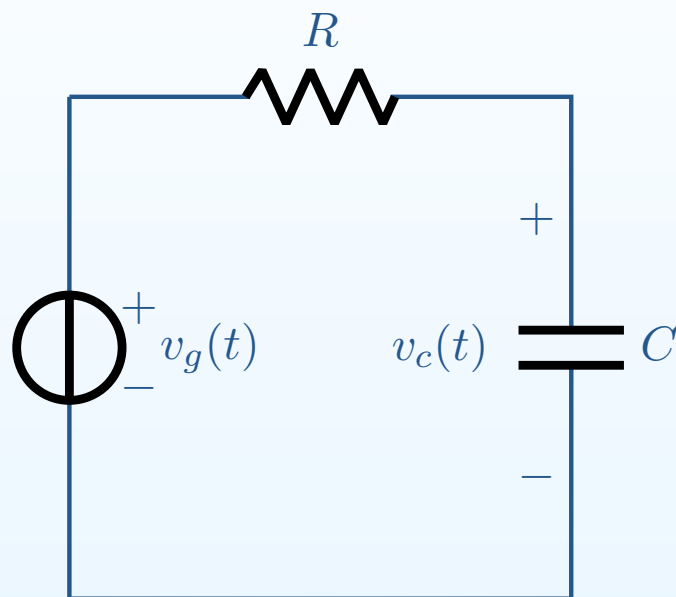


dove si considerano:

- Segnale di ingresso:  $v_g(t) = V_g \cos(\omega t + \varphi)$
- Segnale di uscita:  $v_c(t)$


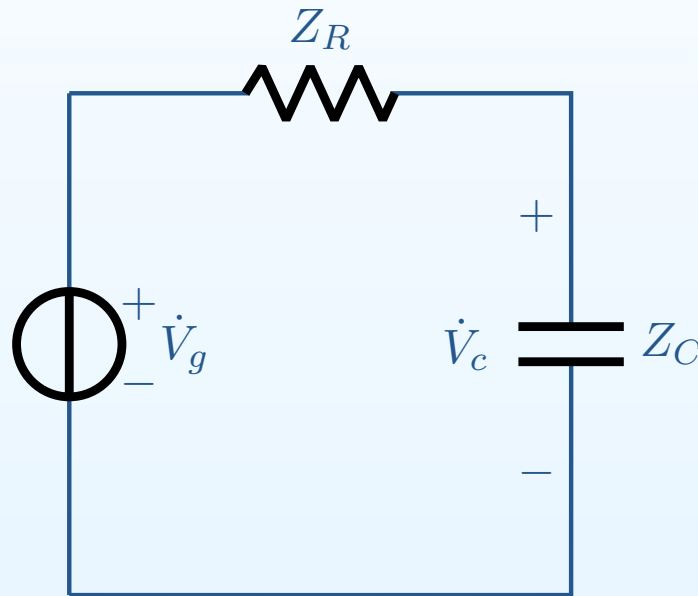
## Calcolo della risposta in frequenza di un circuito

Vogliamo calcolare la risposta in frequenza  $H(\omega)$  di questo circuito tra l'ingresso e l'uscita indicati. Per iniziare, trasformiamo il circuito nel dominio dei fasori



dove  $Z_R = R$  e  $Z_C = \frac{-j}{\omega C}$  e, per definizione,  $H(\omega) = \frac{\dot{V}_c}{\dot{V}_g}$ .



## Calcolo della risposta in frequenza di un circuito

Detta  $\dot{I}_m$  la corrente di maglia che scorre in verso orario, la LKTF si scrive:

$$-\dot{V}_g + Z_R \dot{I}_m + Z_C \dot{I}_m = 0 \Rightarrow \dot{I}_m = \frac{\dot{V}_g}{Z_R + Z_C}.$$

da cui si trova che

$$\dot{V}_c = Z_C \dot{I}_m = \frac{Z_C \dot{V}_g}{Z_R + Z_C} = \frac{\dot{V}_g}{1 + J\omega RC}.$$

Pertanto, la risposta in frequenza del circuito vale


$$H(\omega) = \frac{1}{1 + J\omega RC}.$$



# Calcolo della risposta in frequenza di un circuito

Valutiamo la risposta in modulo  $A(\omega) = |H(\omega)|$ :

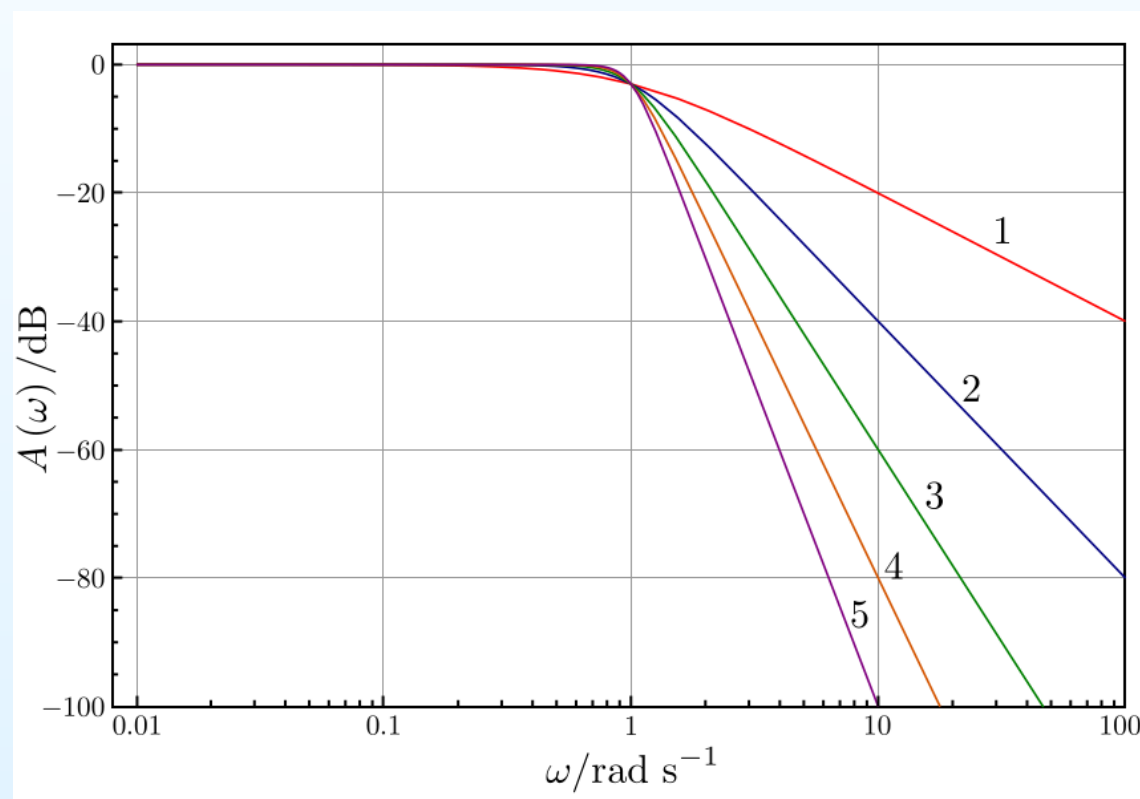
$$A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}}$$



# Calcolo della risposta in frequenza di un circuito

Valutiamo la risposta in fase  $\beta(\omega) = \angle H(\omega)$ :

$$\beta(\omega) = -\arctan(\omega RC)$$

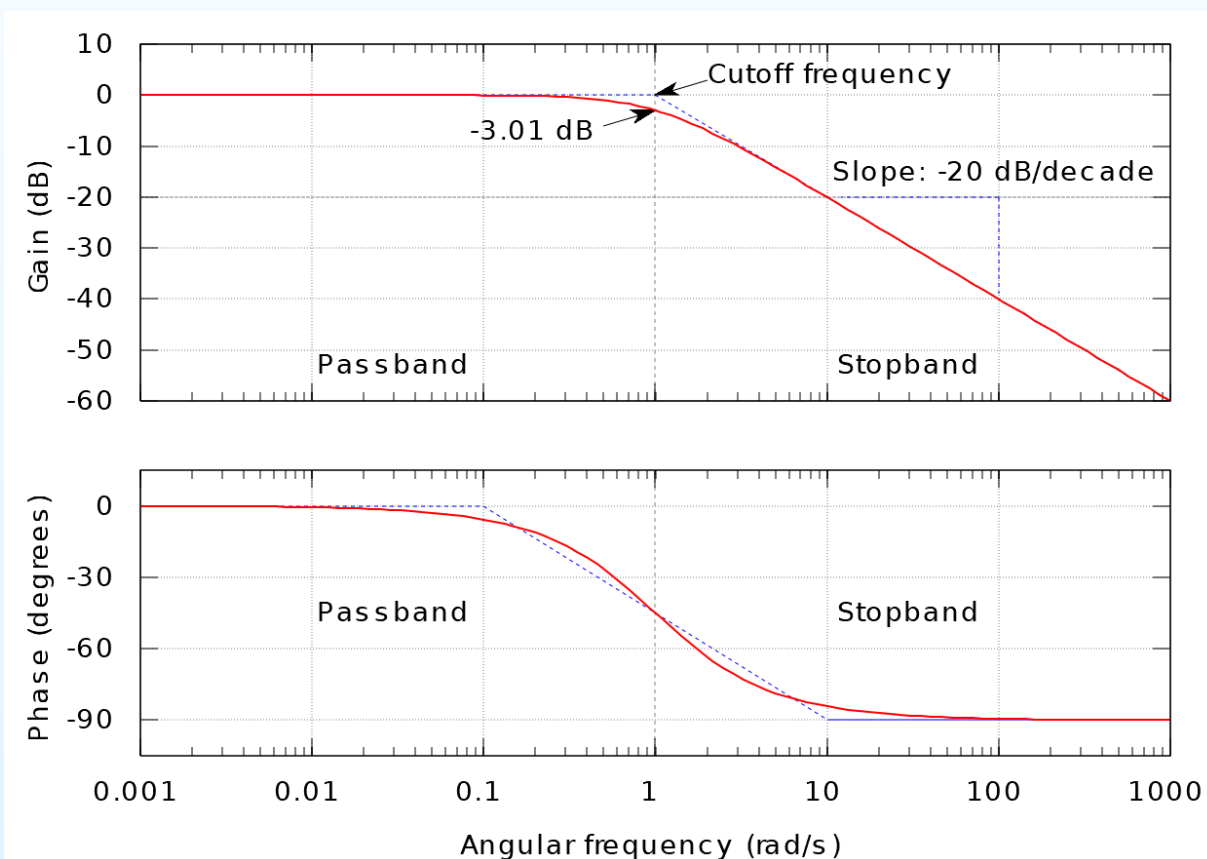




## Calcolo della risposta in frequenza di un circuito

Valutiamo il ritardo di gruppo  $\tau(\omega) = -\frac{d\beta(\omega)}{d\omega}$ :

$$\tau(\omega) = \frac{RC}{1 + \omega^2 R^2 C^2}$$

$\tau$  in sec

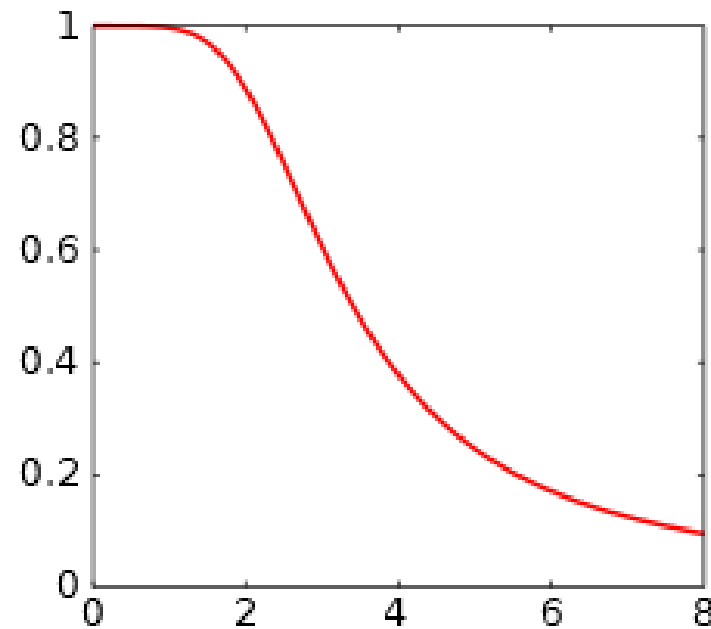

$\omega$  in rad/sec

