

**A.A. 2021-2022**


# **Elementi di Elettronica (INF)**

**Prof. Paolo Crippa**




## **Circuiti Raddrizzatori a Diodi**

# Circuiti Raddrizzatori a Diodi
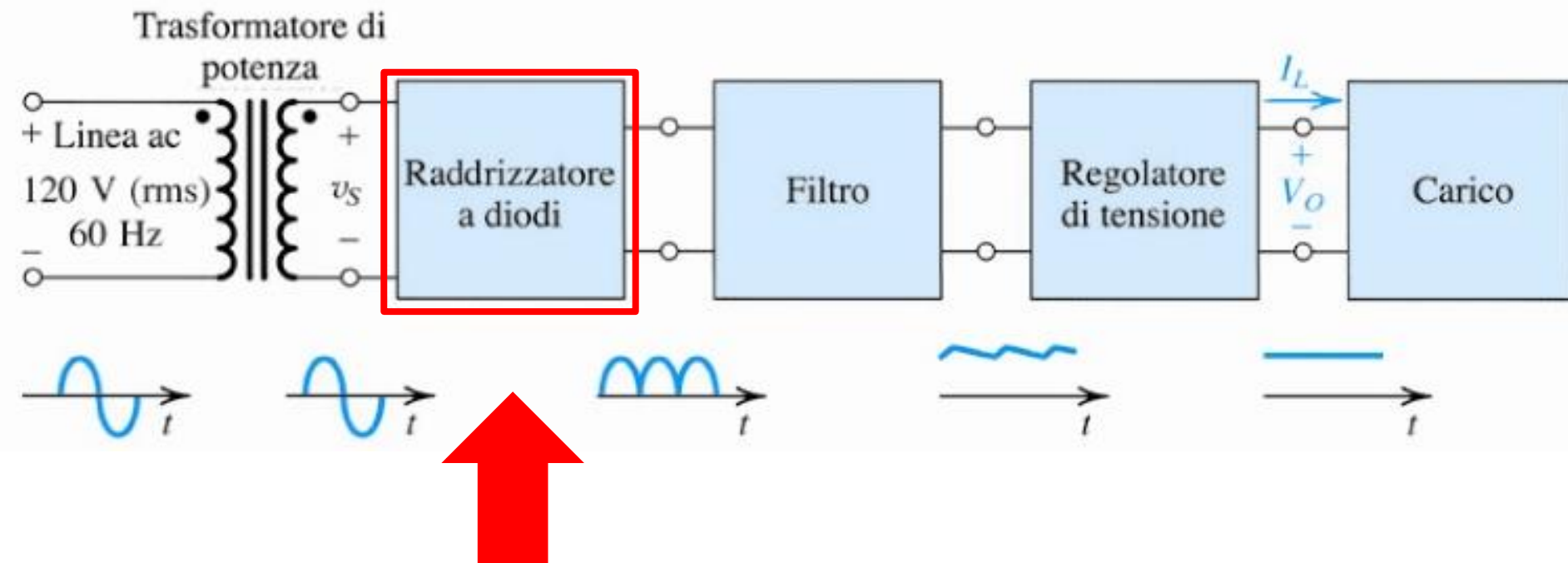
## Diagramma a Blocchi di un Alimentatore




# Raddrizzatore a Semplice Semionda

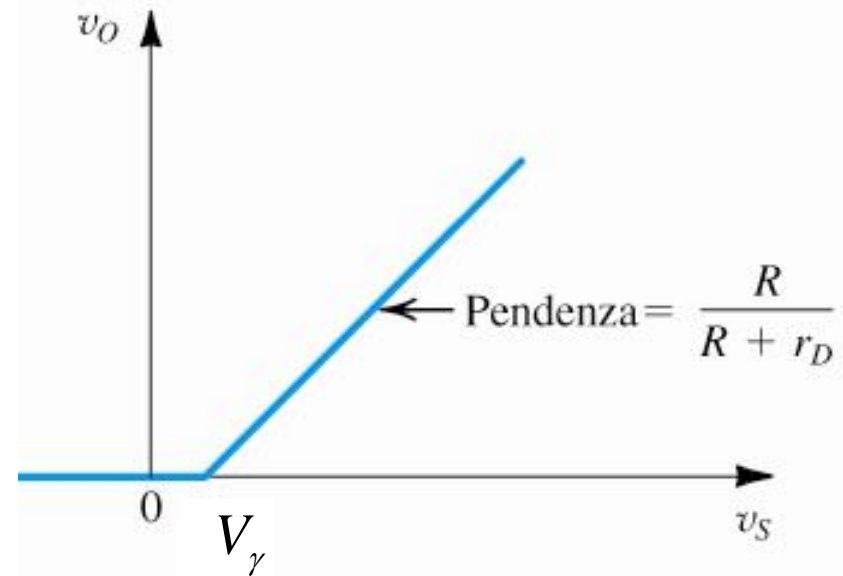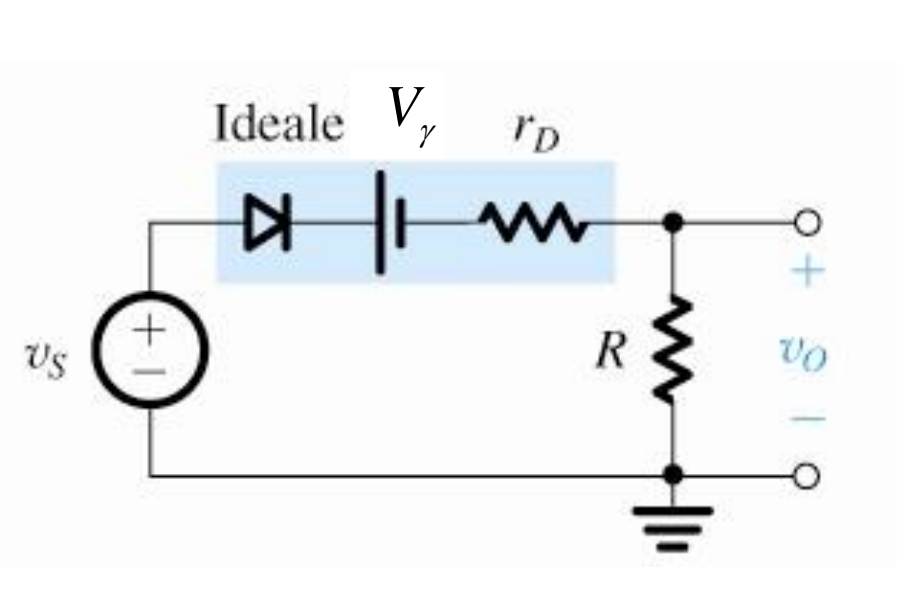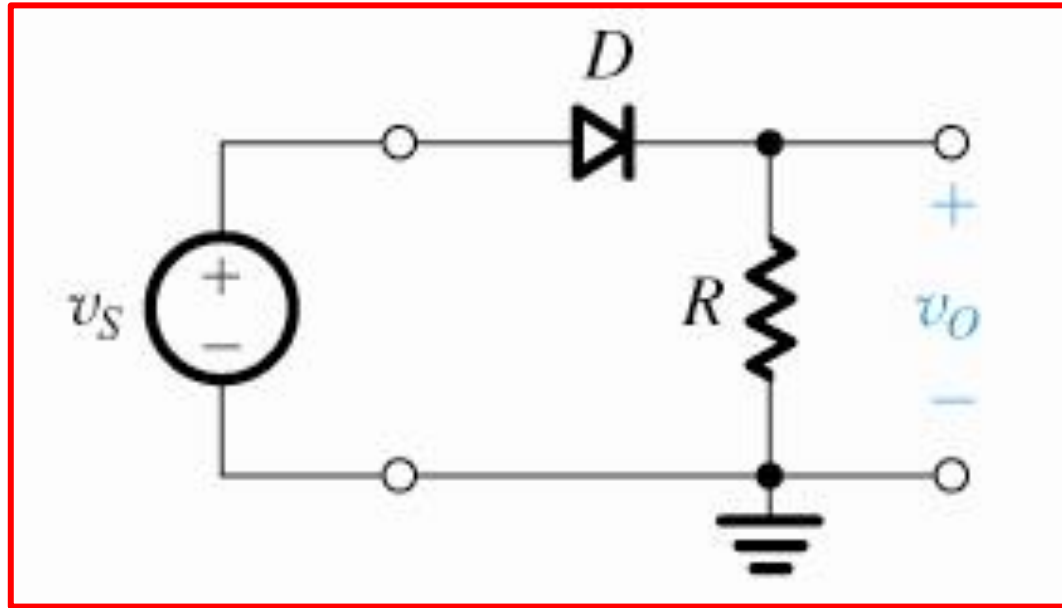



# Raddrizzatore a Semplice Semionda

Forme d'onda di ingresso e di uscita

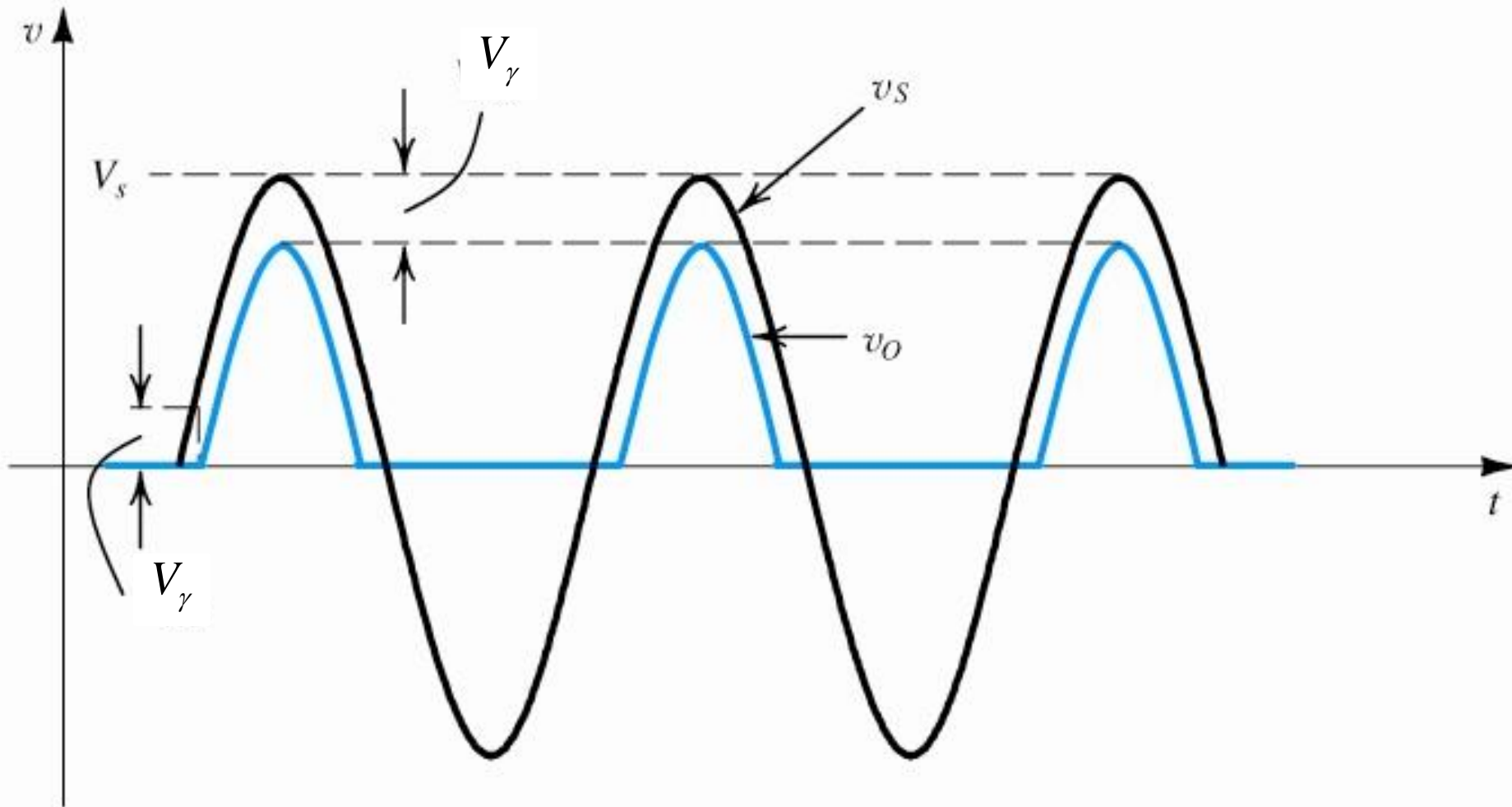


# Raddrizzatore a Doppia Semionda
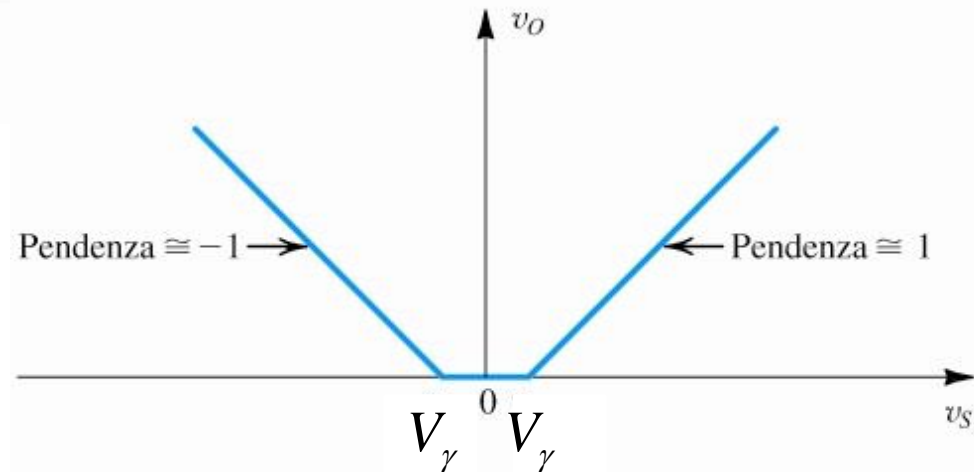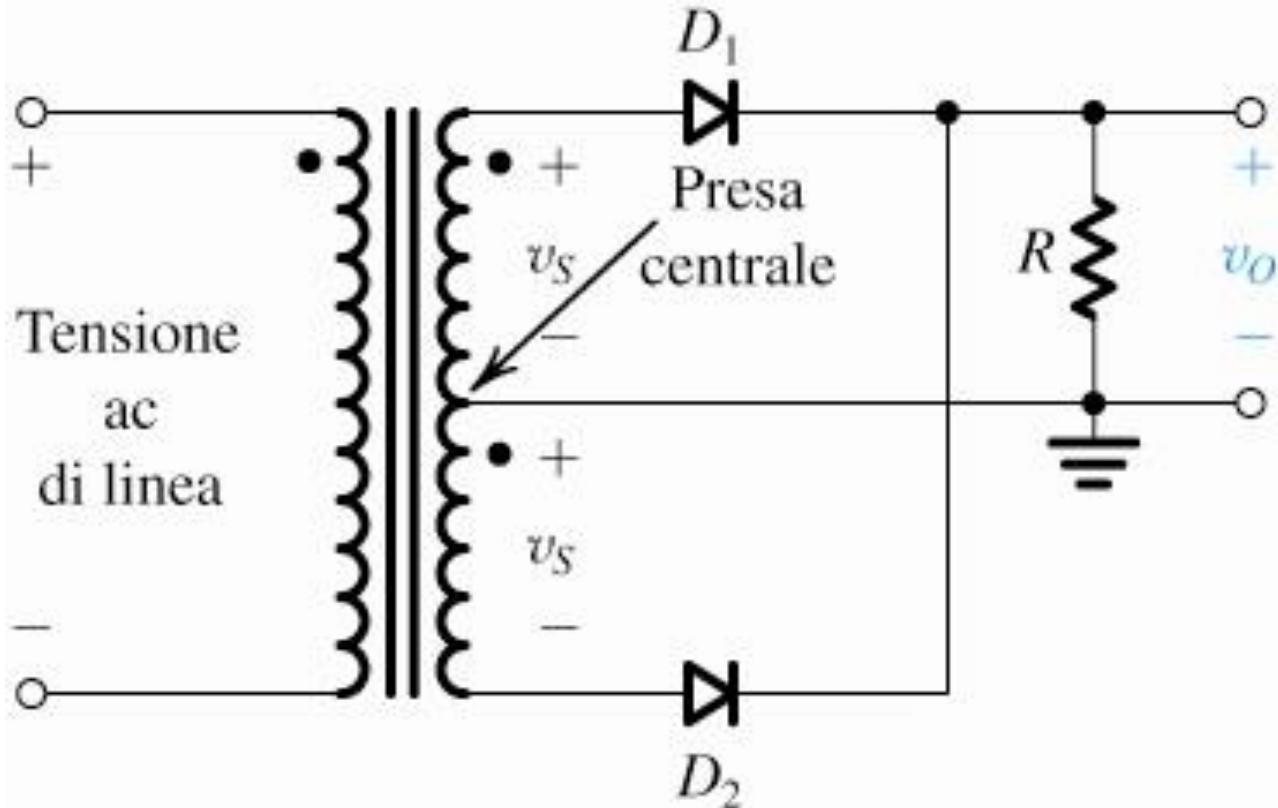
## Raddrizzatore con trasformatore a presa centrale



# Raddrizzatore a Doppia Semionda


Forme d'onda di ingresso e di uscita

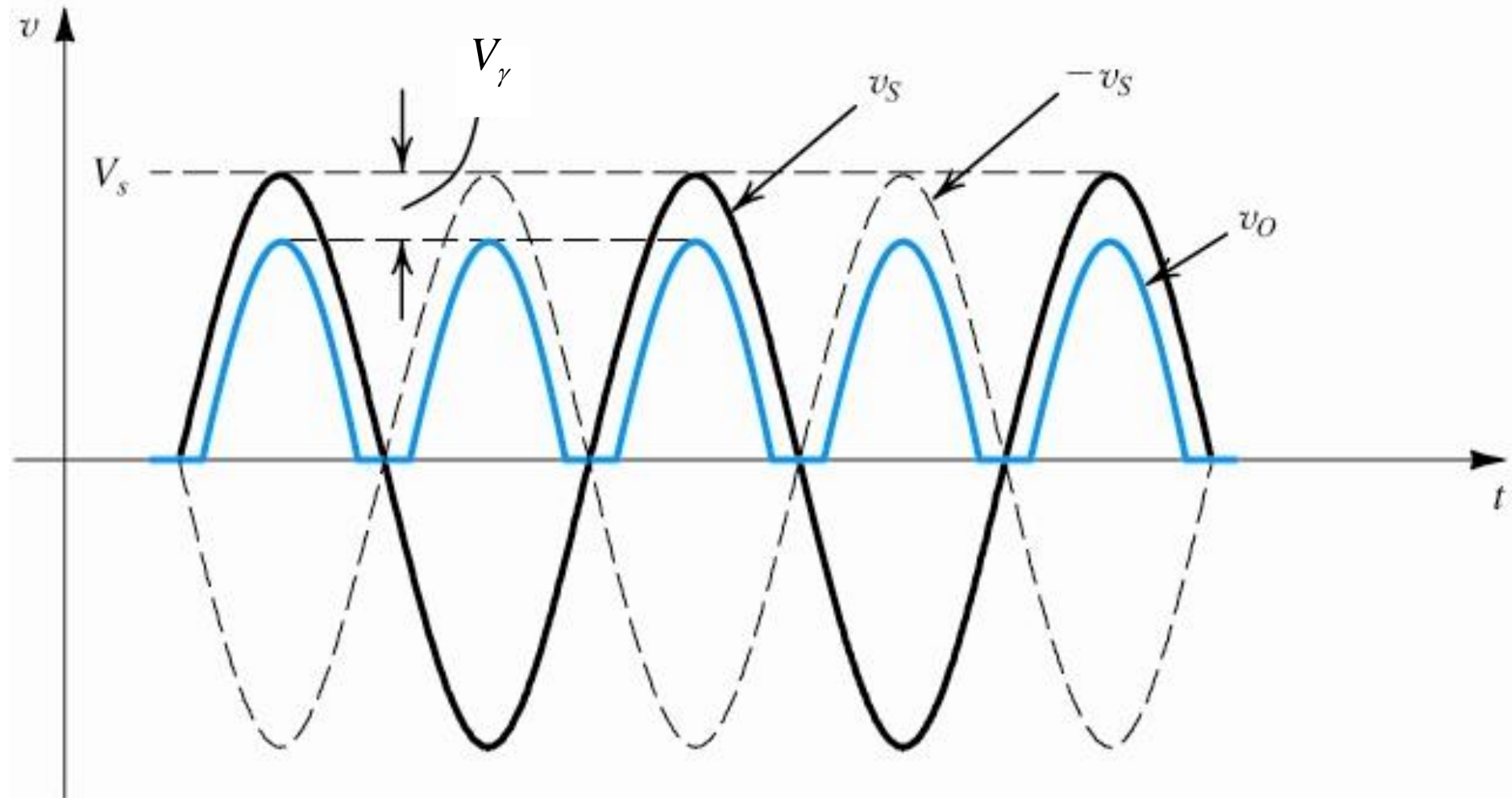

Su R la corrente scorre sempre nella stessa direzione sia che conduca D1 oppure D2


# Raddrizzatore a Doppia Semionda

- Raddrizzatore a ponte di diodi

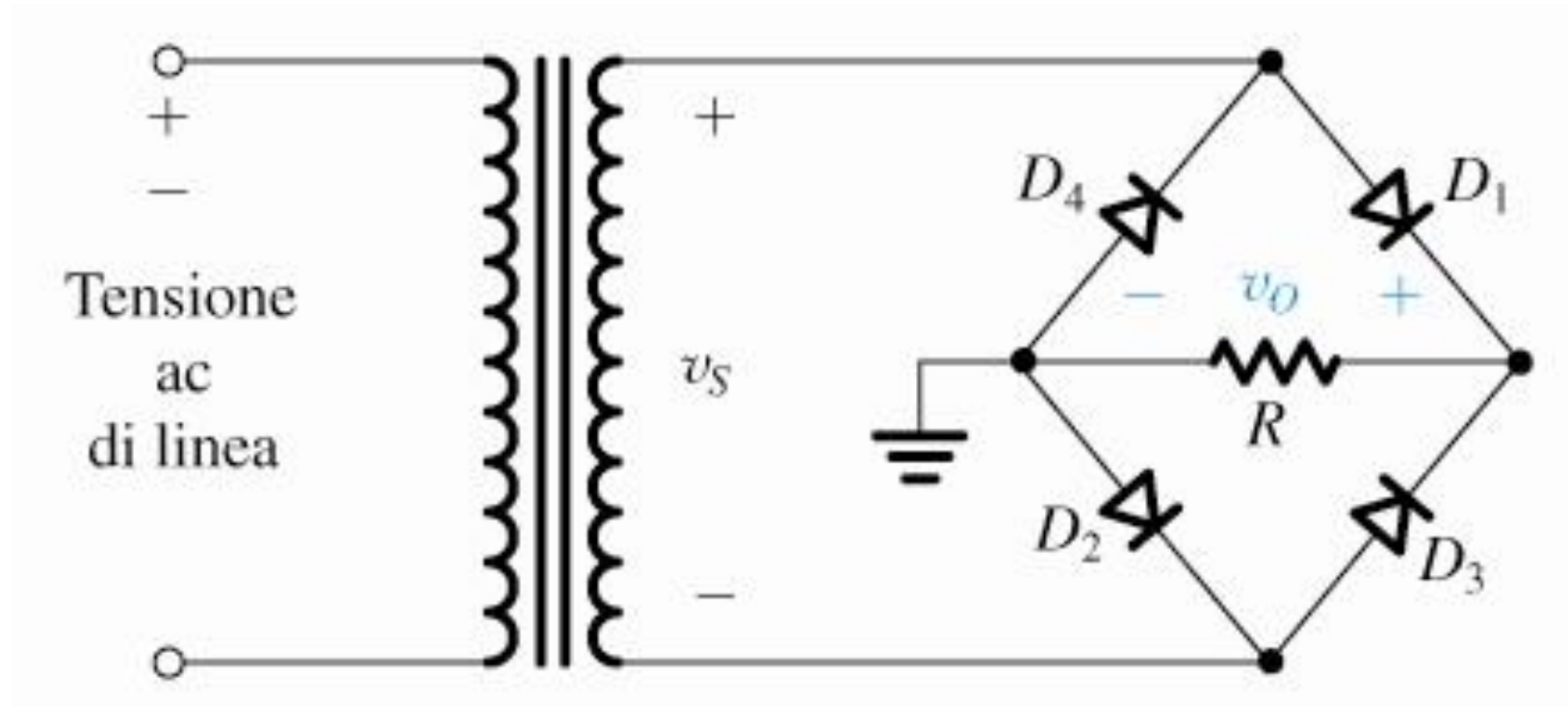



# Raddrizzatore a Doppia Semionda

Forme d'onda di ingresso e di uscita


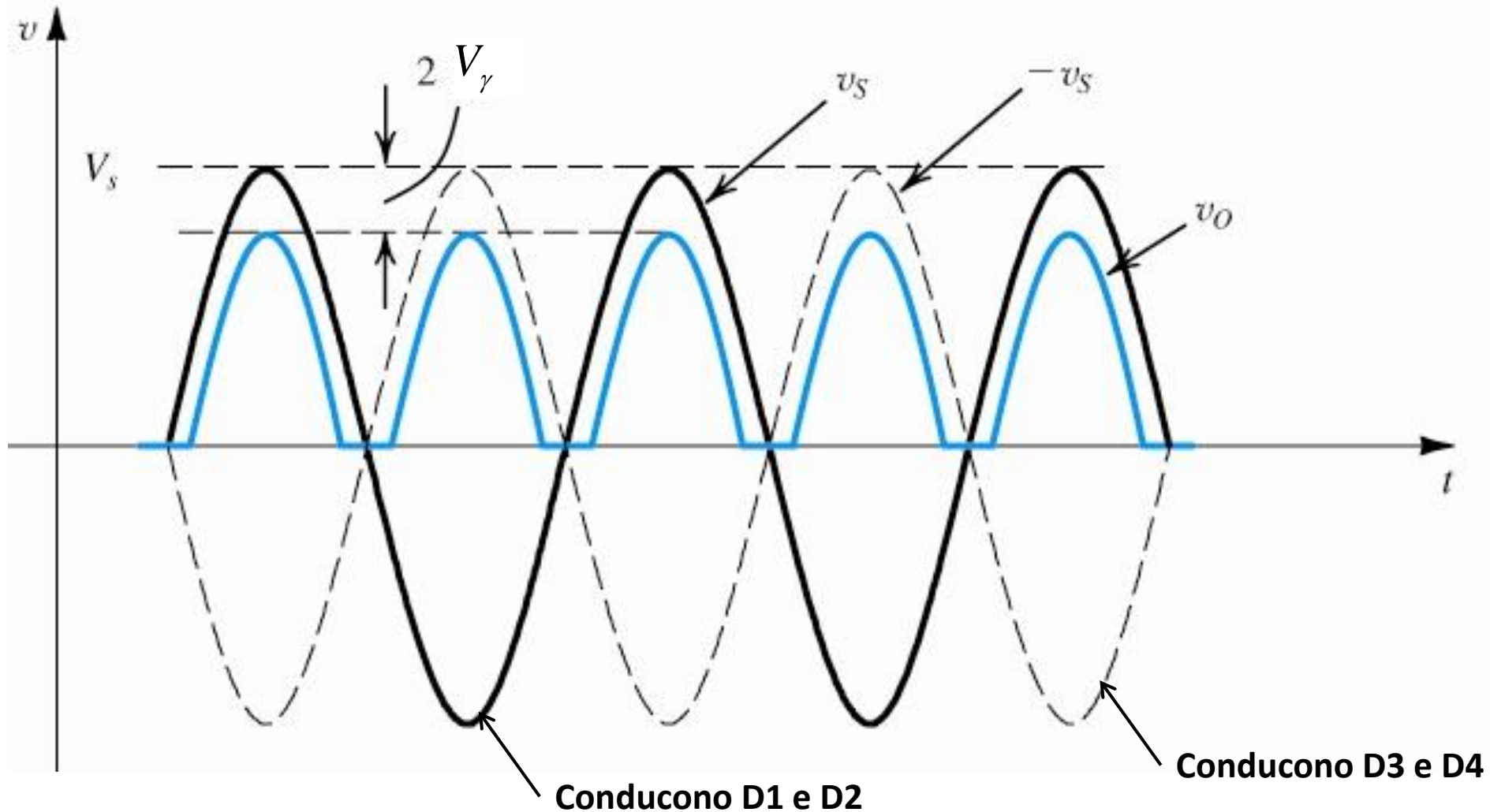




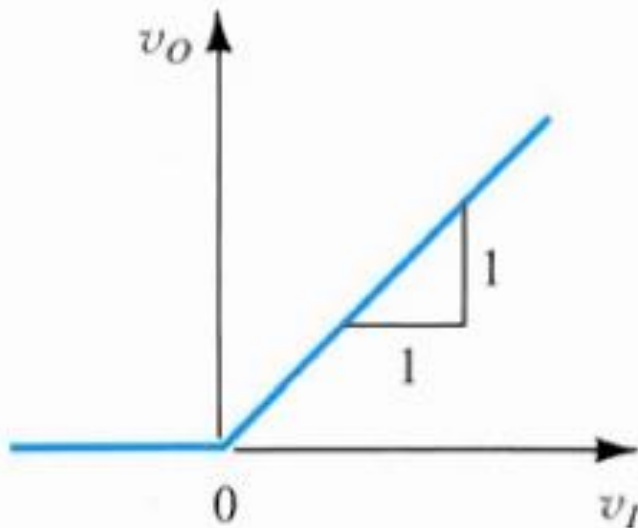
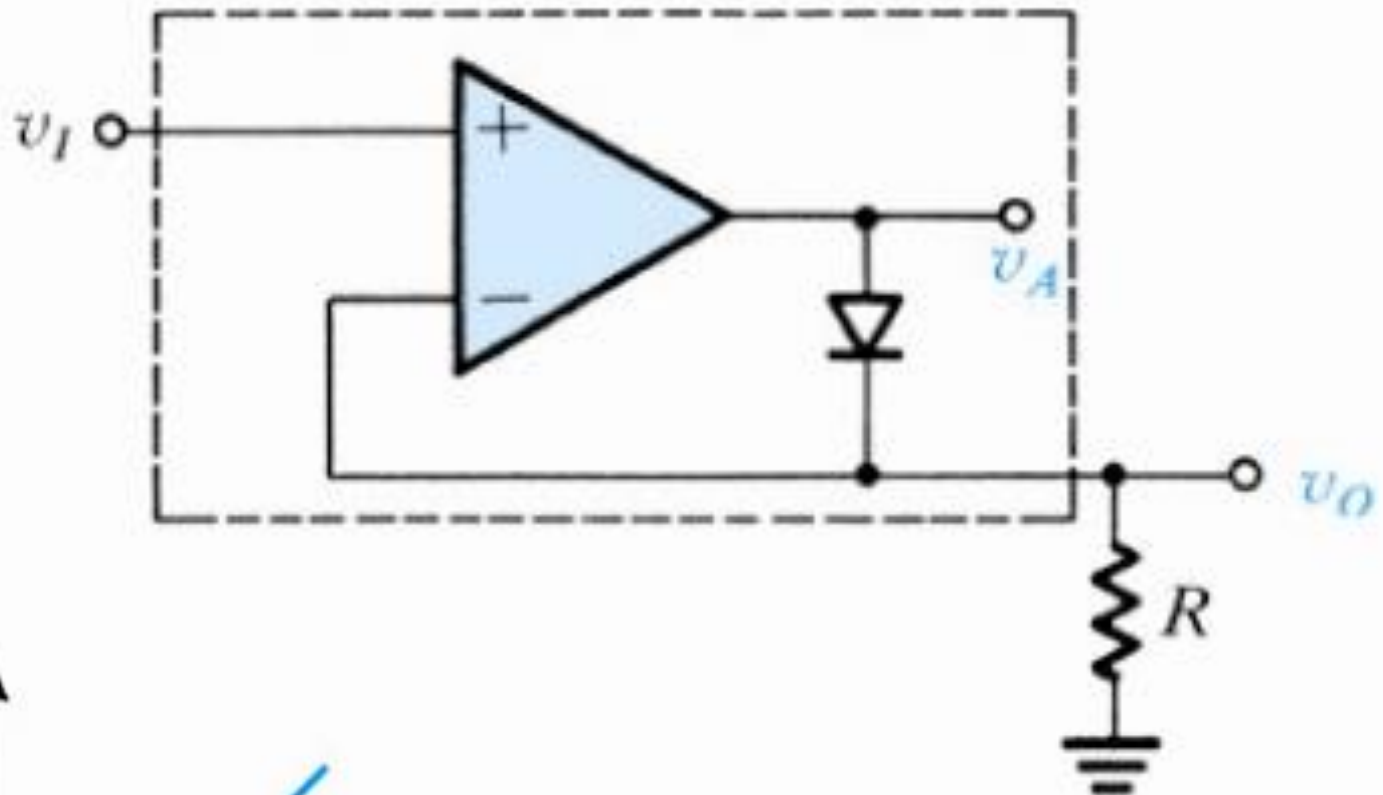
# Raddrizzatore di Precisione a “Superdiodo”


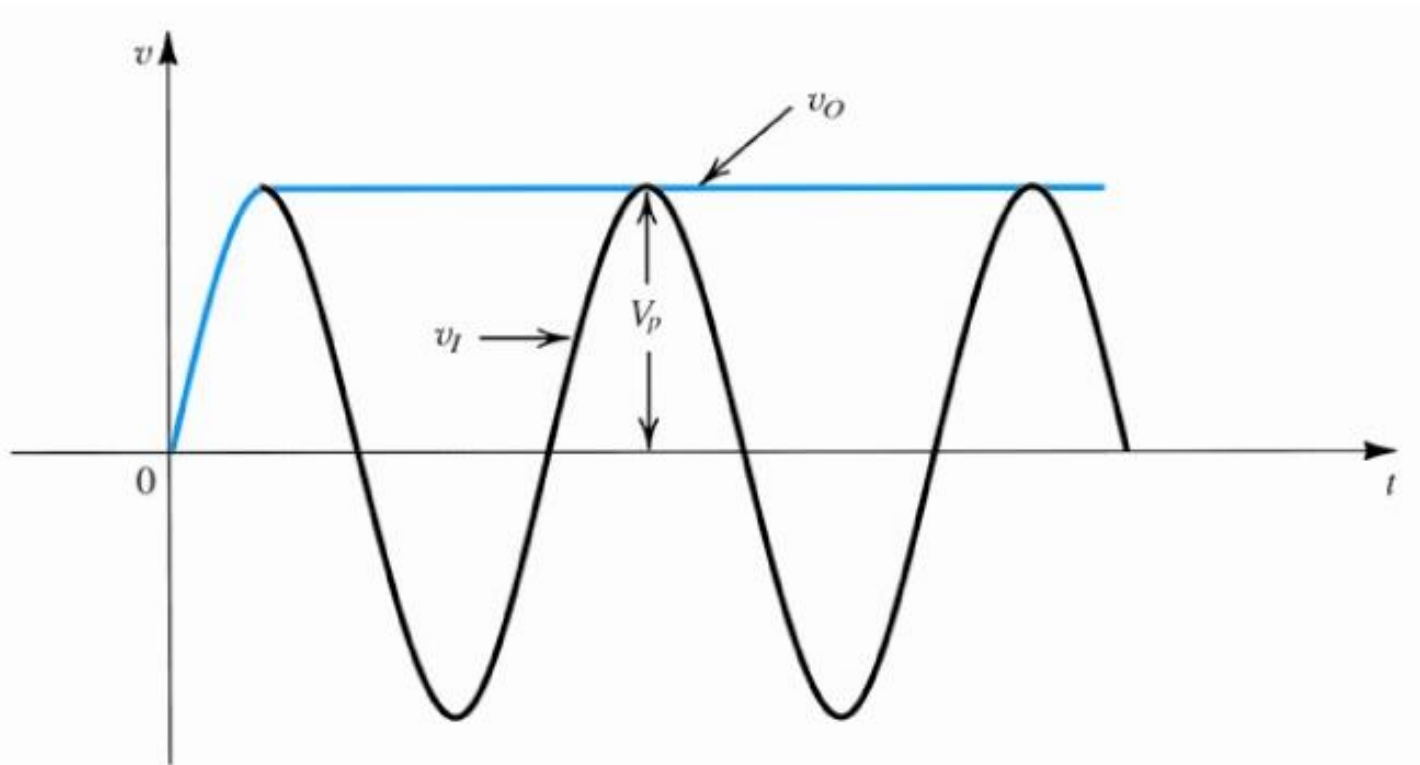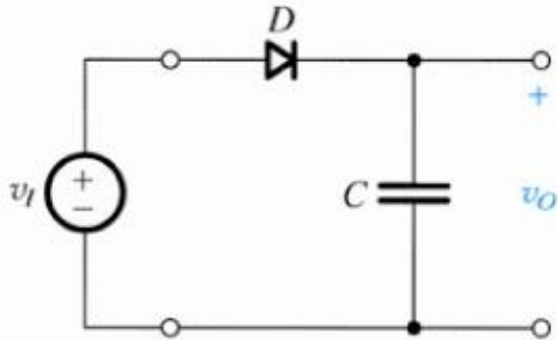
# Circuito Rivelatore (Raddrizzatore) di Picco


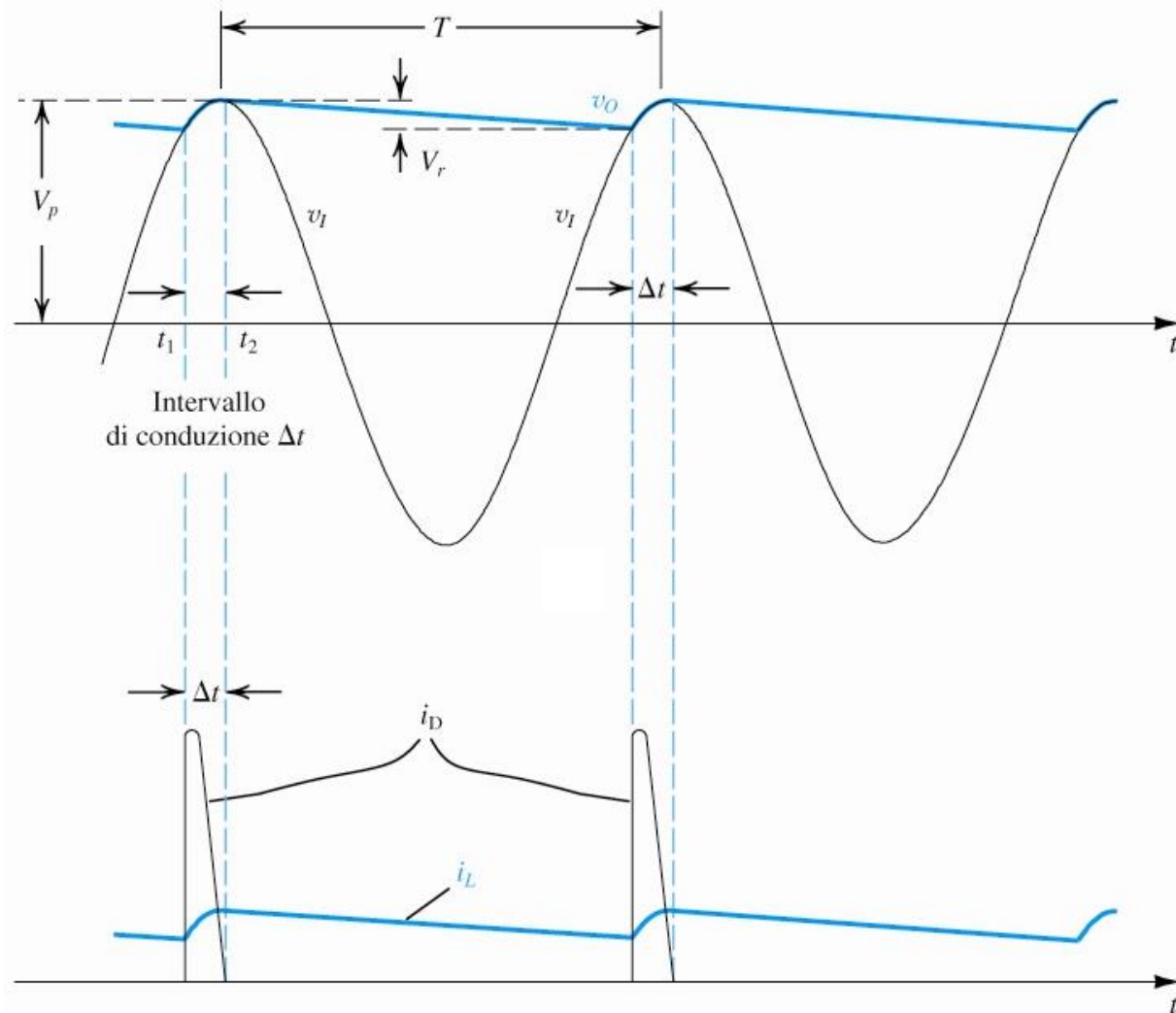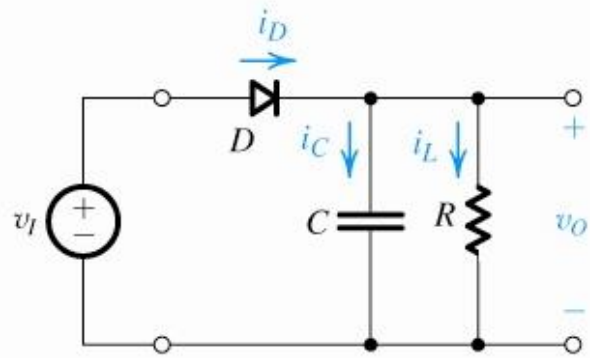
# Circuito Rivelatore (Raddrizzatore) di Picco



# Circuito Rivelatore (Raddrizzatore) di Picco

- Forma d'onda del raddrizzatore di picco a doppia semionda

