

A.A. 2021-2022


Elementi di Elettronica (INF)

Prof. Paolo Crippa

Circuiti Logici a MOSFET


Logica Random nMOS

Inverter NMOS

 


V_{IN}	V_{OUT}
V_0	V_1
V_1	V_0




NAND

 



NOR

 

Logica Random CMOS

 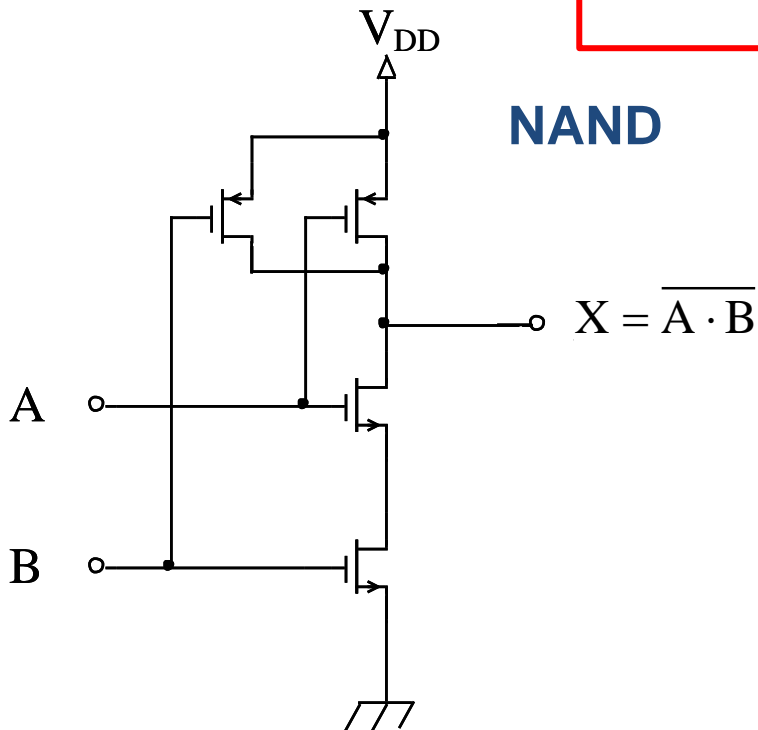 


Strutture Complesse nMOS

 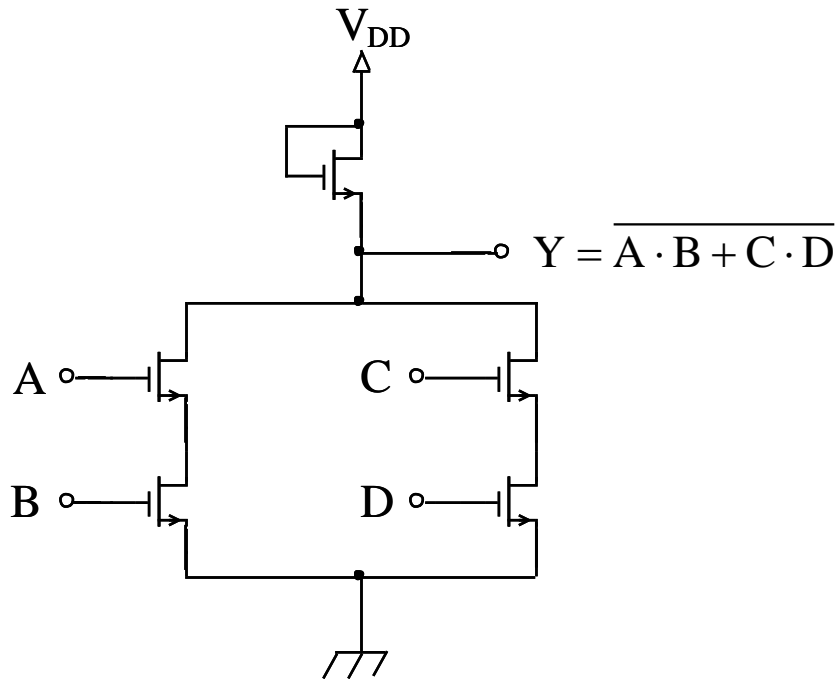

$$f = \overline{(u + v + z) \cdot y + x}$$


Pseudo nMOS

 



$$f = \overline{A \cdot B + C \cdot (D + E)}$$

Strutture Complesse CMOS
 
$$Z = \overline{A \cdot B + C \cdot (D + E)}$$




nMOS

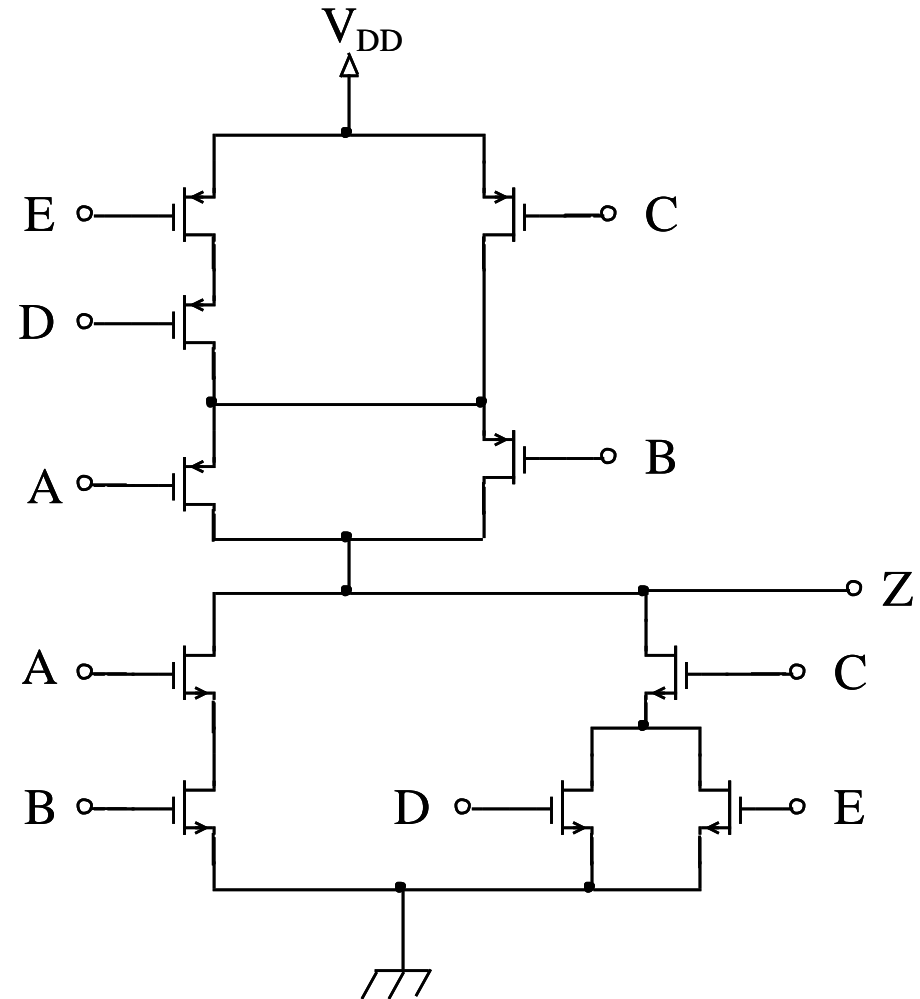 

CMOS


Strutture Complesse CMOS

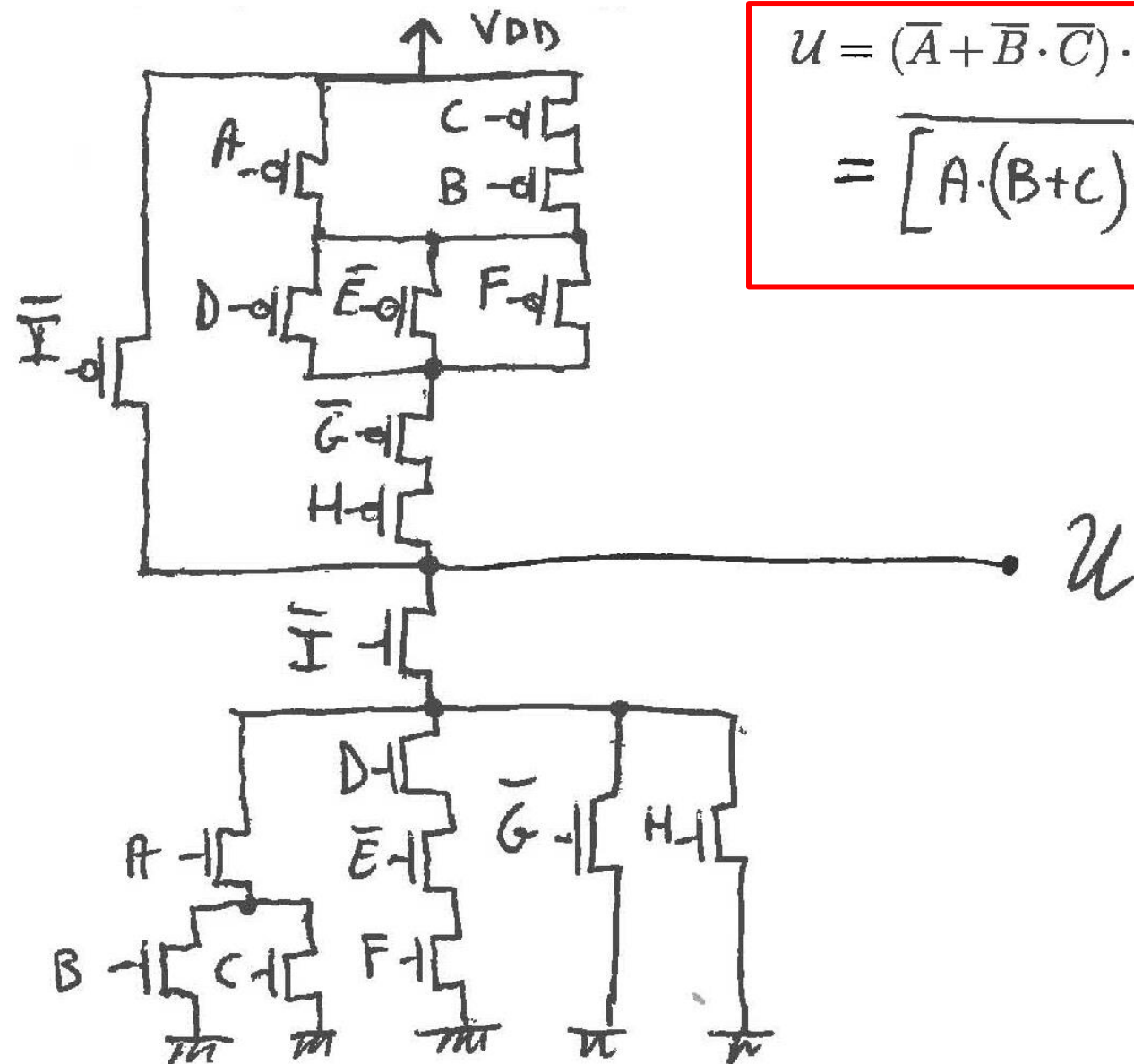


$$U = (\bar{A} + \bar{B} \cdot \bar{C}) \cdot (\bar{D} + E + \bar{F}) \cdot G \cdot \bar{H} + I$$

$$= \overline{[A \cdot (B + C) + D \cdot \bar{E} \cdot F + \bar{G} + H]} \cdot \bar{I}$$

Full Adder CMOS

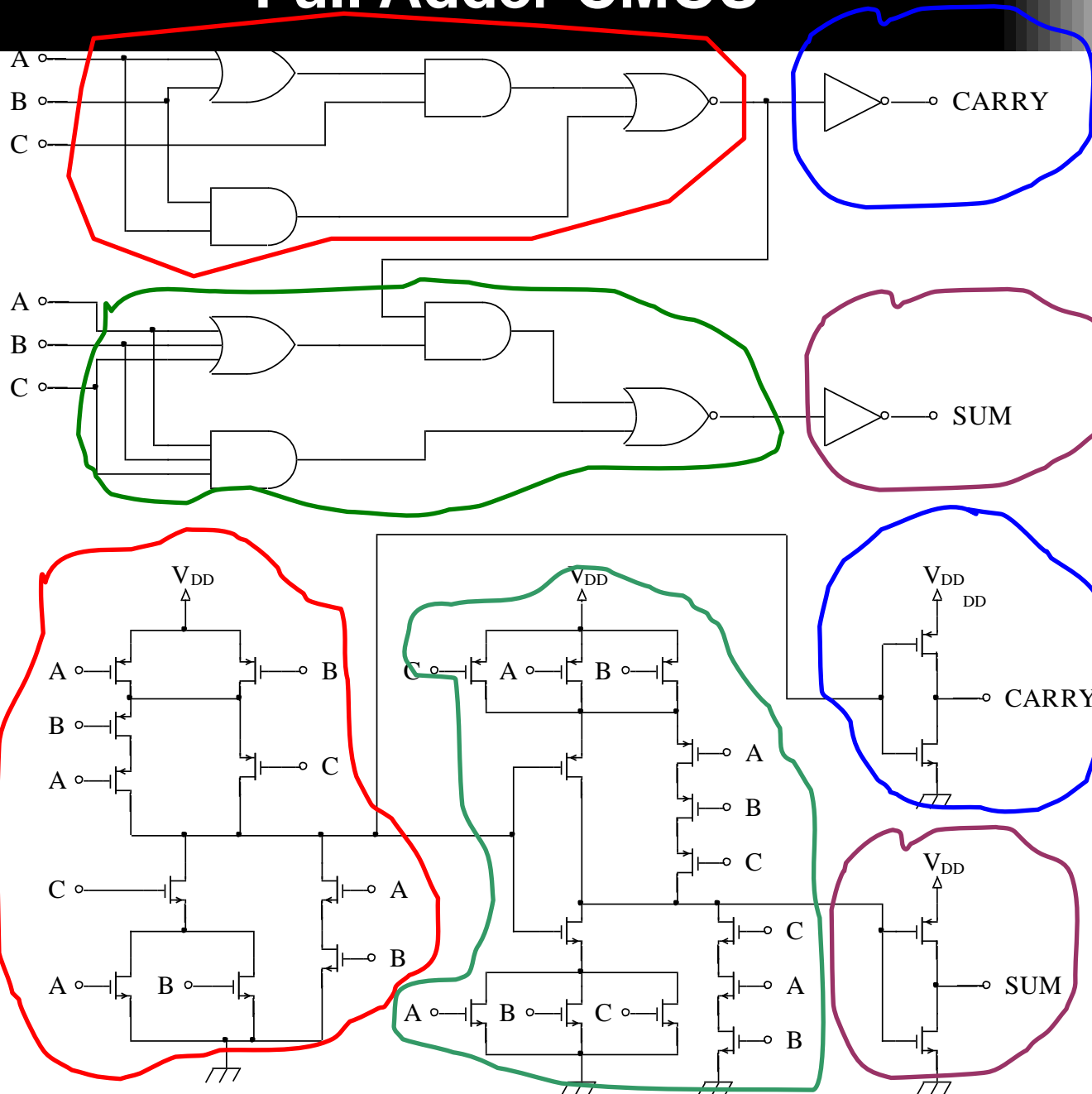

Full Adder CMOS

 


Pass Transistor nMOS

$$V_L = 0 \text{ V}$$

$$V_H = 5 \text{ V}$$

$$V_{TH} = 0.7 \text{ V}$$

 

Pass-Transistor nMOS


Caso A)

$$V_{TH} = 0.7 \text{ V}$$

$$v_G = V_H = 5 \text{ V}$$

$$v_{IN} = V_L = 0 \text{ V}$$

$$v_O(0) = V_L = 0 \text{ V}$$

 

$$1) \quad v_{DS} = 0, \quad v_{GS} > v_{TH}, \quad M_1 = \text{ON}$$


$$v_O(t = \infty) = V_L = 0 \text{ V}$$

Pass-Transistor nMOS

$$V_{TH} = 0.7 \text{ V}$$

$$V_{IN} = V_H = 5 \text{ V}$$

$$v_O(0) = V_L = 0 \text{ V}$$

 

$$2) \quad v_{DS}(0) = V_H > v_{GS} - V_{TH} = V_H - V_{TH} \quad M_1 \text{ in saturazione}$$

$$I_D = \frac{\beta}{2} \cdot (v_{GS} - V_{TH})^2 \rightarrow C \text{ si carica, } C \text{ smette di caricarsi quando } I_D = 0$$

$$\Rightarrow v_G - v_{OM} - V_{TH} = 0 \Rightarrow v_{OM} = v_G - V_{TH} = 5 - V_{TH} \quad \text{Valore massimo di } v_O$$


$$v_O(t = \infty) = V_H - V_{TH} = 5 \text{ V} - 0.7 \text{ V} = 4.3 \text{ V}$$

Pass-Transistor nMOS

$$V_{TH} = 0.7 \text{ V}$$

$$v_{IN} = V_L = 0 \text{ V}$$

$$v_O(0) = V_H = 5 \text{ V}$$

 

3) C si scarica attraverso M_1

Inizialmente con $v_O \geq v_{GS} - V_{TH}$ M_1 è in saturazione

$$I_D = \frac{\beta}{2} \cdot (v_{GS} - V_{TH})^2 = -C \cdot \frac{dv_O}{dt}$$

poi con $v_O \leq v_{GS} - V_{TH}$ M_1 è in triodo

$$I_D = \beta \cdot \left[(v_{GS} - V_{TH}) \cdot v_O - \frac{v_O^2}{2} \right] = -C \cdot \frac{dv_O}{dt}$$

al termine del triodo $v_O = 0$.

$$v_O(t = \infty) = V_L = 0 \text{ V}$$


Pass-Transistor nMOS

$$V_{TH} = 0.7 \text{ V}$$

$$v_{IN} = V_H = 5 \text{ V}$$

$$v_O(0) = V_H = 5 \text{ V}$$
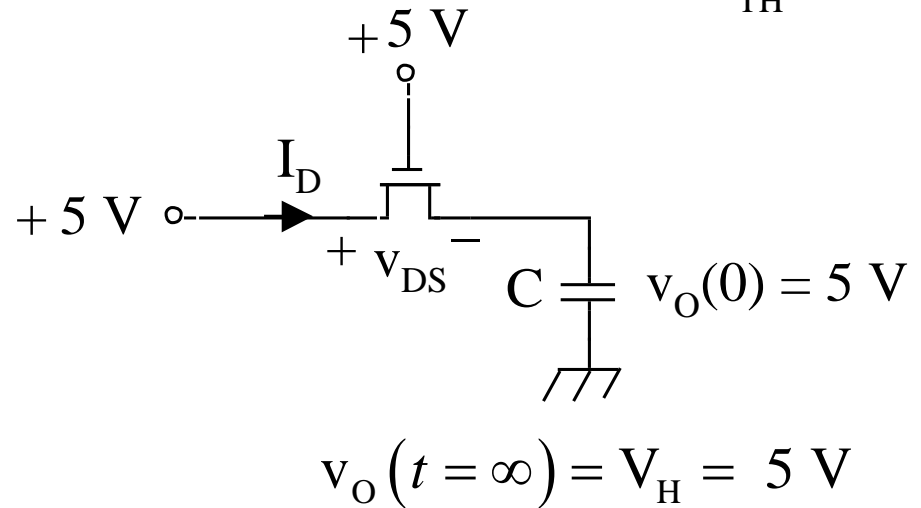
$$v_{DS} = 0 \text{ V} \quad v_{GS} = 0 \text{ V} < V_{TH}$$




Caso B)

$$V_{TH} = 0.7 \text{ V}$$

$$v_G = V_L = 0 \text{ V}$$

$$v_{GS} = v_G - v_S \quad \text{dove } v_S \geq 0 \Rightarrow v_{GS} \leq 0 \text{ V}$$
 
$$\text{quindi } v_{GS} < V_{TH} \rightarrow M_1 = \text{OFF}$$



Qualsiasi sia il valore di V_{IN} $v_O = v_O(0)$

$$v_O(t = \infty) = v_O(0)$$

Pass-Transistor nMOS

V_I	V_G	$v_O(t = \infty)$	V_I	V_G	$v_O(t = \infty)$
0 V	5 V	0 V	V_L	V_H	V_L
5 V	5 V	$\begin{cases} 5 \text{ V} \\ 4.3 \text{ V} \end{cases}$	V_H	V_H	$V_H \begin{cases} V_H \\ V_H - V_{TH} \end{cases}$
0 V	0 V	$v_O(0)$	V_L	V_L	$v_O(0)$
5 V	0 V	$v_O(0)$	V_H	V_L	$v_O(0)$


Circuito non rigenerativo !

Pass Transistor pMOS

$$V_L = 0 \text{ V}$$

$$V_H = 5 \text{ V}$$


$$V_{TH} = -0.7 \text{ V}$$

 

Pass-Transistor pMOS


V_I	V_G	$v_O(t = \infty)$	V_I	V_G	$v_O(t = \infty)$
0 V	5 V	$v_O(0)$	V_L	V_H	$v_O(0)$
5 V	5 V	$v_O(0)$	V_H	V_H	$v_O(0)$
0 V	0 V	$\begin{cases} 0 \text{ V} \\ 0.7 \text{ V} \end{cases}$	V_L	V_L	$V_L \begin{cases} V_L \\ V_L - V_{TH} \end{cases}$
5 V	0 V	5 V	V_H	V_L	V_H

Circuito non rigenerativo !




$|V_{TH}|$

 Logica a Pass-Transistor (Transmission Gate) o Steering Logic





IN	CONT	OUT
0	0	X
1	0	X
0	1	0
1	1	1

 


IN	CONT	OUT
0	0	0
1	0	1
0	1	X
1	1	X

Circuiti non rigenerativi

Selettore con Pass-Transistor

  


circuito rigenerativo

 


AND, OR, NAND, NOR a Pass-Transistor


AND

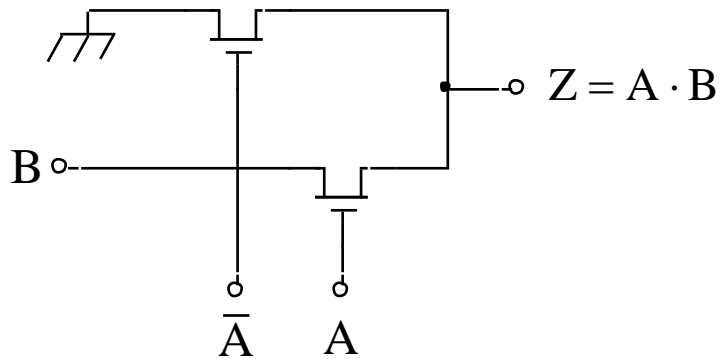


NAND

 



OR

 


NOR

 

Pass-Transistor CMOS

  


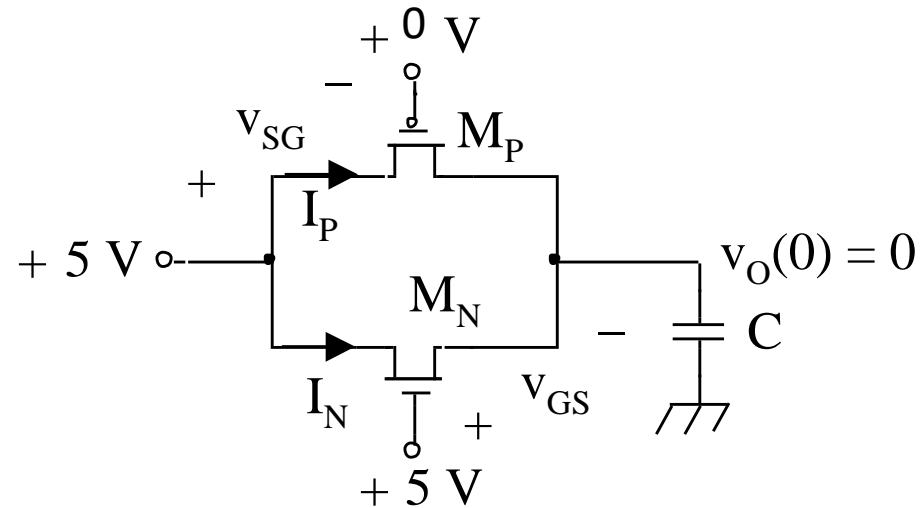è un circuito rigenerativo: es. trasferimento di un 1




Full Adder con Pass-Transistor

Input Control			\bar{S}	\bar{C}_o
A	B	C_i		
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0

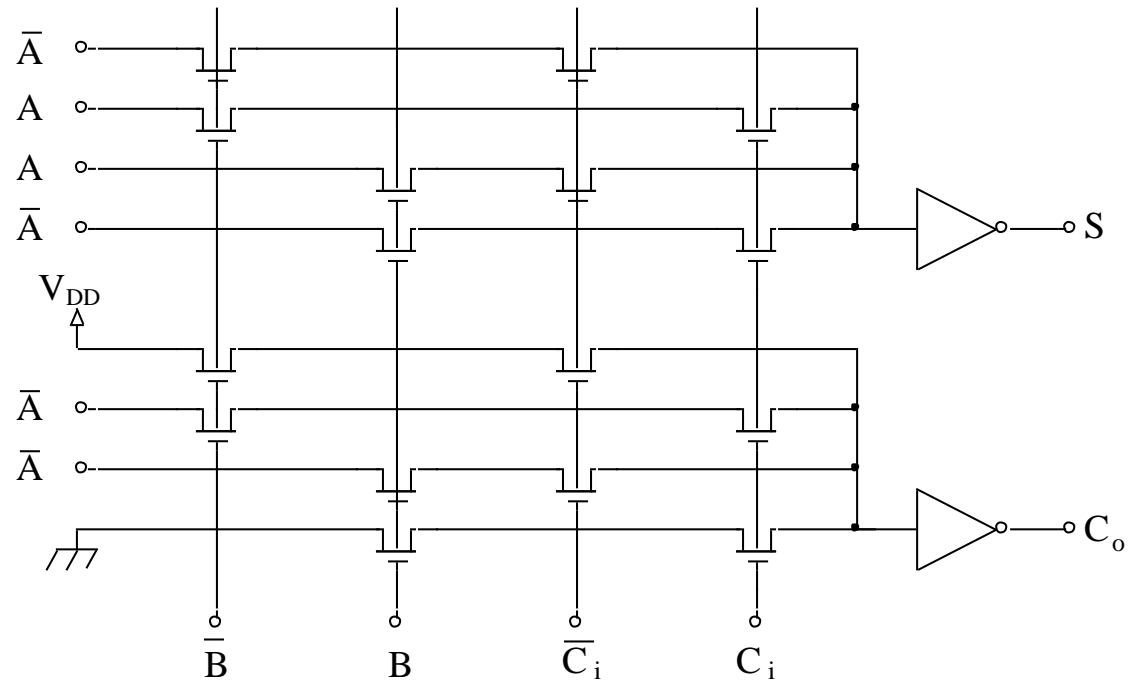


con pass-transistor NMOS e PMOS

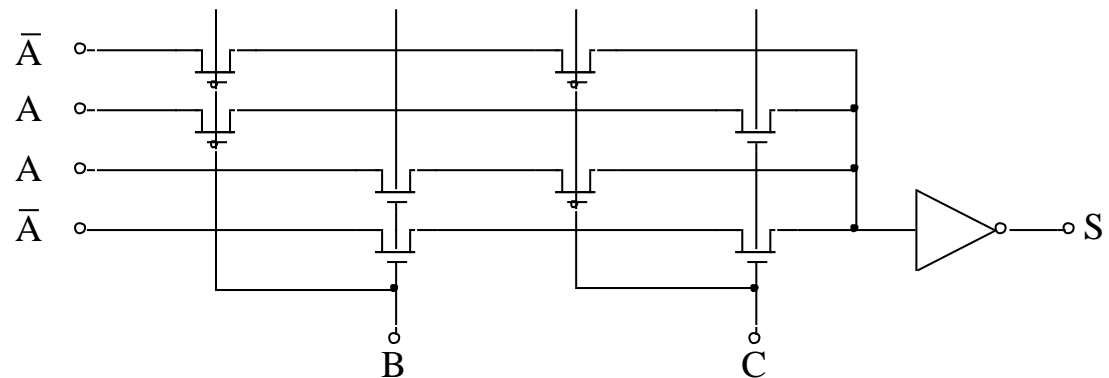


Full Adder con Pass-Transistor

control		input		
B	Ci	A	S'	
0	0	0	1	A'
0	0	1	0	
0	1	0	0	A
0	1	1	1	
1	0	0	0	A
1	0	1	1	
1	1	0	1	A'
1	1	1	0	

control		input		
B	Ci	A	Co'	
0	0	0	1	1
0	0	1	1	
0	1	0	1	A'
0	1	1	0	
1	0	0	1	A'
1	0	1	0	
1	1	0	0	0
1	1	1	0	

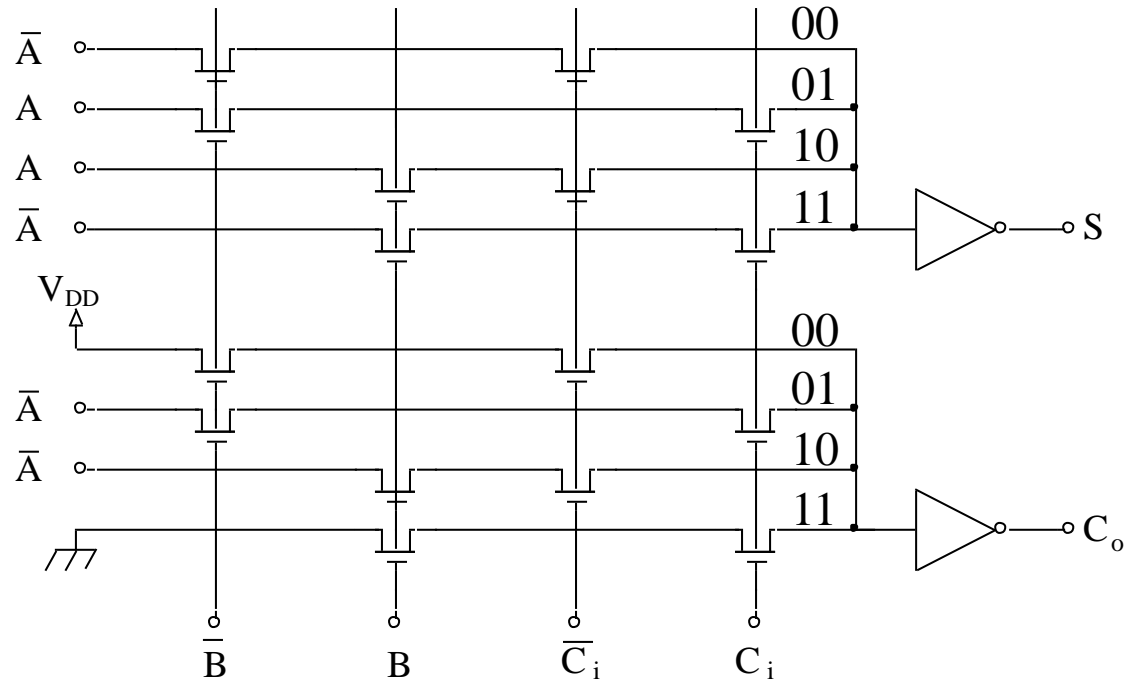


con pass-transistor NMOS e PMOS

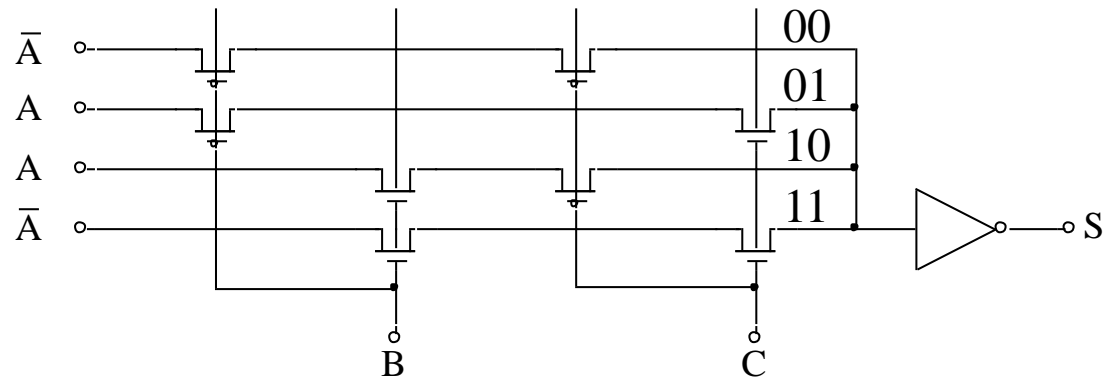


Catene pMOS e nMOS

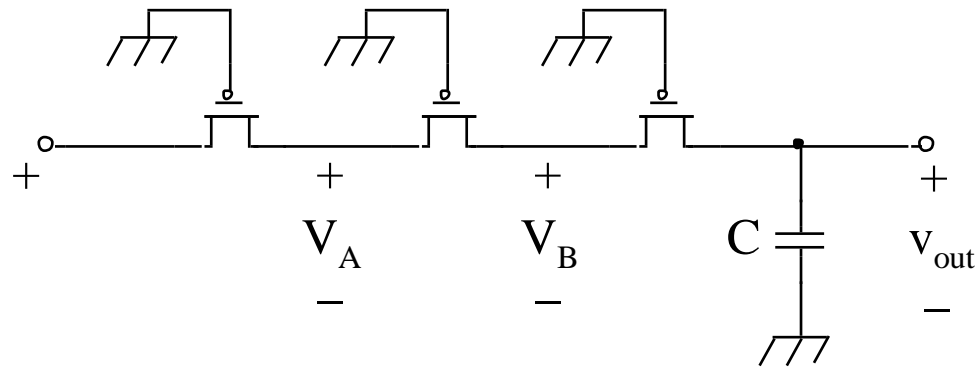
catene di pMOS:
1 trasferito senza perdite, 0 perde una V_{th}



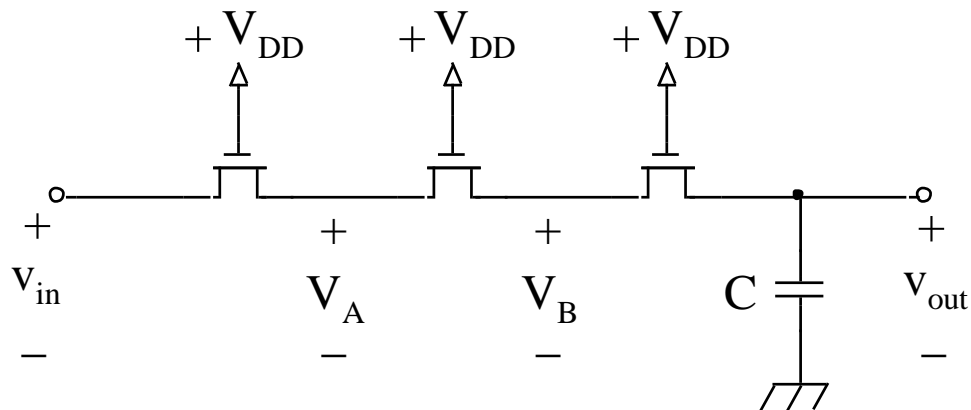catene di nMOS:
0 trasferito senza perdite, 1 perde una V_{th}







Esempio

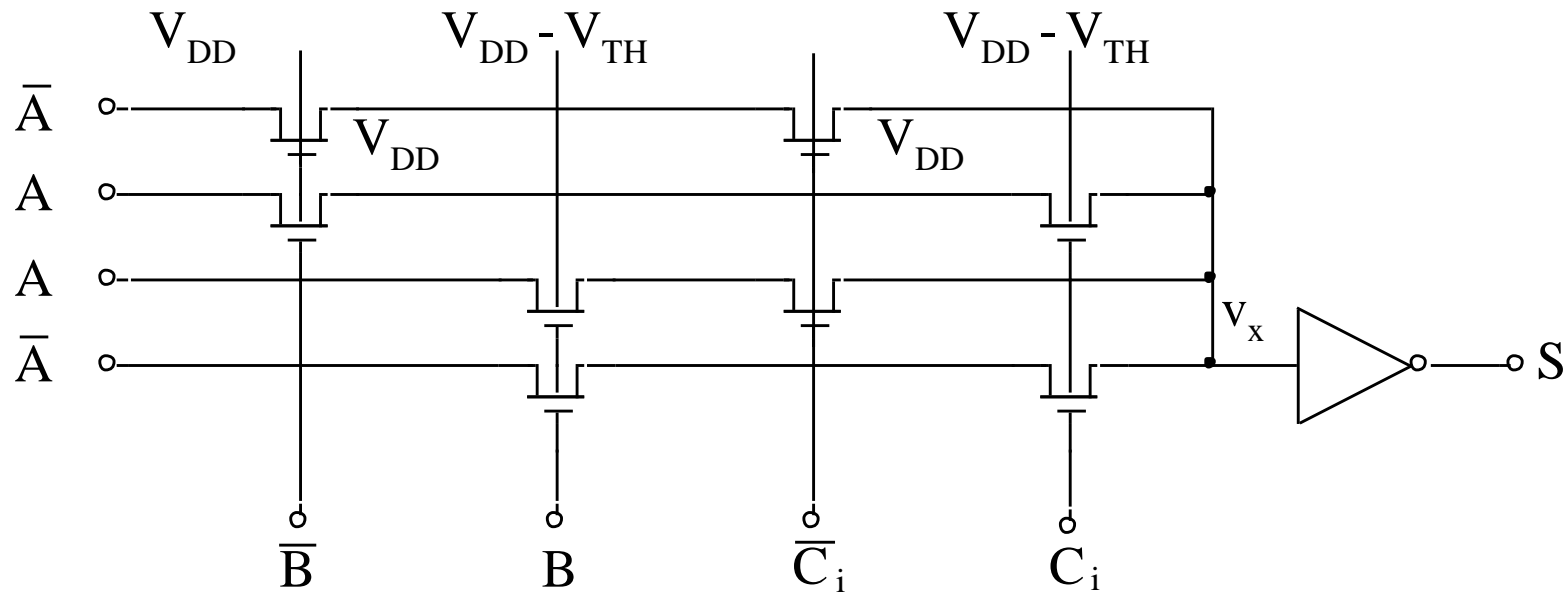


Catene Miste pMOS e nMOS

catene miste

 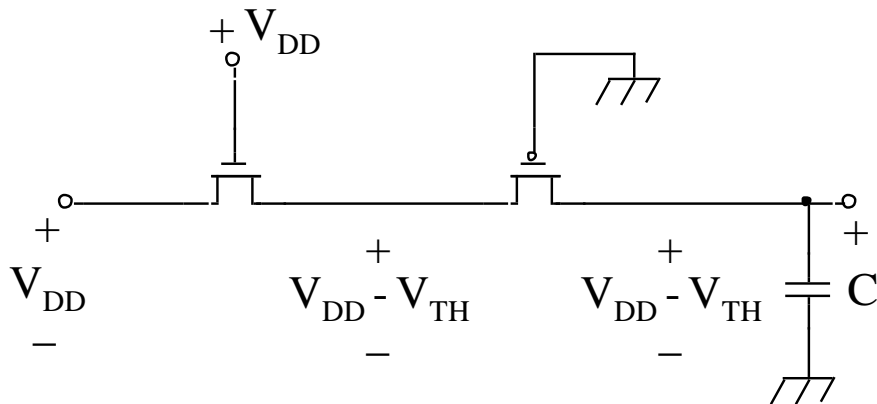 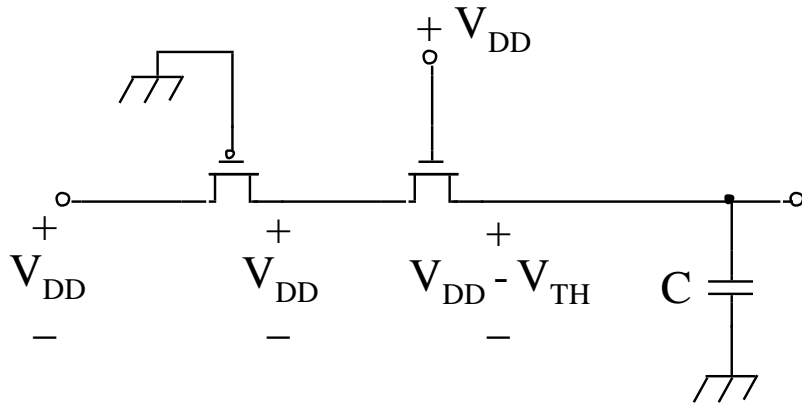


Transistor Switch Array

 



Transistor Switch Array

Esempio: XOR o OR-esclusivo

A	B	Z = $A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 


Realizzazione CMOS

  



Decoder

A	B	
A	B	Out ₀
A	\bar{B}	Out ₁
\bar{A}	B	Out ₂
\bar{A}	\bar{B}	Out ₃

 

Decoder a NAND

**Realizzazione
con NAND**

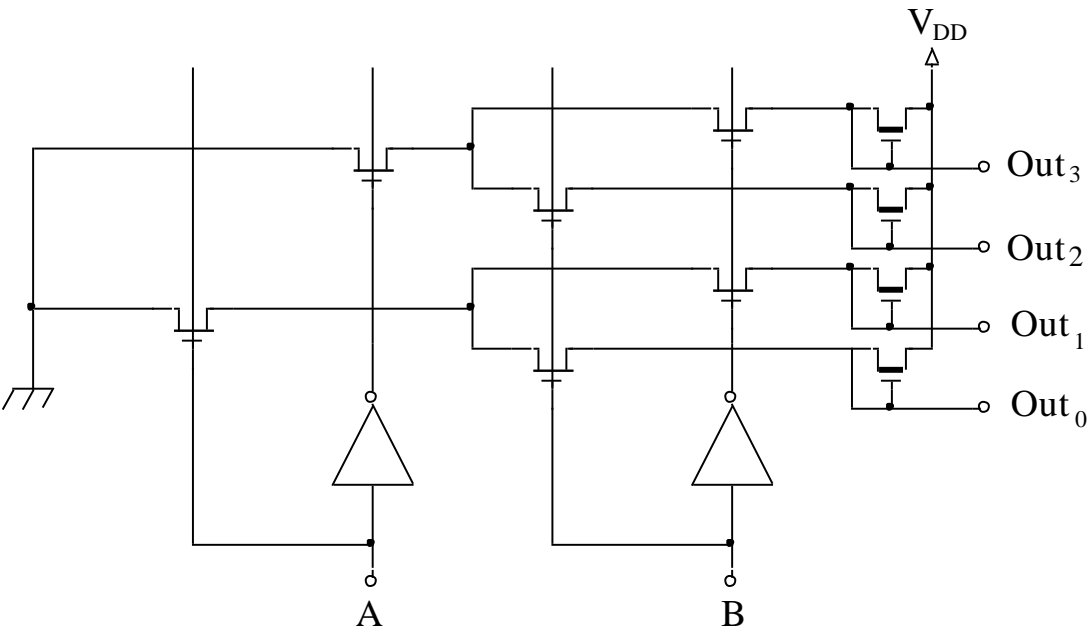 

**struttura
ad albero**

Decoder a NOR


Realizzazione con NOR

$$A + B \rightarrow \text{Out}_0$$

$$A + \overline{B} \rightarrow \text{Out}_1$$


$$\overline{A} + B \rightarrow \text{Out}_2$$
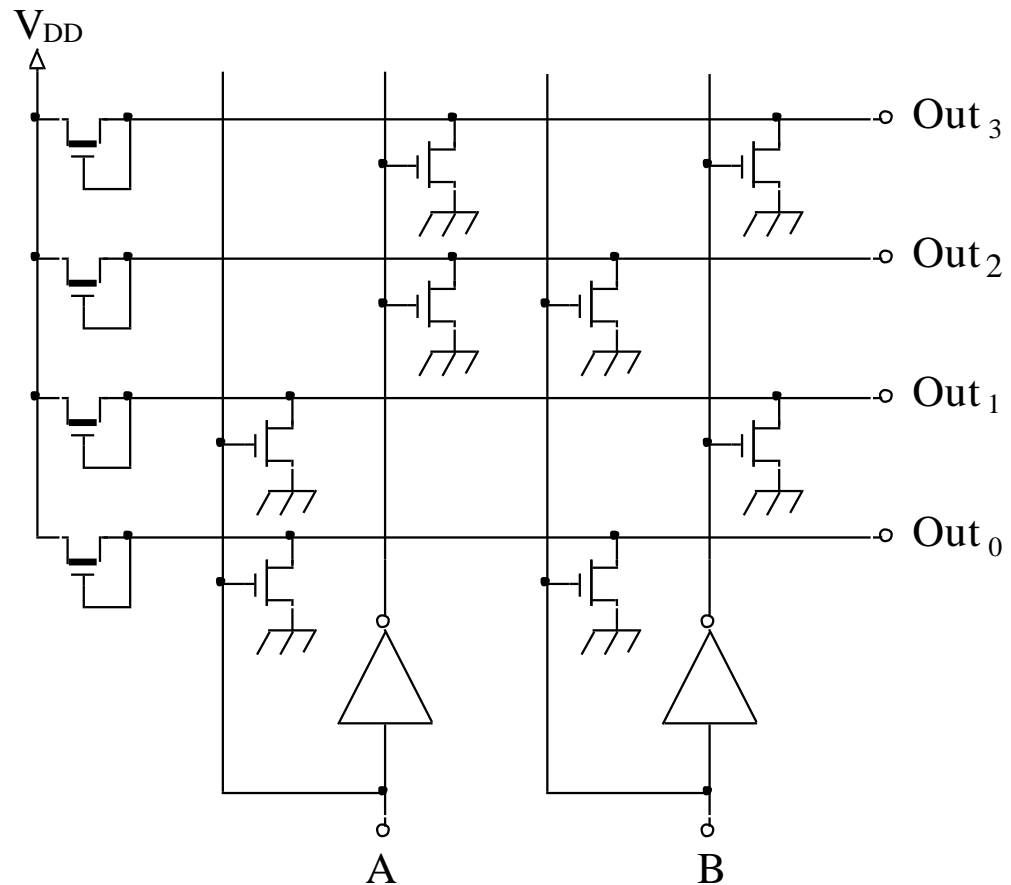
$$\overline{A} + \overline{B} \rightarrow \text{Out}_3$$



PLA in Logica nMOS
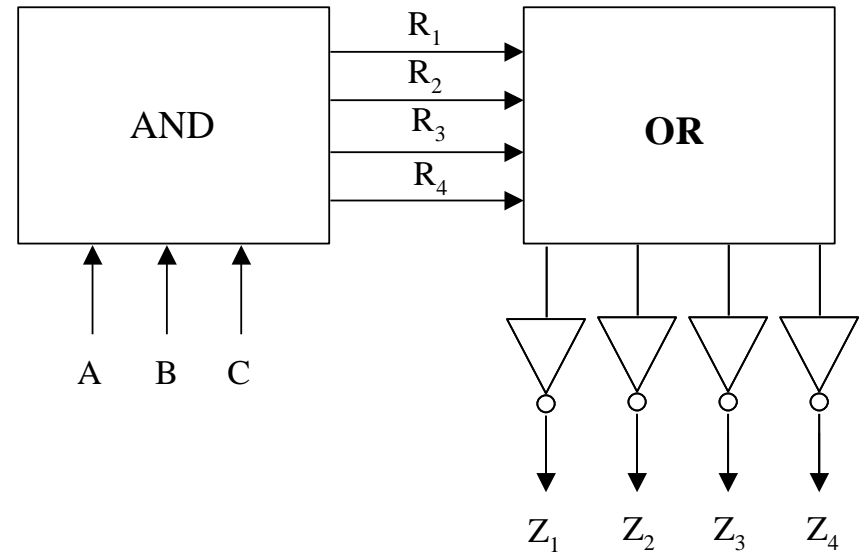
$$\begin{cases} Z_1 = A \\ Z_2 = A + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C \\ Z_3 = \bar{B} \cdot \bar{C} \\ Z_4 = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} \end{cases}$$




$$\begin{cases} R_1 = A = \bar{\bar{A}} \\ R_2 = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C = \overline{A + B + \bar{C}} \\ R_3 = \bar{B} \cdot \bar{C} = \overline{B + C} \\ R_4 = \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} = \overline{A + \bar{B} + C} \end{cases}$$

I singoli prodotti (minterm) possono essere realizzati con NOR.

$$\begin{cases} Z_1 = \bar{\bar{A}} = \bar{\bar{R}}_1 \\ Z_2 = A + R_2 = \overline{\overline{R_1 + R_2}} \\ Z_3 = R_3 = \bar{\bar{R}}_3 \\ Z_4 = R_2 + R_4 = \overline{\overline{R_2 + R_4}} \end{cases}$$

Le funzioni negate possono considerarsi come NOR dei prodotti.

PLA in Logica nMOS

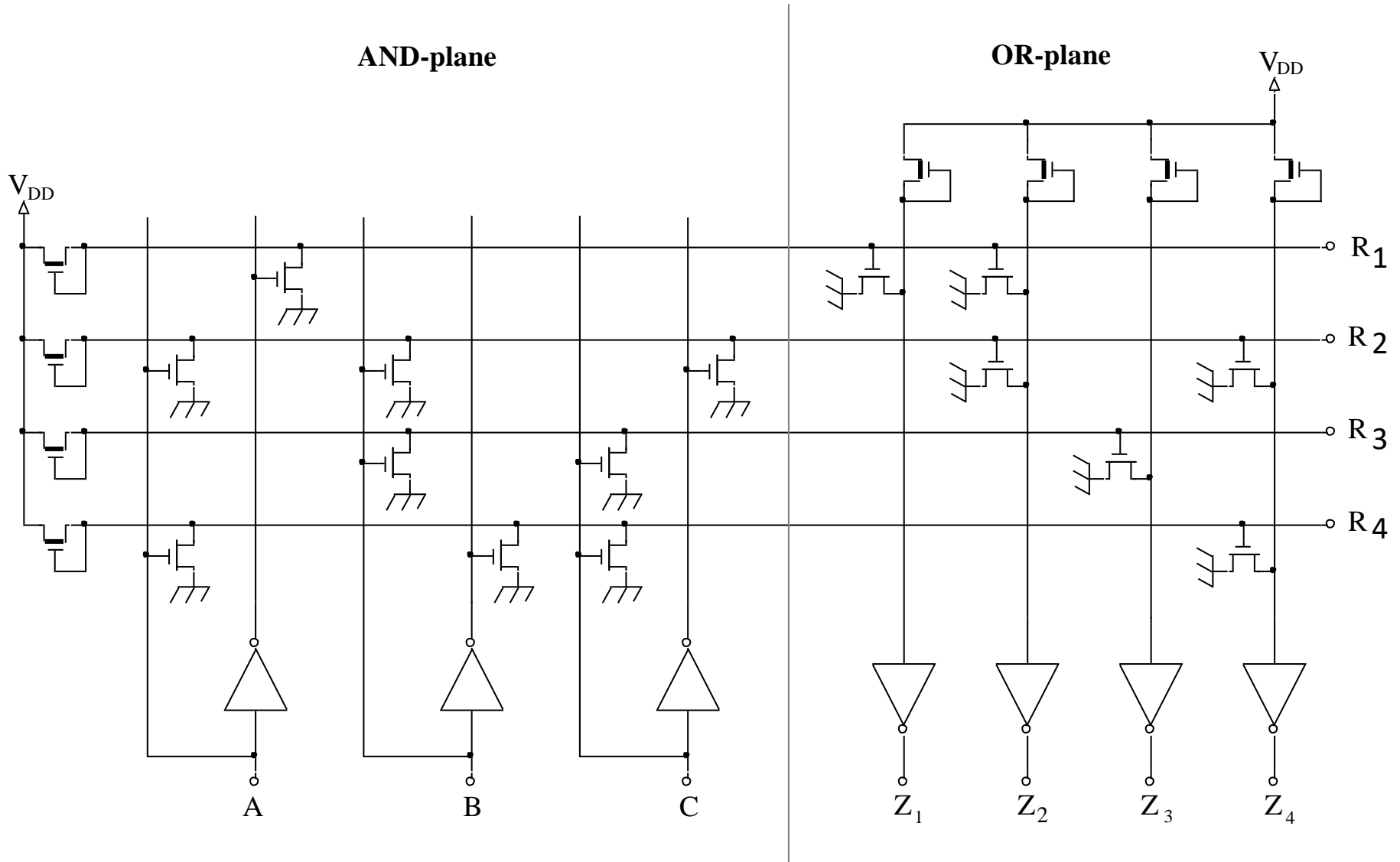

Full Adder con PLA

$$\begin{cases} S = \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot C_i + \bar{x} \cdot y \cdot \bar{C}_i + x \cdot \bar{y} \cdot \bar{C}_i + x \cdot y \cdot C_i \\ C_o = x \cdot C_i + x \cdot y + y \cdot \bar{C}_i \end{cases}$$

$$R_1 = \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot C_i = \overline{x + y + \bar{C}_i}$$

$$R_2 = \bar{x} \cdot y \cdot \bar{C}_i = \overline{x + \bar{y} + C_i}$$

$$R_3 = x \cdot \bar{y} \cdot \bar{C}_i = \overline{\bar{x} + y + C_i}$$

$$R_4 = x \cdot y \cdot C_i = \overline{\bar{x} + \bar{y} + \bar{C}_i}$$

$$R_5 = x \cdot C_i = \overline{\bar{x} + \bar{C}_i}$$


$$R_6 = x \cdot y = \overline{\bar{x} + \bar{y}}$$

$$R_7 = y \cdot C_i = \overline{\bar{y} + \bar{C}_i}$$

$$S = R_1 + R_2 + R_3 + R_4$$

$$C_o = R_5 + R_6 + R_7$$

Full Adder con PLA

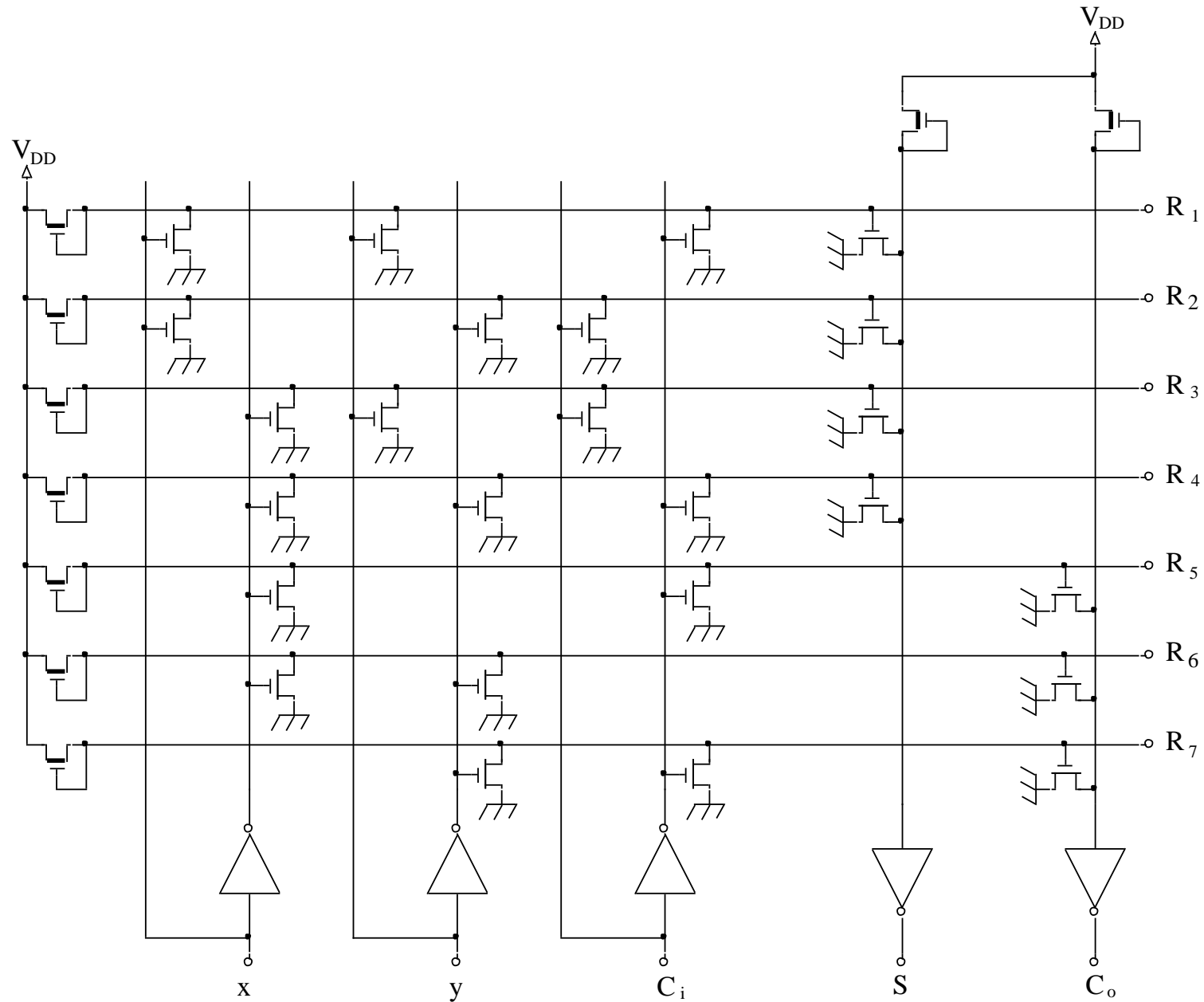

PLA in Logica Pseudo nMOS

$$R_1 = \overline{\overline{I_{n1}} + \overline{I_{n2}} + \overline{I_{n4}}} = I_{n1} \cdot I_{n2} \cdot I_{n4}$$

$$R_2 = \overline{\overline{I_{n1}} + \overline{I_{n3}} + \overline{I_{n4}}} = I_{n1} \cdot I_{n3} \cdot I_{n4}$$

$$R_3 = \overline{\overline{I_{n2}} + \overline{I_{n3}}} = I_{n2} \cdot I_{n3}$$

$$R_4 = \overline{\overline{I_{n1}} + \overline{I_{n2}}} = I_{n2} \cdot I_{n3}$$

$$OUT_1 = R_1 + R_3 = I_{n1} \cdot I_{n2} \cdot I_{n4} + I_{n2} \cdot I_{n3}$$

$$OUT_2 = R_1 + R_2 + R_3 = I_{n1} \cdot I_{n2} \cdot I_{n4} + I_{n1} \cdot I_{n3} \cdot I_{n4} + I_{n2} \cdot I_{n3}$$

$$OUT_3 = R_2 + R_3 + R_4 = I_{n1} \cdot I_{n3} \cdot I_{n4} + I_{n2} \cdot I_{n3} + I_{n1} \cdot I_{n2}$$

